
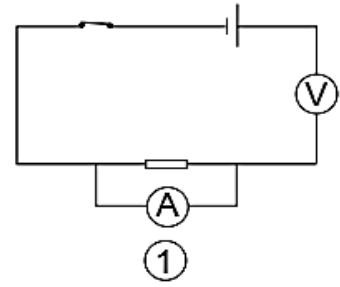
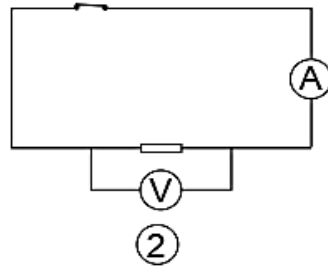


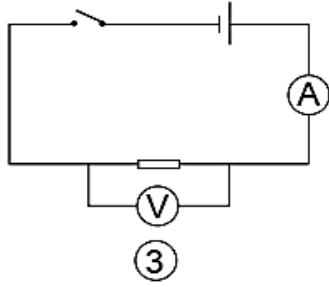التمرين (1): نريد قياس المقاومة بجهازَي الأمبير متر والفولط متر.



1- اختر المخطط المناسب الذي يمكننا من قياس قيمة المقاومة مع تعليل سبب الاختيار.

2- إذا كانت نتائج القياسات المحصل عليها هي كالآتي :


المقياس	السلم	القراءة	
30 V	30	24	الفولط متر
1 A	100	10	الأمبير متر

أ) أحسب قيمة شدة التيار I ؟

ب) أحسب قيمة التوتر الكهربائي U ؟

ت) أحسب قيمة المقاومة R ثم استنتج استطاعة تحويلها P ؟

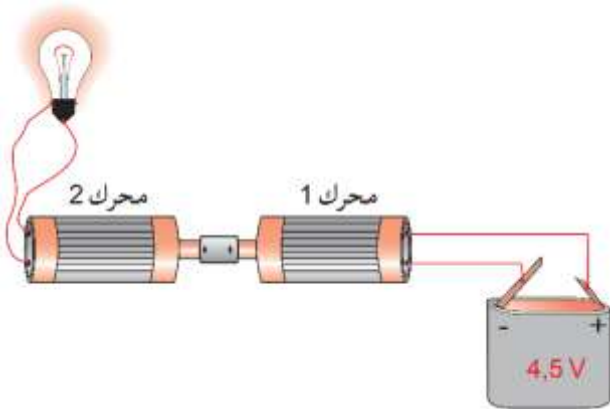التمرين (2): إن التركيب التجريبي الموضح في الشكل أمامك يتركب من محركين أوصل أحدهما ببطارية أعمدة كهربائية والآخر بمصباح كهربائي. نريد إشعال المصباح فنشغل التركيب.



1) حسب رأيك ما هو دور المحرك الموصول ببطارية الأعمدة و

المحرك الموصول بالمصباح.

2) شكل السلسلة الطاقوية لهذا التركيب.

3) شكل السلسلة الطاقوية إذا ربطنا المصباح مباشرة ببطارية أعمدة؟

4) أنجز الحصيلة الطاقوية للتركيب أثناء الإشعال.

الوضعية الإدماجية: أجرى كيميائي تجربة باستعمال تركيب مناسب كان هدفه دراسة تأثير عامل من العوامل المؤثرة على تحلل

كيميائي، معادلته كالآتي:



☒ استعمل الكيميائي محلول من يود البوتاسيوم لتسريع التفاعل الكيميائي السابق، وكان في كل مرة يقيس حجم الأكسجين الناتج مع مرور الزمن.

☒ أعاد الكيميائي التجربة السابقة عدة مرات بدرجات 10°C ، 20°C ، 40°C

1 - اعد كتابة المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل ثم وزاها؟

2 - ما هو الوسيط المستعمل؟

3 - حسب رأيك ما هو العامل المؤثر في هذا التفاعل الكيميائي؟

***** بالتوفيق للجميع *****