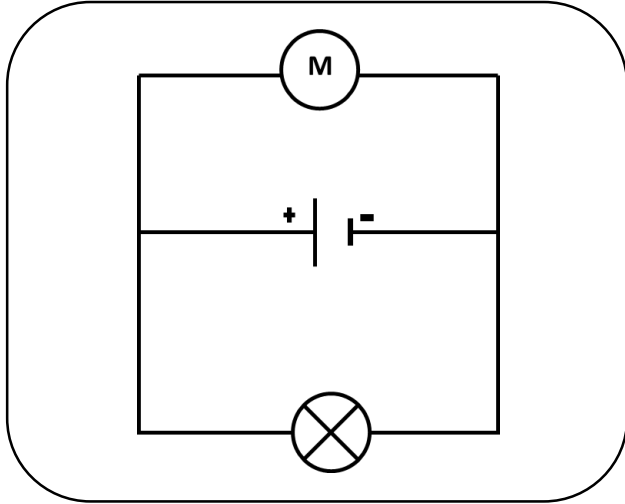


التمرين الأول: (8 نقاط)

في حصة الأعمال المخبرية أنجز مجموعة من التلاميذ الدارة الكهربائية الموضحة في الوثيقة 1



الوثيقة - 1

(1) ما نوع الربط في هذه الدارة؟

(2) أعد رسم مخطط الدارة (الوثيقة 1) ثم مثّل عليه الجهة الإصطلاحية للتيار الكهربائي.

(3) أكمل الجدول التالي مبيناً القانون الذي استعملته.

I_2	I_1	I_t
.....	0,4 A	0,6 A

(4) ضف للمخطط السابق أجهزة الفولط متر التي تسمح بقياس

التوتر الكهربائي بين طرفي كل من المصباح والمحرك الكهربائي.

التمرين الثاني: (12 نقطة)


ننجز الدارة كهربائية الموضحة في (الوثيقة 2)

باستعمال عيار 5A، يُشير مؤشر الأمبير متر إلى التدريجة 8 على سلم 5

(1) جد شدة التيار الكهربائي التي تجتاز الصمام الضوئي.

(2) أحسب قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي الناقل الأومي.

(3) إستنتج قيمة مقاومة الناقل الأومي.

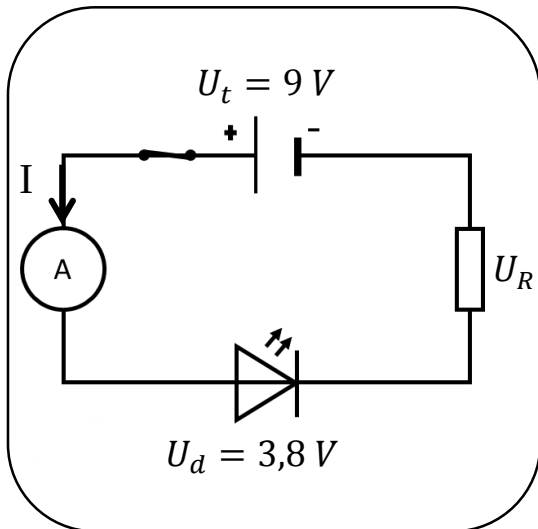

الوثيقة - 2

بالتوفيق ☺