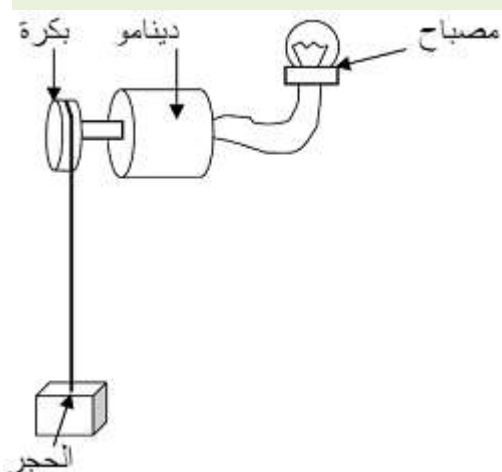


الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول : 6ن



خلال التجربة المقابلة يمكن اشعال مصباح انطلاقا من

سقوط حجر.

1- انجز السلسلة الوظيفية لتركيبية المكونة من: حجر-بكرة-

دينامو-مصباح

2- انجز السلسلة الطاقوية

التمرين الثاني : 6ن

يحتوي منزل على أجهزة كهربائية حيث يبين الجدول التالي استطاعة تحويل كل جهاز ومتوسط مدة تشغيله في اليوم:



الجهاز	غسالة	فرن كهربائي	ثلاجة	تلفاز
استطاعته بالواط	1500	1800	150	350
متوسط مدة تشغيله يوميا	30د	2سا	10سا	6سا

1- أحسب الطاقة المستهلكة من طرف كل الأجهزة في اليوم مقدرة بـ: الكيلواط ساعي

2- احسب الطاقة المستهلكة خلال: 1 شهر ثم خلال 3 اشهر مقدرة بـ: كيلواط ساعي

الوضعية الإدماجية : 8ن

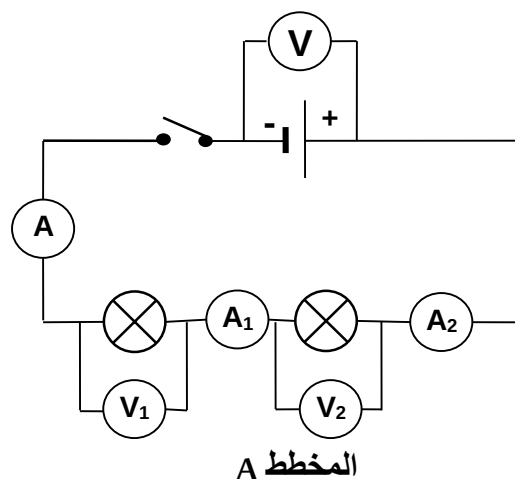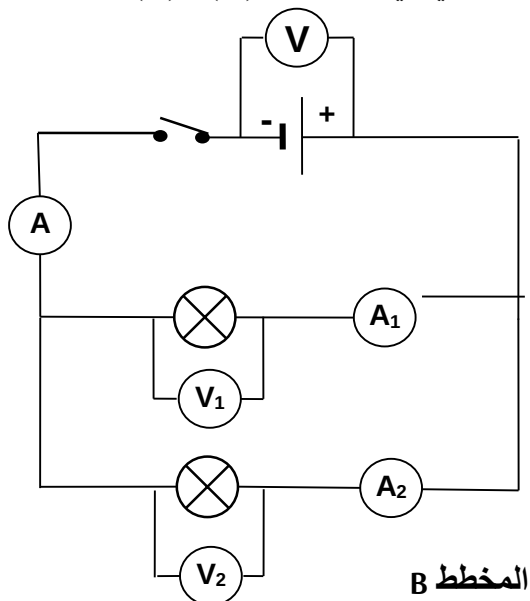في حصة الأعمال المخبرية أنجزت مجموعة من التلاميذ تجربة كما هي في المخططين (A) و (B) باستعمال مصباحين متماثلين.



المطلوب:

- (1) عند غلق القاطعة كيف تكون إضاءة المصباحين في المخططين؟ وكيف تم ربط أجهزة الأمبير متر والفولط متر فيهما؟
- (2) ما نوع تركيب المصباحين في كل مخطط؟
- (3) انقل الجدول مكملا الخانات الفارغة.

المخطط B		المخطط A		الدائرة الكهربائي
شدة التيار	التوتر الكهربائي	شدة التيار	التوتر الكهربائي	
$I=1A$	$U = \dots V$	$I=\dots A$	$U =6V$	المولد
$I_1=\dots A$	$U =\dots V$	$I_1=1A$	$U = \dots V$	المصباح الأول
$I_2=\dots A$	$U= 6V$	$I_2=\dots A$	$U = \dots V$	المصباح الثاني

- (4) أي من المخططين السابقين نعتمد عليه في التركيبات الكهربائية المنزلية؟ ولماذا؟ (أذكر تبريرين)

الاجتهاد مفتاح النجاح

بالتوفيق

استاذ المادة : زيدور شيماء