


الاسم :	متوسطة : بن حركات عمار المعذر	العلامة النهائية
اللقب :	اختبار الثلاثي الثالث في مادة العلوم	
القسم :	الفيزيائية	
السنة الدراسية: 2024/2023	المستوى : ثالثة متوسط	

➤ **التمرين الأول (6نقاط) :** اختر الاجابة الصحيحة بوضع علامة ×

*1 في الدارة الكهربائية المربوطة على التسلسل قيمة شدة التيار الكهربائي الكلية تكون:	متساوية في جميع نقاط الدارة الكهربائية.
*2 في الدارة الكهربائية المربوطة على التسلسل قيمة التوتر الكلي تكون:	مساوية لمجموع شدة التيارات الفرعية للدارة الكهربائية.
*3 تحسب قيمة المقاومة الكهربائية بالعلاقة:	له نفس قيمة التوترات الفرعية.
*4 يرمز للقوة المحركة بالرمز وتكون قيمتها دائما:	مساوية لمجموع التوترات الفرعية.
*5 جهاز الفولط متر يستعمل لقياس :	$P=U \cdot I$
*6 يستعمل جهاز الامبير متر لقياس :	$U=R \cdot I$
	بالرمز E وقيمتها تكون $(E \leq U_t)$
	بالرمز e وقيمتها تكون $(e \geq U_t)$
	المقاومة الكهربائية والتوتر الكهربائي.
	التوتر الكهربائي والقوة المحركة.
	الحركة الإجمالية الآنية للدقائق الكهربائية.
	سرعة تدفق الدقائق الكهربائية.

➤ **التمرين الثاني:**

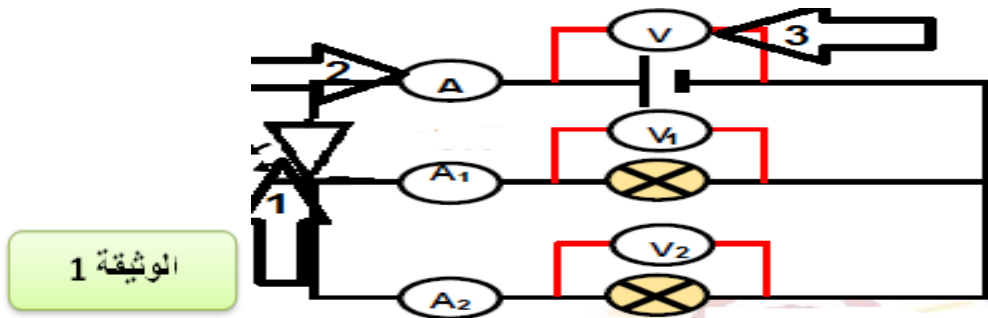لتكن لديك التركيبية الكهربائية (الوثيقة 1) حيث نعتبر أن المصباحين متماثلين



*1 سم العناصر 1 ، 2 ، 3 ، وما دورها في الدارة الكهربائية

العنصر	الاسم	دوره في الدارة الكهربائية
العنصر 1		
العنصر 2		
العنصر 3		

2 يشير الجهاز (2) إلى القيمة 0.06A
استنتج شدة التيار المارة في المصباحين (L1) , (L2)

3 نقرأ على العنصر (3) القراءة 60
إذا علمت أنه ضبط على العيار 10V و سلمه 100 تدريجة
1-3 أحسب التوتر الكهربائي المسجل بين طرفي المولد ؟

2-3 استنتج التوتر الكهربائي المطبق بين طرفي كل مصباح (L1) , (L2) . برر اجابتك .

الوضعية الادماجية (8نقاط)

السياق

في منزل مسعود التوتر الموفر من شركة سونلغاز هو (220V) اي يمثل (التوتر الكلي) وشدة التيار الكلية (15A) حيث تشتغل الأجهزة الكهربائية التالية :

* جهاز تلفاز (P1=88W ; I1=0,4 A).

* آلة غسيل استطاعتها (P2=2, 1kW).

* مسخن مائي (P4=990W ; I4=4,5A).

التعليمات

1 أحسب شدة التيار I2 المار في آلة الغسيل. ثم المقاومة R للمسخن المائي.

2 استنتج الاستطاعة الكلية للأجهزة الثلاثة.

3 قدم نصيحة لمسعود من اجل ترشيد الاستهلاك المنزلي للكهرباء.

السندات

التوتر الكلي : $U_t = 220V$

شدة التيار الكهربائي : $I_t = 15A$

الاجابة على الوضعية الادماجية تكون خلف الورقة

