

التمرين الأول:

يعتبر التيار الكهربائي كمفهوم بسيط حركة منتظمة-اجمالية للدقائق الكهربائية , و لتمثيل ما يجري داخل الدارة الكهربائية تم دراسة نموذجين مماثلين لحركة هذه الدقائق .

1/- انسخ الجدول أسفله ثم اتمم الفراغات .

2/- عرف شدة التيار الكهربائي موظفا (الرمز , الوحدة الدولية , الجهاز المستعمل للقياس , كيفية الربط في الدارة) ؟

الدارة الكهربائية	نموذج	نموذج
المولد الكهربائي		
أسلاك التوصيل		
الدقائق الكهربائية		
القاطعة		

التمرين الثاني:

إليك الدارة الكهربائية الممثلة في الوثيقة (1) :


1/- انشأ المخطط النظامي للدارة مع تبيان كلا من

الجهتين الاصطلاحيه و جهة الدقائق الكهربائية ؟

2/- حدد نوع التيار الصادر من المولد ؟ علل ؟

اذكر خاصية مميزة له ؟


3/- احسب شدة التيار الكهربائي $I (A)$ ؟

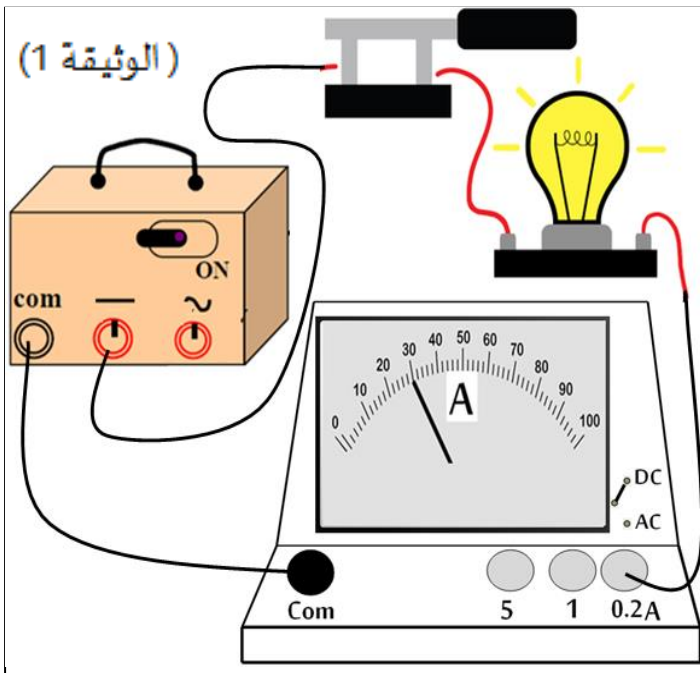

الوضعية الإدماجية


أفتح محل جديد للحلاقة في حيكم , و عند زيارته لفت انتباهك وجود أجهزة كهربائية مختلفة كان من بينها الأجهزة الموضحة في الوثيقة .

- اجب عن الأسئلة التالية :

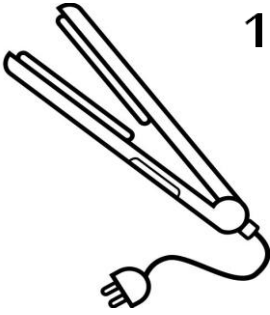			
1	2	3	4
مكواة الشعر	مجفف شعر	آلة حلاقة (مأخذ كهربائي)	آلة حلاقة (بطاريات)

1/- ما هو مبدأ عمل الجهازين 1 / 4 ؟ و أيهما يشتعل بالتيار الكهربائي المستمر مع التبرير ؟

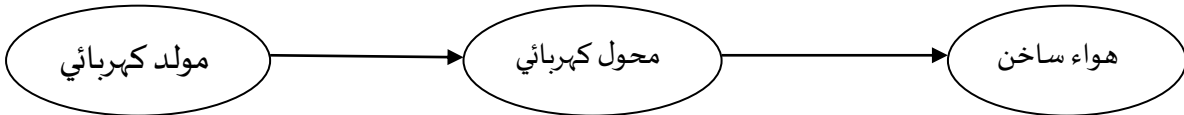2/- اتمم السلسلة الوظيفية ثم الطاقة المولية لجهاز مجفف الشعر (رقم 2) :



- شكل الحصيلة الطاقوية الخاصة بهذه الجملة أثناء التشغيل .

3/- إذا علمت انه سجل في ملصقة الجهاز (3) الدلالة 10 W احسب التحويل الطاقوي للجهاز

خلال نصف ساعة من التشغيل بوحدات :

- الجول J

- الواط-ساعي بطريقتين Wh