

الإختبار الثلاثي الثاني في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المستوى: سنة ثالثة متوسط

الفراحي سكول

التمرين الأول: 6

الشكل 1: إليك الدارة الكهربائية التالية: عند غلق القاطعة حيث لوحظ عدم توهج المصباح

الشكل 2: تمثل القيمة العنصر 1 .

1- سم العنصرين 1 و 2 وما هو دور كل واحد منهما؟


2- فسر سبب عدم توهج المصباح ؟

3- أوجد حل لهذه المشكلة؟

4- أعد رسم الدارة المقابلة مع تحديد جهة التيار؟

5- أضف جهاز يسمح بقياس توتر المصباح؟

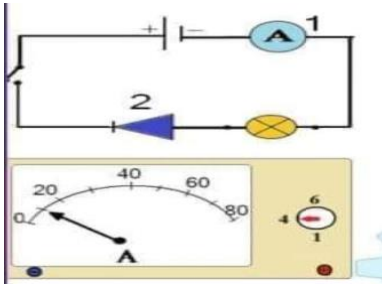6- أحسب قيمة التيار الكهربائي (العنصر 1) في الشكل 2.



التمرين الثاني: 6

يحتوي منزل خالد على أجهزة كهربائية استطاعة تحويلها موضحة في الجدول التالي:

العناصر الكهربائية	عدد	مدة التشغيل	استطاعة تحويل الطاقة
مصباح كهربائية	4	6h	100w
مدفأة كهربائية	4	4h	1800w
حاسوب و لوحه	4	6h	200w

1- أحسب الطاقة المستهلكة الكلية بالواط الساعي wh ثم بالكيلو واط ساعي kwh لمنزل خالد.

2- كتب على فاتورة صديق خالد في آخر الفصل الجديدة $E=14500kwh$ مع العلم أن القيمة القديمة $E=10200kwh$

*أحسب الطاقة المستهلكة لهذا الفصل لفاتورة صديق خالد.

*أحسب تكلفة إستهلاك هذه الطاقة تسعيرة الكيلو واط ساعي الواحد هي 5دينار.

الوضعية الإدماجية: 8

-يمثل الشكل المقابل نوعين من أنواع النصابيح الكهربائية التي تمثل سعر كل مصباح و دلالتة .



1- أحسب الطاقة المحولة لكل مصباح خلال يوم ب: kwh علما أن متوسط الاشتغال اليومي لكل مصباح هو 10 ساعات.

2- إذا علمت أن تكلفة الكيلوواط الساعي الواحد هو 2DA.

ما التكلفة اليومية لكل مصباح؟

ما هو المصباح المفضل لديك للاستعمال ؟ مع التبرير.

• بالتوفيق الأستاذة هدار