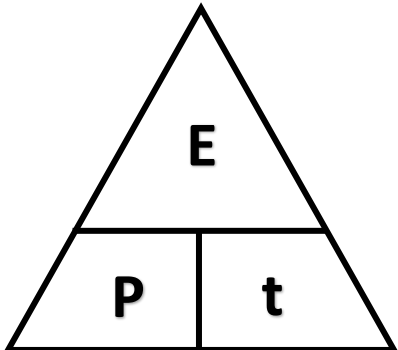


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوطنية		
مديرية التربية لولاية تيارت		
المستوى : السنة الثالثة متوسط	إختبار الثلاثي الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا	السنة الدراسية : 2024/2023 التاريخ : 04 مارس 2024 المدة : ساعة ونصف


الوضعية الأولى: (06ن)
- أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد : 1-يخزن النابض طاقة كامنة ثقالية عند إستطالته ورمزها Epp. 2-في السلسلة الوظيفية نكتب أفعال الأداء تحت الفقاعة . 3-الجهة الحقيقية للتيار الكهربائي داخل المولد من القطب السالب إلى القطب الموجب . 4-يرمز للطاقة الحركية بالرمز Ei ويرمز للتحويل الميكانيكي بالرمز We. 5-استطاعة تحويل الطاقة هي حاصل قسمة الطاقة المحولة على الزمن اللازم لتحويل هذه الطاقة. 6-يستعمل جهاز الأمبير متر لقياس عدد الدقائق الكهربائية المارة في الدارة الكهربائية .

الوضعية الثانية: (06ن)		
- أكمل الجدول التالي :		
E	P	t
.....	100 W	1 min
3600 J		10 s
40 Wh	150 W	
.....	2.7 Kw	3h
150 KWh		2h
0.5 KWh	2200 W	

- تعطى العلاقة التالية : 
--

الوضعية الإدماجية: (08ن)

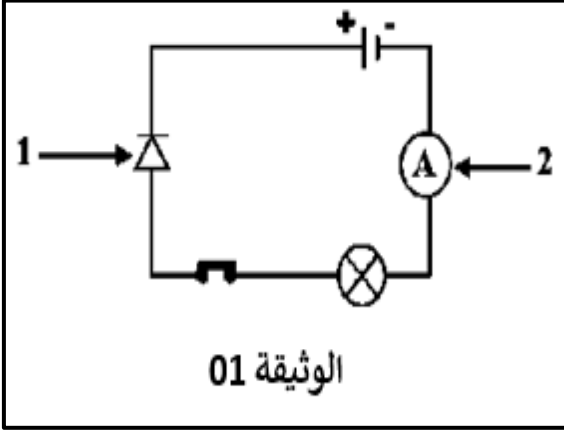من أجل معرفة الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي، ركب يوسف دائرة كهربائية ، تتكون من مصباح وبطارية وقاطعة ، بالإضافة إلى العنصرين 1 و 2 كما تبينه الوثيقة 01.



1- سم العنصرين 1 و 2 مع ذكر دور كل منهما ؟

2- عند غلق القاطعة لاحظ يوسف عدم توهج المصباح.

أ- ماهو سبب عدم توهج المصباح ؟

ب- أعد رسم مخطط الدارة بحيث يسمح بتوهج المصباح، مبينا عليها جهة مرور التيار الكهربائي .

3- عند توهج المصباح يشير العنصر 2 إلى التدرجة 25 من السلم 100 و هو موصول بالمعيار 5A.

- أحسب شدة التيار الكهربائي (I) المارة في الدارة ؟

وفقكم الله