



الإمتحان تجريبي في مادة العلوم الفيزيائية



والتكنولوجيا

الوضعية الأولى : (10ن) : أكمل الجمل التالية بكلمات مناسبة :

- عند مرور التيار الكهربائي في دائرة مغلقة فان الالكترونات تنتقل في أسلاك بنفس السرعة وفي نفس الاتجاه منإلى..... (.....)
 - يستعمل جهاز لقياس شدة التيار الكهربائي و هو يربط دوما على.....في دائرة كهربائية.
 - وحدة شدة التيار الكهربائي هي و يرمز لها بالرمز
 - التوتر الكهربائي يعبر عن بين
- أكمل هذا الجدول حسب ما درست

الاسم	الرمز	جهاز القياس	وحدة القياس و رمزها	طريقة ربط الجهاز
الشدة				
التوتر الكهربائي				

الوضعية الثانية (8 ن) :


الجزء 1 : (2 ن) : أوبس عنده لعبة كهربائية تعمل بالبطارية مكتوب عليها 6V

هذه البطارية تنتج تيار كهربائي لتشغيل محرك

- 1- مانوع التيار الذي ننتجه البطارية.....
- 2- ماذا تعني القيمة 6v
- 3- عرف التيار المستمر
- 4- عرف التوتر الكهربائي

الوضعية الثالثة: (10 ن):

لاحظ المخطط التالي

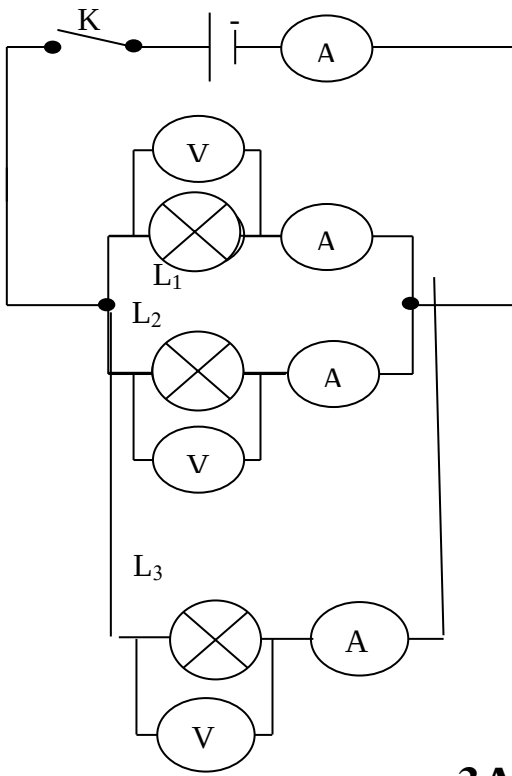

ما نوع ربط المصابيح في هذه الدارة

إذا كان التوتر بين طرفي البطارية هو $12V$

ما هو التوتر المسجل بين طرفي المصباح $L1$

ما هو التوتر المسجل بين طرفي المصباح $L2$

ما هو التوتر المسجل بين طرفي المصباح $L3$

إذا كانت الشدة المسجلة في جهاز الأمبير متر المتصل بالمصباح $L1$

هي $1.2A$ والمصباح $L2$ هي $1.1A$

و الشدة الكلية المسجلة في جهاز الأمبير متر المتصل بالبطارية هي $3A$

.أحسب الشدة المسجلة في جهاز الأمبير متر المتصل بالمصباح $L3$


.....

• باستخدام البطارية السابقة $12V$ يمكن تشغيل ثلاثة مصابيح تحمل متماثلة $4V$

ما هي طريقة ربط هذه المصابيح

أرسم مخطط الدارة

الوضعية الثالثة: (10 ن):

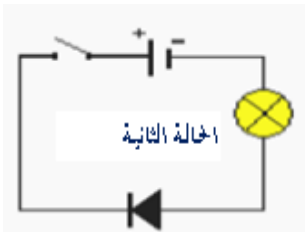

قام الأستاذ التجربة التالية

1. ما هي الملاحظة عند غلق القاطعة

الحالة الأولى :

الحالة الثانية :

2. من خلال هذه التجربة اكتب النتيجة المستخلصة

.....



بالتوفيق يا أبطال

الصفحة 2/2

انتبه جيدا عند الإجابة

