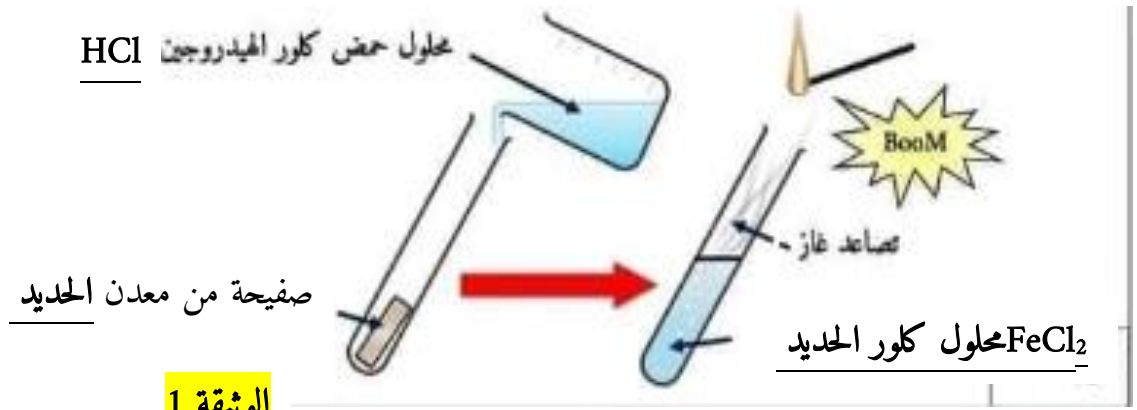


الوضعية الأولى (6 ن)

قام الأستاذ تحت مرأى تلاميذه و بأخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة بالتجربة الموضحة في الوثيقة 1 حيث قام بوضع صفيحة من معدن الحديد داخل أنبوب اختبار ثم أفرغ عليه كمية مناسبة من حمض كلور الهيدروجين HCl , فتصاعد غاز يتسبب في حدوث فرقة خفيفة بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الانبوب, و تشكل محلول كلور الحديد $FeCl_2$.



الوثيقة 1

1. -سم الغاز المتصاعد و اكتب صيغته الكيميائية

2. صف في جدول الجملة الكيميائية قبل و بعد التحول عيانا و مجهريا

قام الأستاذ بإعادة التجربة لكن استعمل برادة الحديد فلاحظ التلاميذ حدوث التفاعل بشكل أسرع

3. . ما هو العامل المؤثر في هذه الحالة؟

الوضعية الثانية(6 ن)



الوثيقة 2

فرن كهربائي الوثيقة 2 استطاعته $P=2000W$ و يشتغل في اليوم ساعتين (2 H)


1. ما المقصود بالاستطاعة ؟

2. احسب الطاقة المستهلكة لهذا الفرن الكهربائي بوحدة الجول ثم بوحدة الواط ساعي

3. اوجد تكلفة استهلاك الطاقة من طرف الفرن الكهربائي خلال الثلاثي (3 اشهر) . اذا علمت ان ثمن واحد كيلو واط

ساعي هو 4 DA

في حصة الاعمال المخبرية انجز فوج من التلاميذ الدارة الكهربائية الممثلة في الوثيقة 3 و عند غلق القاطعة لم يتوهج المصباحين ولم ينحرف أي مؤشر الا مؤشر المولد الكهربائي علما ان المصباحين متماثلين في الدلالة .
1. برأيك ماهو الخلل و كيف يمكن إصلاحه ؟

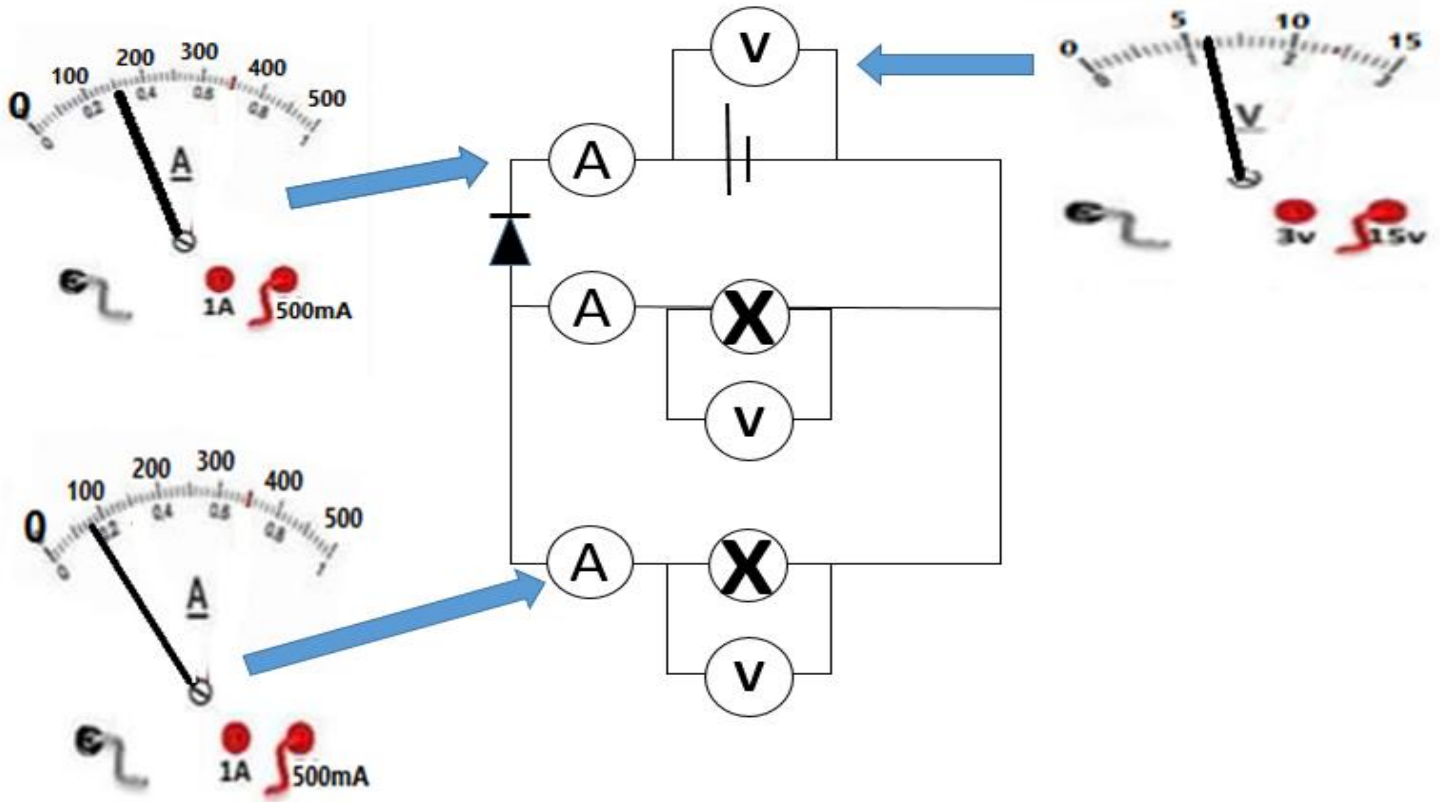

الوثيقة 3

بعد اصلاح الخلل لاحظو توهج المصباحين و انحراف كل مؤشرات الأجهزة المرقمة و اليك الصور المبينة في الوثيقة 3 اعلاه تبين قيمة انحراف مؤشر كل جهاز

2. سم هذه الأجهزة و بين ماذا يقيس كل جهاز و كيف يربط في الدارة الكهربائية

3. من خلال الوثيقة 3 بين نوع ربط هذه الدارة الكهربائية و قم بإجراء الحسابات اللازمة موضعا إياها على ورقة الإجابة بملأ الجدول التالي

A_t	A_1	A_2	V_t	V_1	V_2

بالتوفيق للجميع

