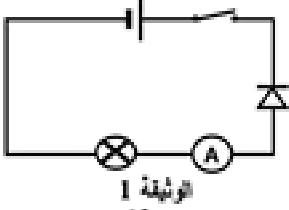


### ✓ التمرين الاول

في حصة الاعمال المخبرية انجز محمد وزميله الدارة الكهربائية الممثلة في الوثيقة 1 وعند غلقه للقاطعة لم يتوهج المصباح على ضوء ما درست اجب على ما يلي:

1. لماذا لم يتوهج المصباح وكيف يمكن اصلاح المشكل؟



-بعد اصلاح المشكل لاحظ محمد توهج المصباح وانحراف مؤشر الجهاز الموضح في الوثيقة 2

2. ما اسم الجهاز؟ وما الغرض من استعماله؟ وكيف يتم توصيله في الدارة الكهربائية؟

3. اعد رسم الدارة وبيّن عليها الجهة الاصطلاحية لتيار الكهربائي.

4. توقف مؤشر الجهاز بعد غلق القاطعة عند التدرج 0.34A على سلم 0.5A فإذا علمت أن الجهاز ضبط على المعيار 0.5A

5- احسب شدة التيار الكهربائي المارة في الدارة الكهربائية؟

### ✓ التمرين الثاني

فرن كهربائي استطاعته  $P=2000w$  يستهلك عند تشغيله يوميا طاقة كهربائية قدرها  $E=8kwh$



1. عرف استطاعة تحويل الطاقة

2. ماهي مدة تشغيل الفرن الكهربائي  $t$ ؟

3. اوجد قيمة الطاقة المحولة من طرف الفرن الكهربائي بوحدة الجول.

4. اوجد تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية من طرف الفرن خلال الثلاثي إذا علمت ان ثمن الكيلو واط الساعي الواحد هو 3DA

### ✓ الوضعية الادماجية

يعاني سكان المناطق النائية من انعدام تزويدهم بالطاقة الكهربائية لمنازلهم وانشطتهم الزراعية مما جعل أحد أبناء المنطقة يفكر في تركيبة وظيفية تمكنه من استغلال اشعة الشمس لتوليد الكهرباء باعتبارها مصدرا من مصادر الطاقة المتجددة لسقي الأراضي الزراعية بواسطة مضخة كهربائية. بالاعتماد على مكتسباتك القبلية وما درست

- ما المقصود بالطاقات المتجددة؟
- انجز السلسلة الوظيفية ثم الطاقوية للتركيبة الوظيفية مبينا التحويل المفيد وغير المفيد.
- انجز الحصيلة الطاقوية للتركيبة عند بداية التشغيل
- اقترح حلا على الفلاح يساعده في تشغيل المضخة في الأيام الملبدة بالغيوم وفي الليل.



ضخ الماء بواسطة الشمس

