

متوسطة : بسكري فتحة


الإختبار الثلاثي
الثالث في مادة
العلوم الفيزيائية

المستوى : الثالث متوسط
عين الدفلى

المدة : ساعة ونصف

التمرين الأول 6 ن:

بعد توقف تساقط المطر في الأيام الماضية خرج محمد من البيت فصادفه منظر تشكل قوس ملون في السماء الذي يعتبر من أجمل المناظر الطبيعية التي تحدث في أي مكان على وجه الأرض . ومن أجل تفسير هذه الظاهرة تجريبياً نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 1

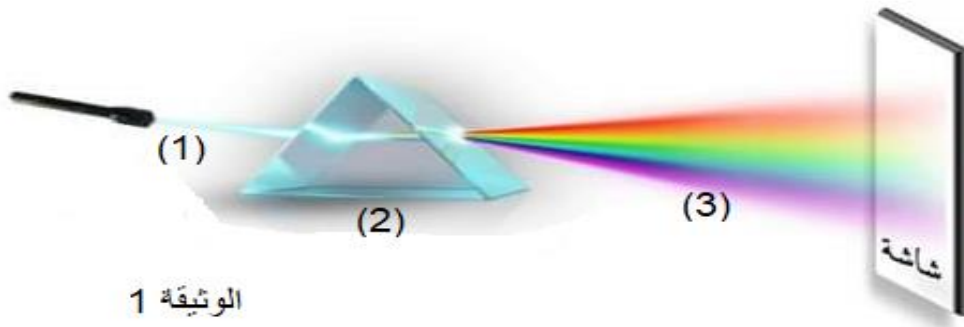

الوثيقة 1


1/ أعط عنوان مناسباً للتجربة .

2/ سم العناصر المرقمة

3/ عدد الألوان التي تشاهدها على الشاشة بالترتيب الصحيح

التمرين الثاني 6 ن :

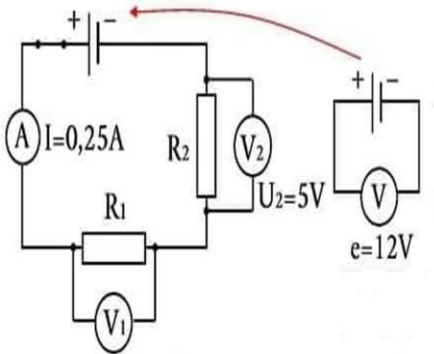اليك مخطط الدارة الكهربائية الموضح في الوثيقة (2)



1. ما هي طريقة ربط المقاومتين في الدارة؟

2. استنتج قيمة التوتر المطبق بين طرفي الناقل الاومي R1

ثم قيمة شدة التيار المار بالمقاومتين R1 و R2؟

3. احسب قيمة كل من المقاومتين R1 و R2؟


4. احسب قيمة المقاومة الكلية بطريقتين مختلفتين؟

الوثيقة 2)

اقلب الصفحة

الوضعية الإدماجية 8 ن:

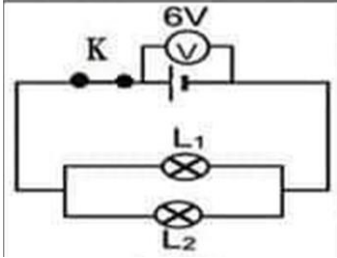طلب منك استاذ الفيزياء تركيب دارة كهربائية مربوطة على التفرع ،تحتوي علي مصباحان يحملان الدالتان $L_1(6v.5w)$ و $L_2(6v.2w)$ وقاطعة واسلاك توصيل كما هو موضح في الوثيقة (3).



الوثيقة(3)

1. برأيك ماذا نسمي:

- القيمة التي يقيسها الفولطمتر قبل غلق القاطعة.
- الدالتان $(6v.2w)$.

2. وضح اي المصباحان يتوهج اكثر،مع التعليل؟

3. احسب ماييلي:

(a) شدة التيار الكهربائي المار في كل من L_1 , L_2 ثم استنتج شدة التيار الكلية؟

(b) اوجد قيمة الاستطاعة الكهربائية الكلية في هذه الدارة؟

(c) احسب قيمة الطاقة الكهربائية الكلية خلال تسعون ثانية بوحدة الجول ؟

بالتوفيق للجميع و عطلة سعيدة