
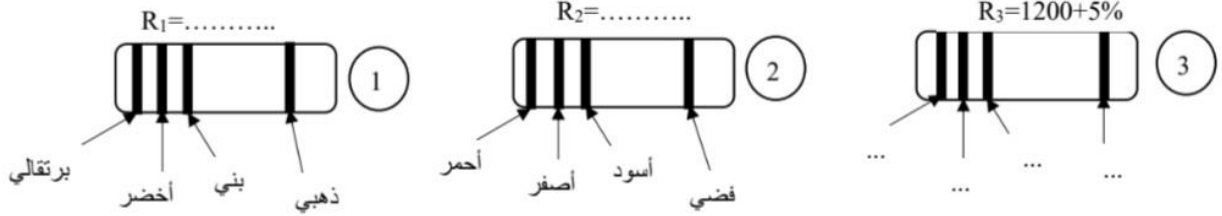


اختبار الثلاثي الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا**الجزء الأول:****التمرين الأول:** املأ الفراغات التالية:

1. يستعمل جهاز.....لقياس شدة التيار الكهربائي ويربط في الدارة على.....
2. في الربط على.....تكون قيمة شدة التيار الكهربائي نفسها في جميع نقاط الدارة الكهربائية.
3. يرمز للقوة المحركة الكهربائية بالرمز..... و وحدتها هي.....
4. تسمى العلاقة: $U=R \times I$ بقانون.....

التمرين الثاني: إليك ثلاث مقاومات مختلفة R_1 و R_2 و R_3 كما في الشكل المقابل:

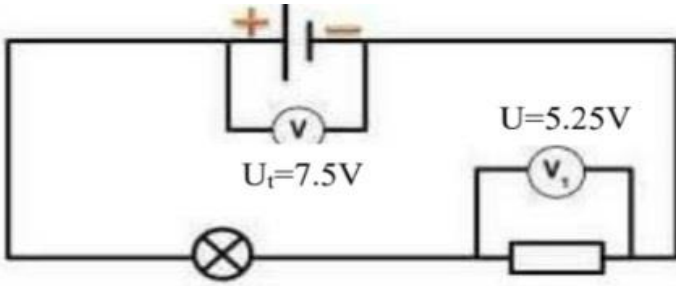1. باستعمال شيفرة الألوان جد قيمة المقاومتين R_1 و R_2 ثم اعط ألوان حلقات المقاومة R_3 .
2. نركب المقاومة (R_1) في دارة كهربائية على التسلسل مع المصباح كما هو موضح في المخطط التالي:



- أ/ أحسب شدة التيار المارة في الدارة.
- ب/ جد قيمة التوتر المطبق بين طرفي المصباح L .
- ج/ هل يمكن قياس قيمة المقاومة مباشرة دون شفرة الألوان؟

معطيات:

الألوان	أسود	بنّي	أحمر	برتقالي	أصفر	أخضر	أزرق	بنفسجي	رمادي	أبيض
الأعداد	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
الاعداد	1	10	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6			
الون	البنّي	الأحمر	الذهبي	الفضي						
الدقة	1%	2%	5%	10%						

الجزء الثاني : (8نقاط)

الوضعية الإدماجية:

اشترت دراجة هوائية من أجل مشروع نهاية المقطع تحت عنوان "طرق تزويد الإنارة" قصد توظيف ما اكتسبته من مقطع الظواهر الكهربائية، بحيث قدم لك مصباحين غير متماثلين.


1. قمت بتركيب دارة كهربائية بغرض تحقيق هدف المشروع كما في الشكل أدناه.

أ/ استنتج شدة التيار الكهربائي المارة بالمصباح L_2

ب/ أحسب الاستطاعة P_1 و P_2 للمصباحين L_1 و L_2

2. اختر المصباح المناسب للجهة الأمامية والخلفية للدراجة مع التعليل.

3. أحسب طاقة المصباح L_1 خلال مدة 1 سا

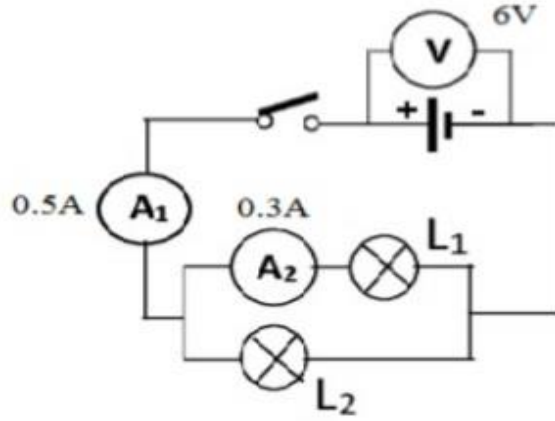

بالتوفيق...عطلة سعيدة للجميع