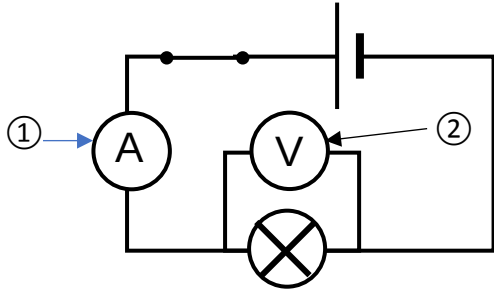


## تمارين للمراجعة مستوى الثالثة متوسط (ميدان الظواهر الكهربائية)

### التمرين الأول:



ليدك الدارة الكهربائية المقابلة:

(1) بين على الرسم الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي (خارج المولد)

(2) سم العناصر ① و ②

(3) املأ الفراغات:

- شدة التيار الكهربائي رمزها ... وتقاس بجهاز ... الذي يربط على ... في الدارة الكهربائية ووحدة قياسها ...

- التوتر الكهربائي رمزها ... ويقاس بجهاز .... الذي يربط على ... مع عناصر الدارة، ووحدة قياسه ....

- القوة المحركة الكهربائية للمولد رمزها ... وتقاس بجهاز ... ووحدة قياسها ...



(4) اذكر قانون الشدات وقانون التوترات في الدارة على التسلسل والدارة على التفرع.

### التمرين الثاني:

تمعن جيدا في الجهازين وأوجد قيمتي شدة التيار الكهربائي، ثم أوجد قيمتي التوتر الكهربائي.

$$\frac{\text{القراءة} \times \text{العيار}}{\text{السلم}} = \text{التوتر الكهربائي}$$
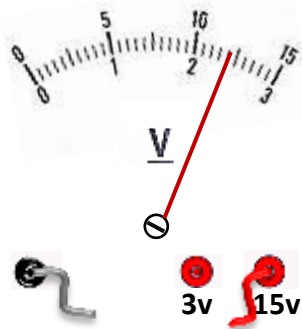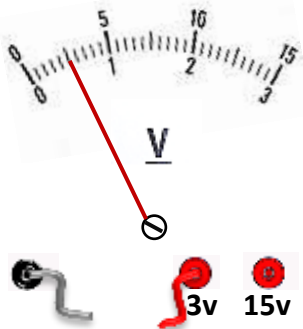
$$\frac{\text{القراءة} \times \text{العيار}}{\text{السلم}} = \text{شدة التيار}$$



$$U = \frac{\dots \times \dots}{\dots} = \dots$$

$$U = \frac{\dots \times \dots}{\dots} = \dots$$


$$I = \frac{\dots \times \dots}{\dots} = \dots$$

$$I = \frac{\dots \times \dots}{\dots} = \dots$$
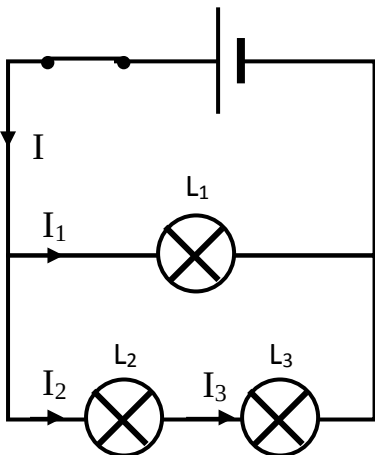
### التمرين الثالث:

ليدك الدارة الكهربائية المقابلة (المصابيح الثلاثة متماثلة).

التوتر بين طرفي المولد الكهربائي  $U=6V$  و شدة التيار الكلية  $I=0,3A$



(1) إذا علمت أن شدة التيار التي تمر في المصباح  $L_1$   $I_1=0,2 A$

- أوجد شدة التيار  $I_2$  ثم استنتج شدة التيار  $I_3$ . مع التعليل.

- هل للمصابيح الثلاث نفس شدة الإضاءة؟

(2) أوجد قيمة التوتر بين طرفي كل مصباح مع التعليل. ( $U_3$  ،  $U_2$  ،  $U_1$ )

مع التعليل.