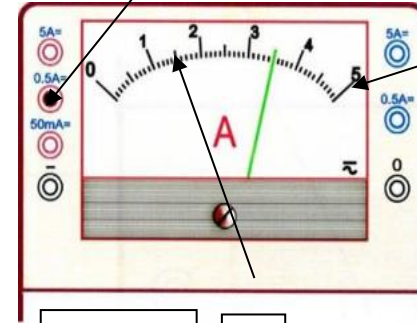





التمرين 1: يمثل الشكل المقابل جهاز يستعمل في القياسات الكهربائية.

- 1- ما اسم الجهاز؟ وما رمزه النظامي؟ وكيف يوصل في الدارة الكهربائية؟
- 2- ما اسم المقدار المستعمل لقياسه؟ وأعطى رمزه النظامي وما وحدته المستعملة في الجملة الدولية؟ وأعطى رمزها.
- 3- اذكر وحدة أخرى مستعملة لقياسه.

الوثيقة -1

سم العناصر على الجهاز في الوثيقة 1


- نريد إنجاز دارة كهربائية تحتوي على العناصر التالية: مصباح التوهج، مولد للتيار المستمر، قاطعة بسيطة، أسلاك التوصيل (نواقل)، مضاف إليها هذا الجهاز، الغرض منها قياس المقدار الفيزيائي المطلوب اسمه في السؤال - 2 -
- أ- ارسم مخطط الدارة الكهربائية باستعمال الرموز النظامية يشمل الأجهزة المذكورة سابقا ب- أعطي علاقة فيزيائية تمكننا من حسابه
- 5- استنادا إلى الوثيقة 1 احسب قيمة هذا المقدار باستخدام العلاقة الفيزيائية السابقة.

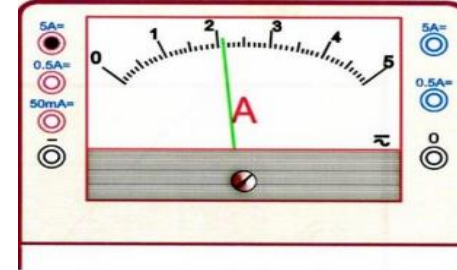

L₁


التمرين 2: قمنا بقياس المقدار السابق المار في

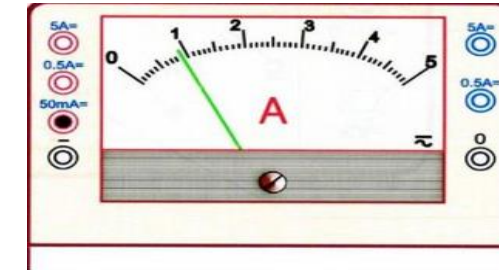- 03 مصابيح كهربائية مختلفة
- L₁, L₂, L₃ على الترتيب مطبقا عليها نفس الجهد الكهربائي (التوتر) فكانت النتائج الموضحة حسب الوثيقة 2 قمنا بتصوير الجهاز في كل حالة
- 1- احسب هذا المقدار الفيزيائي في كل حالة
 - 2- ماذا تستنتج؟
 - 3- أيهما يستهلك طاقة أكثر؟




L₂

الوثيقة -2

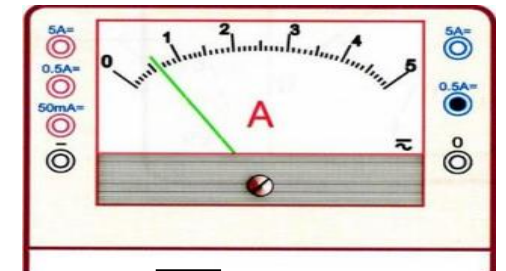

L₃

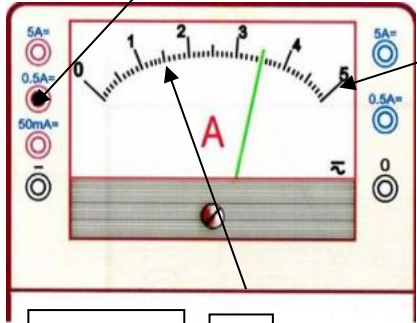


التمرين 1: يمثل الشكل المقابل جهاز يستعمل في القياسات الكهربائية.

- 1- ما اسم الجهاز؟ وما رمزه النظامي؟ وكيف يوصل في الدارة الكهربائية؟
- 2- ما اسم المقدار المستعمل لقياسه؟ وأعطى رمزه النظامي وما وحدته المستعملة في الجملة الدولية؟ وأعطى رمزها.
- 3- اذكر وحدة أخرى مستعملة لقياسه.

الوثيقة -1

سم العناصر على الجهاز في الوثيقة 1


- نريد إنجاز دارة كهربائية تحتوي على العناصر التالية: مصباح التوهج، مولد للتيار المستمر، قاطعة بسيطة، أسلاك التوصيل (نواقل)، مضاف إليها هذا الجهاز، الغرض منها قياس المقدار الفيزيائي المطلوب اسمه في السؤال - 2 -
- أ- ارسم مخطط الدارة الكهربائية باستعمال الرموز النظامية يشمل الأجهزة المذكورة سابقا ب- أعطي علاقة فيزيائية تمكننا من حسابه
- 5- استنادا إلى الوثيقة 1 احسب قيمة هذا المقدار باستخدام العلاقة الفيزيائية السابقة.

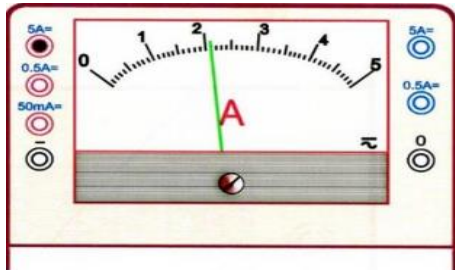

L₁


التمرين 2: قمنا بقياس المقدار السابق المار في

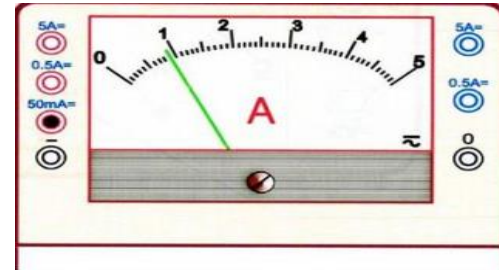- 03 مصابيح كهربائية مختلفة
- L₁, L₂, L₃ على الترتيب مطبقا عليها نفس الجهد الكهربائي (التوتر) فكانت النتائج الموضحة حسب الوثيقة 2 قمنا بتصوير الجهاز في كل حالة
- 1- احسب هذا المقدار الفيزيائي في كل حالة
 - 2- ماذا تستنتج؟
 - 3- أيهما يستهلك طاقة أكثر؟



L₂

الوثيقة -2

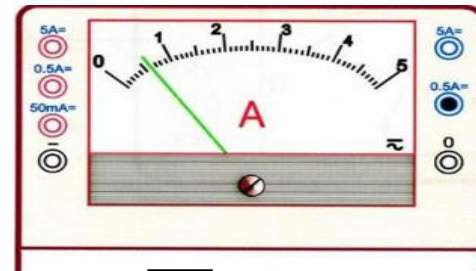

L₃

