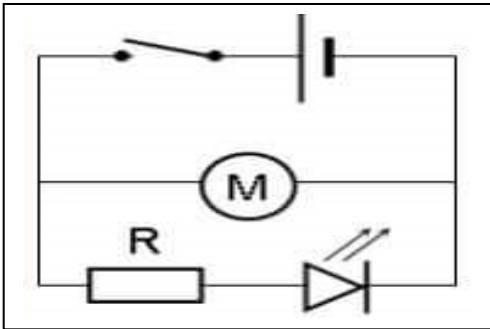


المؤسسة: بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الثالثة متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : الظواهر الكهربائية	الوضعية التعليمية: 01 وضعية الانطلاق (الأم)	المدة : 1 سا	

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	المدة
نص الوضعية الانطلاقية	نص الوضعية الانطلاقية: محمد هاوي التجاري العلمية، أخذه الفضول لمعرفة مكونات لعبته، ففتحها فوجدها تتكون من بطارية دالتهها 9v و محرك كهربائي و صمام كهروضوئي، كما يبينه المخطط. 	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطلبون توضيحات و يحاولون استيعاب الوضعية. - يطرحون فرضيات مختلفة .	
تحليل الوضعية الأم	المطلوب: ساعد محمد على قراءة و فهم هذا المخطط بالإجابة عما يلي: 1- برأيك ما نوع التيار الكهربائي الذي يخرج من البطارية؟ وماهي جهته الاصطلاحية؟ 2- اشرح نموذج مفهوم التيار الكهربائي؟ باستعمال النموذج الدوراني للتيار المائي. 3- بعد غلق القاطعة، بين على الرسم جهة التيار الكهربائي، و بين كيف تقاس شدة التيار الكهربائي و كيف تحسب؟ 4- ما هو مفهوم التوتر الكهربائي؟ و كيف يقاس؟ 5- ما دور المقاومة R في هذه الدارة؟ و كيف نعرف قيمتها؟(ثلاث طرق). 6- ماهي العلاقة التي تربط كل من التوتر، المقاومة و شدة التيار؟ 7- إذا كانت شدة التيار المار في المحرك 0,5A أوجد استطاعة تحويله؟	- يقومون بجمع الفرضيات وتسجيلها في السبورة لكل فوج. - يحاولون تحديد المشاكل المطروحة في الوضعية. - تسجيل الفرضيات في كراس النشاطات لحلها في نهاية المقطع.	