

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية.

المقطع التعليمي: التيار الكهربائي المستمر.

الحصة التعليمية: تعلم الإدماج.

مؤشر الكفاءة: 1 يتعلم الإدماج.

الوسائل المستعملة: - الكتاب المدرسي.

التقويم التشخيصي: - ما الفرق بين التوتر الكهربائي و القوة المحركة الكهربائية ؟ 04 د

التقويم	المحتوى و المفاهيم	سير النشاطات	التوزيع المرتقب للوقت
		I. أي مصباح أشد إضاءة؟: تمرين 12 ص 87 لديك المخطط التالي لدارة كهربائية.....	عمل فردي 03 د عمل فوجي 04 د عمل جماعي 04 د المصادقة 04 د
		II. تلف ناقل كهربائي: تمرين 15 ص 87 يتعرض ناقل كهربائي اومي مقاومته.....	عمل فردي 04 د عمل فوجي 04 د عمل جماعي 04 د المصادقة 04 د
		III. مشكلة زهير مع مصباح الجيب : تمرين 18 ص 88 لزهير مصباح جيب يشتغل ببطارية.....	عمل فردي 05 د عمل فوجي 05 د عمل جماعي 05 د المصادقة 05 د
تقويم تحصيلي:	تمرين 11 ص 87		