

التقويم المرحلي للسنة 1 م ميدان الظواهر الكهربائية

التمرين الاول :

- لديك مصباح وأسلاك توصيل وقاطعة ومحرك
- ارسم مخطط نظامي لدارة كهربائية لإشعال مصباح .
 - ارسم مخطط نظامي لدارة كهربائية لتشغيل محرك .

التمرين الثاني :

- لاحظ ايمن ان احد المصابيح الامامية للسيارة منطفئ بينما الاخر متوهج .
- ما نوع الربط بين المصباحين ؟
 - ارسم مخطط لتشغيل مصباحي السيارة .

التمرين الثالث : اكمل الجدول بتحديد دلالة البطارية المناسبة لكل مصباح

المصباح	الاضاءة	دلالة البطارية
مصباح 3v	قوية	
مصباح 6v	عادية	
مصباح 220v	عادية	

التمرين الرابع:

- نشب في منزل خالد حريق وسارعت الحماية المدنية لإخمادهم وباشرت الشرطة العلمية تحقيقاتها في هذا الحادث وجاء التقرير بان سبب نشوب الحريق هو حدوث شرارة كهربائية .
- 1 – ماسبب حدوث شرارة كهربائية ؟
 - 2 – كيف يمكن تجنب مثل هذه الحوادث ؟.

التقويم المرحلي للسنة 1 م ميدان الظواهر الكهربائية

التمرين الاول :

- لديك مصباح وأسلاك توصيل وقاطعة ومحرك
- ارسم مخطط نظامي لدارة كهربائية لإشعال مصباح .
 - ارسم مخطط نظامي لدارة كهربائية لتشغيل محرك .

التمرين الثاني :




- لاحظ ايمن ان احد المصابيح الامامية للسيارة منطفئ بينما الاخر متوهج .
- ما نوع الربط بين المصباحين ؟
 - ارسم مخطط لتشغيل مصباحي السيارة .

التمرين الثالث : اكمل الجدول بتحديد دلالة البطارية المناسبة لكل مصباح

المصباح	الاضاءة	دلالة البطارية
مصباح 3v	قوية	
مصباح 6v	عادية	
مصباح 220v	عادية	

التمرين الرابع:

- نشب في منزل خالد حريق وسارعت الحماية المدنية لإخمادهم وباشرت الشرطة العلمية تحقيقاتها في هذا الحادث وجاء التقرير بان سبب نشوب الحريق هو حدوث شرارة كهربائية .
- 1 – ماسبب حدوث شرارة كهربائية ؟
 - 2 – كيف يمكن تجنب مثل هذه الحوادث ؟.

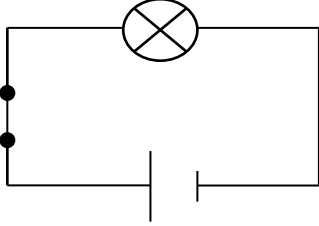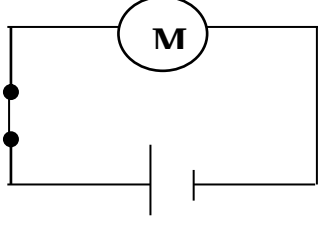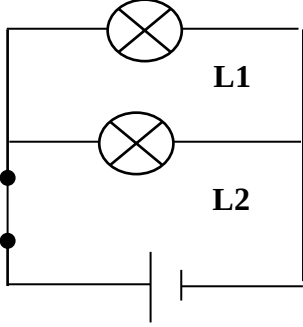المؤشرات	الاجابة													
استعمال الرموز النظامية لرسم مخطط كهربائي	- رسم مخطط نظامي لدارة كهربائية لإشعال مصباح :.  - ارسم مخطط نظامي لدارة كهربائية لتشغيل محرك: 	التمرين الاول												
التعرف على طريقة ربط مصباحين ورسم مخطط لدارة على التفرع.	- نوع الربط بين المصباحين : التفرع - رسم مخطط لتشغيل مصباحي السيارة: 	التمرين الثاني												
مراعاة دلالة البطارية عند تشغيل مصباح	<table border="1"> <thead> <tr> <th>المصباح</th><th>الاضاءة</th><th>دلالة البطارية</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>مصباح 3V</td><td>قوية</td><td>4.5v</td></tr> <tr> <td>مصباح 6V</td><td>عادية</td><td>6v</td></tr> <tr> <td>مصباح 220v</td><td>عادية</td><td>مأخذ القطاع</td></tr> </tbody> </table>	المصباح	الاضاءة	دلالة البطارية	مصباح 3V	قوية	4.5v	مصباح 6V	عادية	6v	مصباح 220v	عادية	مأخذ القطاع	التمرين الثالث
المصباح	الاضاءة	دلالة البطارية												
مصباح 3V	قوية	4.5v												
مصباح 6V	عادية	6v												
مصباح 220v	عادية	مأخذ القطاع												
التعرف على الدارة المستقصرة وكيفية تجنبها او الحماية من اخطار الاستقصار.	- سبب حدوث شرارة كهربائية : - تلامس الاسلاك (اسلاك مجروحة) - حدوث استقصار 2 - كيف يمكن تجنب مثل هذه الحوادث . -تغليف الاسلاك - وضع منصهرة - وضع قاطع .	التمرين الرابع												