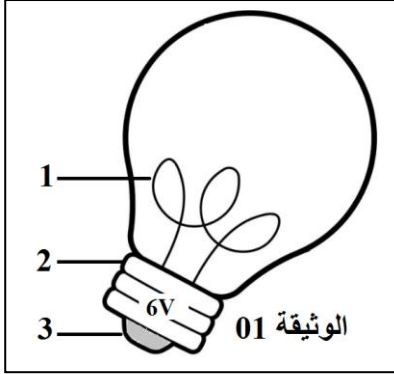


التمرين الأول (06):

إليك الوثيقة 01 لدراسة العنصر الكهربائي (المصباح) الذي يُنير بيوتنا و ذلك بالإجابة على ما يلي:



1/- سمّ العناصر المرقمة: 1-

2- 3-

2/- كُتب على مصباح التوهج الموضح في الوثيقة 01 العبارة (6V).

أ - ماذا تمثل العبارة (6V) في مصباح التوهج؟

ب - ماذا يحدث عند توصيل هذا المصباح الكهربائي مع البطاريات التالية:



- بطارية مكتوب عنها (6V)

- بطارية مكتوب عنها (3V)

- بطارية مكتوب عنها (12V)

التمرين الثاني (06):

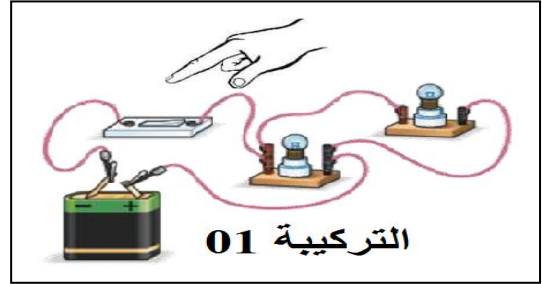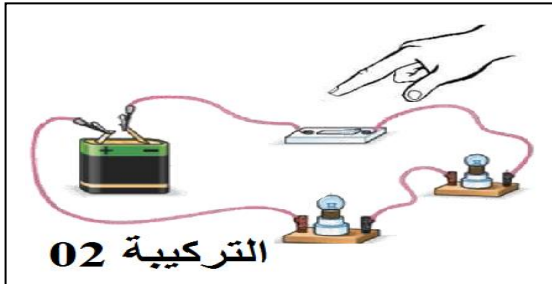طلب الأستاذ من علي و محمد تحقيق تركيبية دائرة كهربائية لتوهج مصباحي غرفة الاستقبال، فاستعانا بك من أجل مساعدتهما عندما قاما بإنجاز الدارتين الكهربائيتين التاليتين (التركيبية 01 و 02).



1/- أرسم باستعمال الرموز النظامية المخطط الموافق لكل تركيبية:

التركيبية 02: محمد



التركيبية 01: علي



2/- أذكر طريقة توصيل المصباحين في كل تركيبية؟

التركيبية 01 (علي):

التركيبية 02 (محمد):


3- أي التركيبين يسمح بالتوهج الجيد للمصباحين؟

4- لو يتلف أحد المصباحين ماذا يحدث للمصباح الآخر في كل دائرة؟ ولماذا؟

5- برأيك أي التركيبين أصلح للمنزل؟

الوضعية الإدماجية (08):

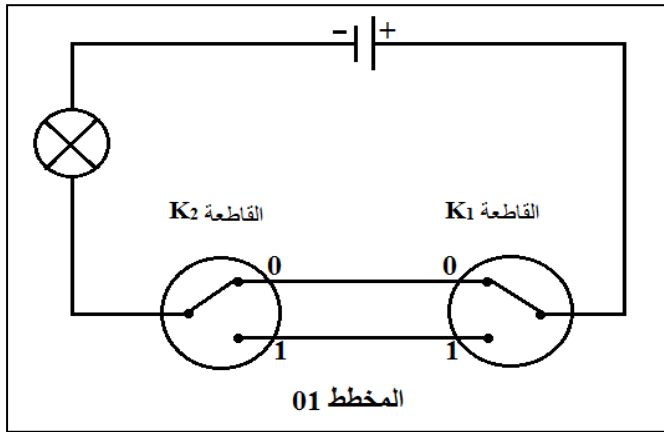أحضر والد أكرم كهربائيا لمنزله الجديد لإنشاء تركيبية كهربائية للتحكم في مصباح الدرج (وثيقة 01) من مكانين مختلفين متباعدين، فقام الكهربائي بتركيب الدارة الكهربائية حسب (المخطط 01) و كان أكرم يلاحظه و يسأل والده.



ساعد والد أكرم بالإجابة عما يلي:

1- كيف نسمي هذا النوع من الدارات الكهربائية؟

2- أكمل جدول الحقيقة التالي بـ: (متوهج أو منطفئ)

حالة المصباح	وضعية K_2	وضعية K_1
	0	0
	1	0
	1	1
	0	1

3- أذكر أماكن أخرى تستعمل فيها هذا النوع من الدارات الكهربائية.

