

العام الدراسي : 2024/2023

اختبار الثلاثي الأول في مادة




متوسطة حسام محمد

المستوى: السنة أولى متوسط

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

المدة: ساعة ونصف

التمرين الاول 6 نقاط : أكمل الجدول التالي .

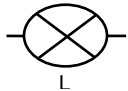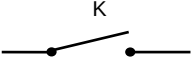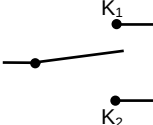العنصر الكهربائي	بطارية	أسلاك توصيل			
رمزه النظامي					
دوره			الدوران		

التمرين الثاني 6 نقاط :

اشترى عمر مصباح يدوي (الوثيقة 1) فلاحظ أن توهجه ضعيف ، قام بتفكيكه حيث وجده يحتوي على عمود كهربائي دلالاته هي 1.5V و مصباح دلالاته 6 V ، أسلاك توصيل ، قاطعة.


(1) أرسم مخطط دائرة توهج هذا المصباح بالرموز النظامية .

(2) ماهو سبب توهج الضعيف للمصباح.

ـ عند عمر مجموعة من الأعمدة الكهربائية دلالاتها 1.5V فقط .

(3) اقترح على عمر حلا حتى يكون توهج المصباح عادي .



(4) دعم اجابتك بمخطط نظامي .

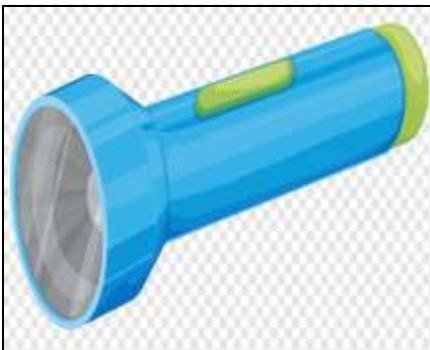

الوثيقة 1

الوضعية الإدماجية نقاط 8 :

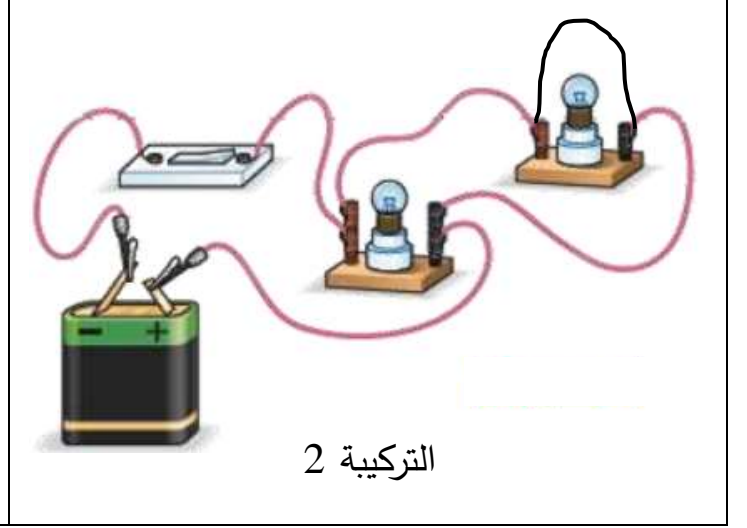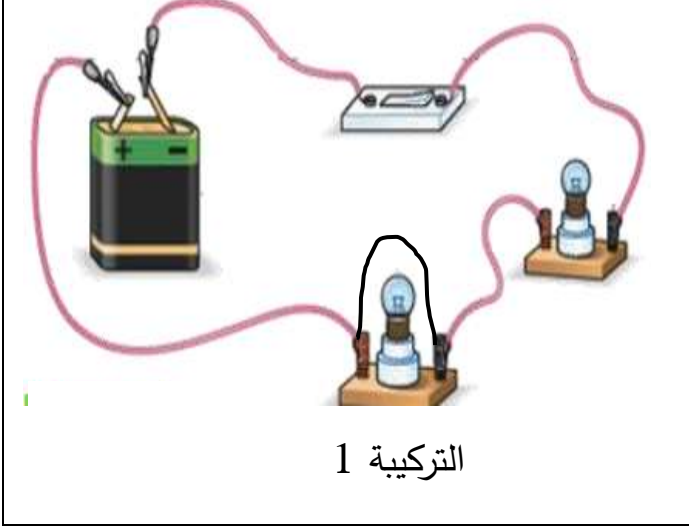في حصة الأعمال التطبيقية طلب الأستاذ من تلميذه القيام بتركيبتين كهربائيتين وبعد تركيبهما قام التلميذ بوضع سلك ناقل بين طرفي المصباح الأول في كل تركيبة كما هو موضح في الوثيقة 1 و 2 .



- (1) حدد طريقة ربط المصباحين في كل تركيبة.
- (2) أرسم المخطط النظامي لكل تركيبة كهربائية مبينا عليه جهة مرور الكهرباء.
- (3) كيفي نسمي هذا النوع من الدارة؟ و يمكننا نتجنب مخاطر هذه الدارة ؟