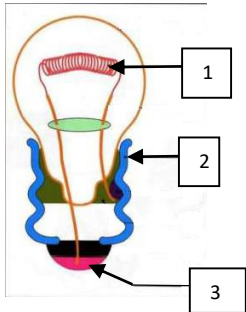


التمرين الأول: (6 ن)

لدى سمية مصباح دلالتة 4.5 V أرادت تشغيله باستخدام بطارية (عمود) دلالتها 1.5 V لكنها لاحظت بعد غلق القاطعة ان توهج المصباح ضعيف.



الوثيقة 1

1. حدد شرط توهج المصباح.....

2. سم العناصر المرقمة في الوثيقة 1.

1.....23.....


3. ما سبب توهج المصباح بشكل ضعيف ؟

السبب هو:

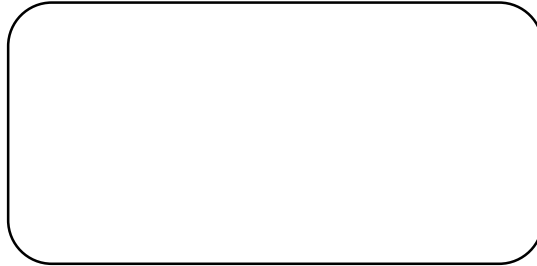4. أرادت سمية إضافة أعمدة مماثلة للعمود الأول كي يتوهج المصباح بشكل عادي


أ. كم من عمود يلزمها لذلك ؟..... و ما نوع الربط بينهم ؟.....

ب. ارس مخطط الدارة الكهربائية الذي يوضح كيفية ربط هذه الأعمدة.



التمرين الثاني: (6 ن)

لاحظ مخطط الدارة الكهربائية التالية:

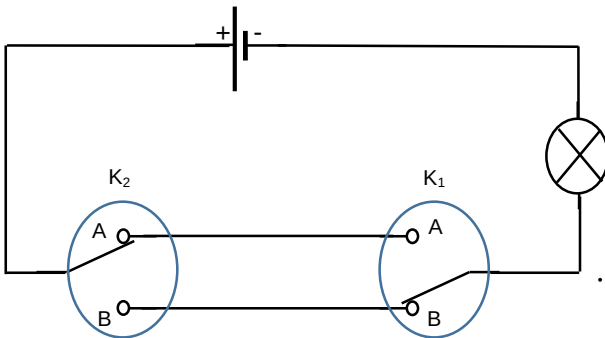

1. سم نوع هذه الدارة الكهربائية.....

2. ما الهدف من استخدام هذا النوع الدارات؟

.....

3. أذكر اين تستخدم هذه الدارة.


..... و

4. اكمل الجدول الآتي بـ : يتوهج أو لا يتوهج

حالة المصباح	القاطعة K ₂	القاطعة K ₁
	A	A
	B	A
	A	B
	B	B

الوضعية الادماجية: (8ن)

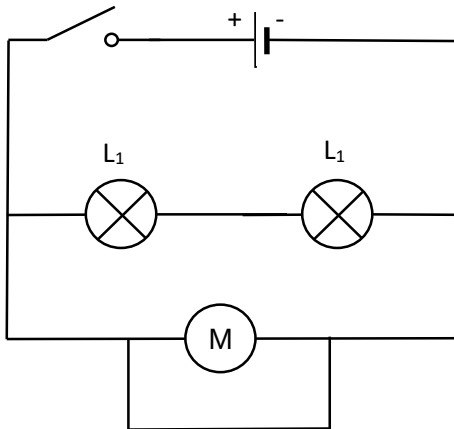أراد لقمان و زملائه انجاز دارة كهربائية تحتوي على مصباحين كما هو موضح في المخطط (الوثيقة 2) و عند تركيب الدارة و غلق القاطعة لوحظ عدم توهج المصباحين و عدم دوران المحرك. ساعد الأصدقاء في الاجابة عما يلي:



1. ما سبب عدم توهج المصباحين و عدم دوران المحرك؟

.....
.....

2. ما اسم هذ الدارة و ما الآثار المترتبة عنها؟

الاسم:.....

الآثار هي:

.....

.....

3. أعد رسم مخطط الدارة الكهربائية مع تحديد جهة التيار الكهربائي عليه مع الأخذ بعين الاعتبار الإحتياجات الأمنية اللازمة لتجنب هذا النوع من الدارات



4. ما هي النصائح و الإرشادات التي تقدمها له لحماية العناصر الكهربائية و الأشخاص من خطر التيار الكهربائي.

..... ✓

..... ✓

..... ✓

..... ✓