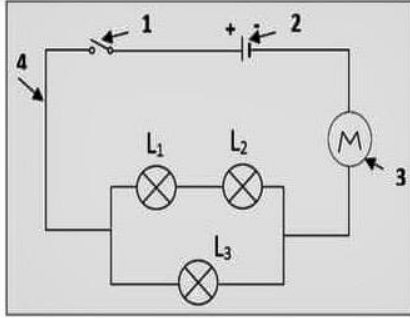




اختبار الثلاثي الأول

الوضعية الاولى: (6 ن)



الوثيقة (1)

1- ماذا تمثل الوثيقة (1) ؟

2- سم العناصر الكهربائية المرقمة:

4	3	2	1
.....			

3 - ما نوع الربط بين المصباحين (L_1) و (L_2)

وما نوع الربط بين المصباحين (L_2) و (L_3)


استنتج نوع ربط المصابيح L_3, L_2, L_1 ؟

4- عند غلق العنصر (1) احترق المصباح (L_2) ، ماذا يحدث للمصباحين (L_1) و (L_3) ؟

المصباح (L_1) المصباح (L_3)

الوضعية الثانية : (6 ن)

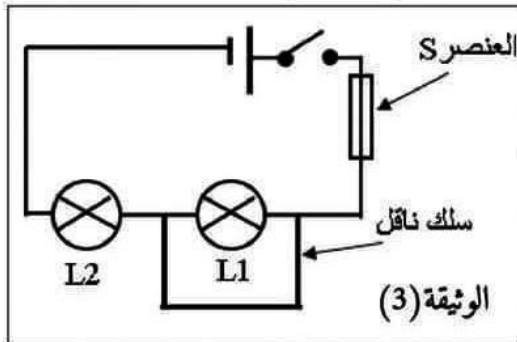إليك المخطط النظامي للدارة الكهربائية التالية: (الوثيقة 3)



الوثيقة (3)

1- ما الهدف من توصيل السلك الناقل بين طرفي المصباح ؟

2- سم العنصر S:

ماذا يحدث للعنصر S عند غلق الدارة؟ مبيناً دورها في الدارة.

3- أ- أذكر آثار الناجمة عن هذه الظاهرة الحادثة.

1- 2-

3- 4-


ب - هنالك عدة احتياطات أمنية لحماية الدارات الكهربائية من الظاهرة السابقة. أذكرها:

1- 2-


3- 4-

الوضعية الادماجية : (08 ن)

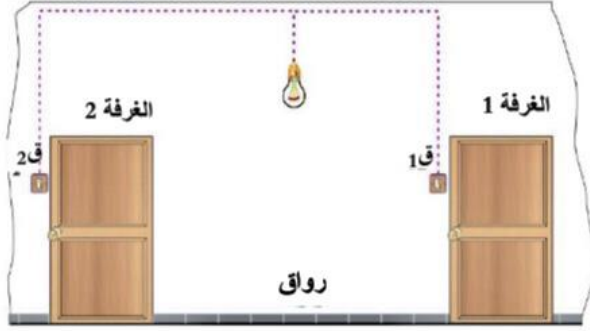اشتكى أفراد عائلة محمد من اضاءة مصباح الرواق من مكان واحد فقط ، فاقترح عليهم تركيب لدارة كهربائية تمكنهم من اشعال مصباح الرواق من مكانين مختلفين (الشكل-4). مستعينا بما درسه في القسم.



الشكل-4

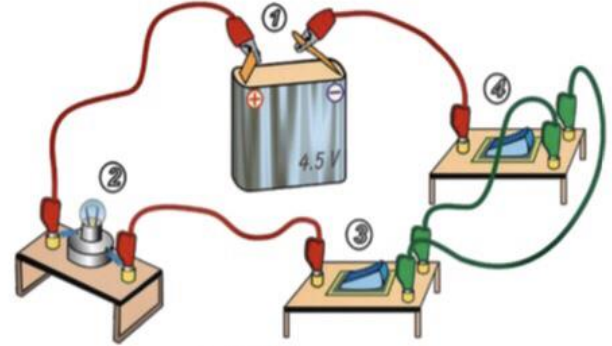

الشكل-5

1- ما هو الحل الذي اقترحه محمد على عائلته؟

3- أرسم مخططا نظاميا للدارة الكهربائية التي اقترحها محمد.

4- أعط أمثلة أخرى عن أماكن استعمال هذا النوع من الدارات الكهربائية.

