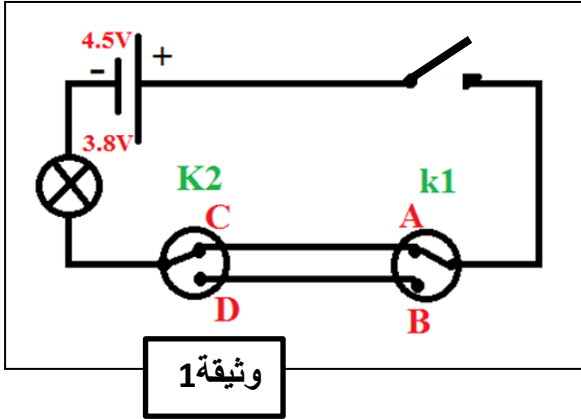


إختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

اللقب: الإسم: القسم:

التمرين 01 :

✓ أرادت ليلي رسم مخطط لدارة كهربائية فرتبت عناصرها الكهربائية كما في الوثيقة 1



(1) ما إسم الدارة الكهربائية التي حققتها ليلي ؟

(2) هل يتوهج المصباح لماذا؟

(3) ما الهدف من إستعمال هذا النوع من الدارات ؟

(4) اذكر مثالين حول إستعمال هذا النوع من الدارات


(5) بعد غلق القاطعة البسيطة أكمل جدول الحقيقة التالي :

حالة المصباح	القاطعة k 2	القاطعة k 1
.....	D	A
.....	C	B
.....	C	A
.....	D	B

التمرين 02 :

من أجل تحضير مشروع تكنولوجي قام عمر بتركيب الدارة

الكهربائية الموضحة في الوثيقة 2

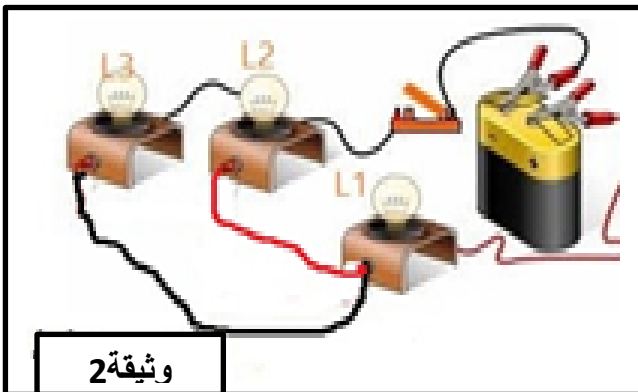

1- نوع الربط للمصابيح في الدارة الكهربائية:

2- ماذا يحدث عند نزع المصباح L1 :

3- ارسم المخطط النظامي لهذه الدارة داخل الإطار المقابل:

4- نقوم بتوصيل سلك كهربائي بين طرفي المصباح L3

5- كيف تسمى الدارة في هذه الحالة:

6- ماذا يحدث للمصابيح:


7- أرسم المخطط النظامي بعد توصيل السلك الناقل موضعا عليه جهة مرور التيار الكهربائي.

8- اذكر حلين لتجنب خطر هذه الدارة الكهربائية



الوضعية الإدماجية :

➤ إشتري أخوك بطاريتين جديدتين لمصباح الجيب الخاص به الممثل في الوثيقة 3 ، و عندما ركبهما لم يتوهج المصباح ، فاحتار في ذلك و طلب منك مساعدته لإيجاد حل لمشكله .

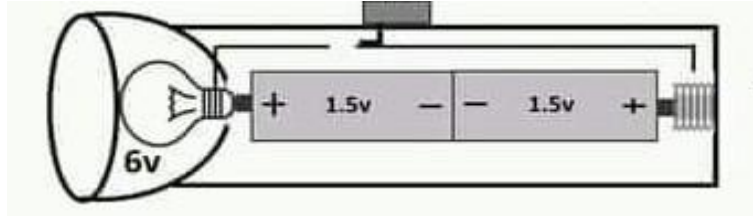

الوثيقة 3

1. فسر سبب عدم توهج المصباح ؟

2. قدم الحل المناسب لأخيك .

➤ بعد تقديمك الحل المناسب لأخيك إشتكى لك مرة أخرى بأن توهج المصباح ضعيف .

3. برأيك ما هو سبب توهج المصباح بشكل ضعيف في هذه الحالة ؟

4. إقتراح حل لهذه المشكلة .

5. مثل الدارة الكهربائية لمصباح الجيب بمخطط نظامي بعد إيجاد الحل للمشكلتين .

