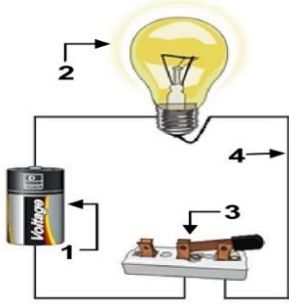


التمرين الأول (06 نقاط):



خلال حصة العلوم الفيزيائية قدم الأستاذ للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية، وطلب منهم انجاز دائرة كهربائية، فقام التلميذ أمين بتركيب الدارة المبينة في الوثيقة-1-.

1- سمّ العناصر المرقمة .

2- أرسم مخطط هذه الدارة الكهربائية مستعملا الرموز النظامية ثم مثل عليه جهة مرور الكهرباء.

بعد فترة انقطع أحد الأسلاك، فوضع أمين مكانه قطعة خشب.

3- هل يتوهج المصباح في هذه الحالة؟ لماذا؟


التمرين الثاني (06 نقاط):

بينما كان سيمير في الورشة مع أبيه لمح مخطط لدائرة كهربائية كما هو موضح في الوثيقة -2- فتبادر الى ذهنه عدة أسئلة عجز عن الاجابة عليها، ساعده في الاجابة عليها:

1- ما نوع مخطط الدارة في الوثيقة -2-؟

2- ماهو دور هذا النوع من الدارات؟ واذكر مكان استعمالها؟

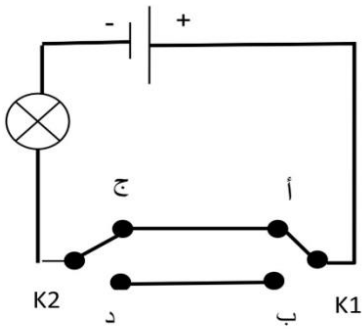3- قم بملأ الجدول الذي يعطي حالة المصباح (متوهج أو منطفئ) حسب وضعية القاطعة؟



الوثيقة-2-

القاطعة K1	القاطعة K2	حالة المصباح
الوضع (أ)	الوضع (ج)	
الوضع (أ)	الوضع (د)	
الوضع (ب)	الوضع (د)	
الوضع (ب)	الوضع (ج)	

الوضعية الإدماجية (08 نقاط):


في حصة الأعمال المخبرية أراد أسامة معرفة مخاطر استقصار دائرة كهربائية وكيفية تجنبها، حيث قام بتركيب دائرة تحتوي على العناصر المبينة في الوثيقة-3-، ساعد أسامة بالاجابة على الأسئلة التالية:

1- ما نوع الربط في هذه الدارة؟

2- ماذا يحدث عندما يستقصّر أسامة المصباح L_3 ؟

3- أرسم المخطط النظامي لدائرة أسامة في حالة إستقصار المصباح L_3 .

4- كيف نتجنب مخاطر الدارة المستقصرة؟

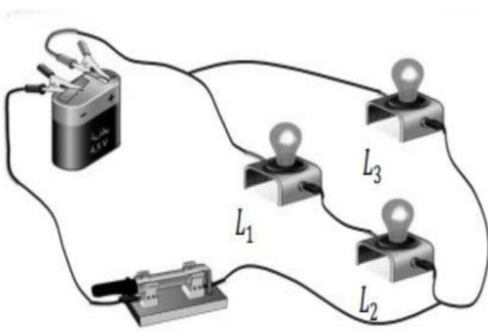

الوثيقة-3-

لا تسمح للعالم بأن يغير ابتسامتك بل اجعل ابتسامتك تغير العالم..... بالتوفيق

