



اختبار الفصل الأول في مادة الفيزياء


السنة الدراسية: 2024 / 2023

المدة الزمنية : ساعة و نصف

الأستاذ : تونسي

القسم : السنة الأولى متوسط

التمرين الأول: 3.5

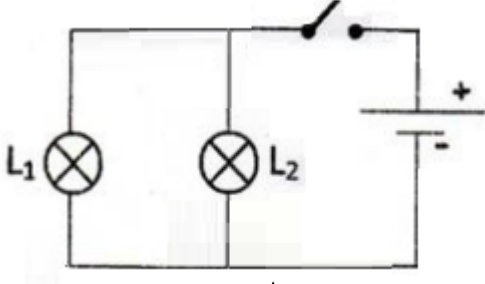

لاحظ المخطط النظامي الموضح في الشكل المقابل

1- مانوع ربط L_1 و L_2 ؟

2- ماذا يحدث عند نزع L_2 و غلق القاطعة ؟


3 نربط سلك ناقل بين طرفي L_1 ثم نغلق القاطعة. ماذا يحدث ل L_1 و L_2 ؟

4 ارسم على الدارة السلك الناقل و حدد اتجاه مرور التيار الكهربائي باستعمال لون واضح

التمرين الثاني: 4.5.ن

إشترى أمين لعبة صغيرة على شكل سيارة تحتوي على دارة كهربائية بسيطة لمحرك كهربائي بعد أن ركب فيها عمودا كهربائيا دلالاته 1.5v ثم شغلها فوجد أنها تسير نحو الخلف

1. مالذي يجب فعله لحل المشكل ؟

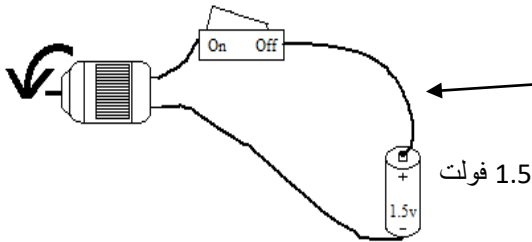

2. قام أمين بفتح السيارة فلاحظ العناصر كما في الشكل

• أرسم مخطط الدارة لهذه اللعبة


3. أراد أمين ان يزيد من سرعة دوران المحرك، كيف يفعل ذلك ؟

Terminologie : 4p

Repérer les éléments court-circuités en utilisant une couleur différente

Comment appelle-t-on l'élément E ?

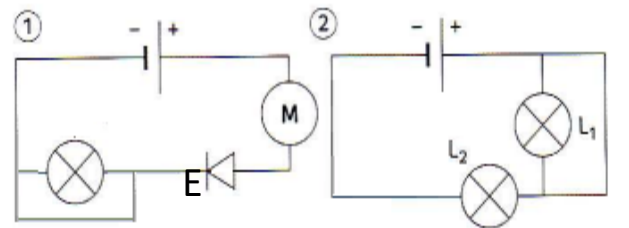Le circuit ② est en série ou en dérivation ?




بالتوفيق... الأستاذ تونسي

فكر جيدا و كن ذكيا ولا تنس التركيب



GROUPES SCOLAIRES « LA PERSÉVERANCE »

الوضعية الإدماجية: 8ن

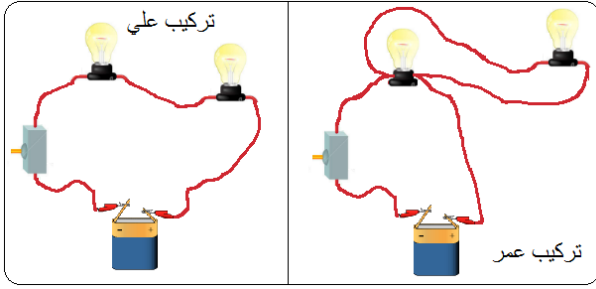


دار حوار في المدرسة بين عمر و علي حول ما درساه في الدارات الكهربائية، فاختار كل منهما تركيبا معينا كما هو موضح في الصورة

1- ما نوع تركيب كل من عمر و علي ؟

تركيب عمر:

تركيب علي:

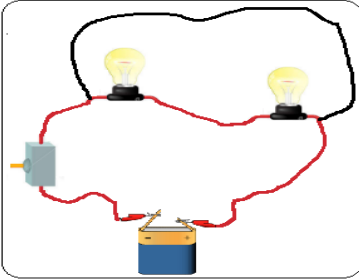2- أيهما أفضل تركيب عمر أم تركيب علي ؟ ولماذا ؟



3- قام علي بإضافة سلك ناقل بين طرفي L1 و L2 كما هو موضح في الشكل المقابل

• كيف نسمي هذا النوع من الدارات ؟


• ما هي اثار هذا النوع من الدارات ؟ (اذكر اثنين)

• ما هو العنصر الكهربائي الذي نضيفه لتجنب مخاطر هذه الدارة ؟ أعط رمزه النظامي

4- إختار عمر في كيفية التحكم في مصباح غرفته من مكانين مختلفين فاقترح عليه علي تركيبا مناسباً يسمح له بذلك

• ما نوع الدارة التي اقترحها علي على عمر ؟

• أرسم مخطط هذه الدارة

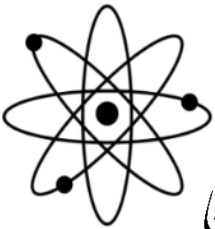


L'INTELLIGENCE N'EST PAS LA CAPACITÉ DE STOCKER DES INFORMATIONS, MAIS DE SAVOIR OÙ LES TROUVER.

الله ولي التوفيق

Albert Einstein

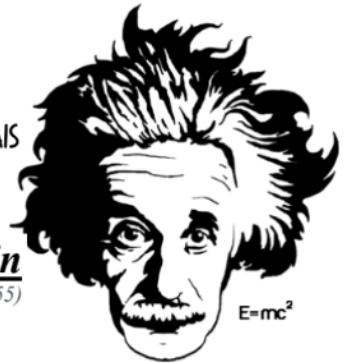Mathématicien, Physicien, Scientifique (1879 - 1955)



بالتوفيق... الأستاذ تونسي

فكر جيداً وكن عاكفا ولا تنس التركيز



GROUPES COLAIRE « LA PERSEVERANCE »

AM1 تصحيح اختبار الفصل الأول في مادة الفيزياء

التمرين الأول: 3.5

- 1- نوع الربط : على التفرع¹
- 2- عند نزع L2 و غلق القاطعة : يتوهج المصباح L1¹
- 3- عند ربط سلك ناقل بين طرفي L1 ثم نغلق القاطعة: ينطفئ المصباحان^{1.5}

التمرين الثاني: 4.5

- 1- لحل المشكل يجب عكس مربطي المحرك أو البطارية^{1.5}
- 2- المخطط^{1.5}
- 3- لكي يزيد من سرعة دوران المحرك يجب تركيب بطارية بدلالة اكبر او ضم بطارية او اكثر للتركيب على التسلسل^{1.5}




Terminologie : 4p

Repérage des récepteurs court-circuités²

L'élément E est : une diode¹

Le circuit 2 est en série¹

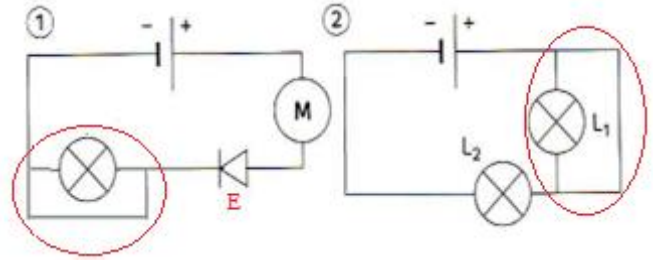

الوضعية الإدماجية: 8ن

- 1- تركيب عمر: تفرع^{0.75}
- 2- تركيب علي: تسلسل^{0.75}
- 3- الأفضل تركيب عمر^{0.75}: لأن توهج المصابيح عادي و في حالة تلف او نزع احدها تبقى الاخرى مشتعلة اما في التركيب التسلسلي توهج المصابيح ضعيف و تنطفئ كلها في حالة تلف او نزع مصباح¹
- 3- نسمي هذا النوع من الدارات دارة مستقصرة¹
- اثار هذا النوع من الدارات : - تلف الاجهزة بسبب ارتفاع درجة حرارة الاسلاك^{0.5}
- نشوب حريق بسبب الشرارة الكهربائية^{0.5}

- 4- اقترح عليه مخطط دارة ذهاب ايا^{0.75}
- المخطط¹

