

لمستوى: الأولى متوسط

المدة: ساعة ونصف



متوسطة: فاهم سعيد - رأس جنات

السنة الدراسية: 2023-2024

الإختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

اللقب:	الاسم:	القسم:
--------------	--------------	--------------

التمرين الأول (6ن)

لاحظ التركيب التالي:


علما أن:

دلالة البطارية هي 4,5V ودلالة كل مصباح 3,8V
أجب على الأسئلة التالية:

1- ما نوع ربط المصباحين في هذا التركيب؟

2- ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟

3- ارسم المخطط النظامي لهذه الدارة.

 

4- نضيف سلكا ناقلا بين طرفي المصباح L1.


أ- ما ذا يحدث عند غلق القاطعة بعد إضافة السلك الناقل؟

ب- كيف تسمى الدارة في هذه الحالة؟

ت- ما ذا يترتب عن هذا النوع من الدارات؟ (اذكر شيئين فقط)

التمرين الثاني (6ن)

إليك مخطط الدارة التالي:

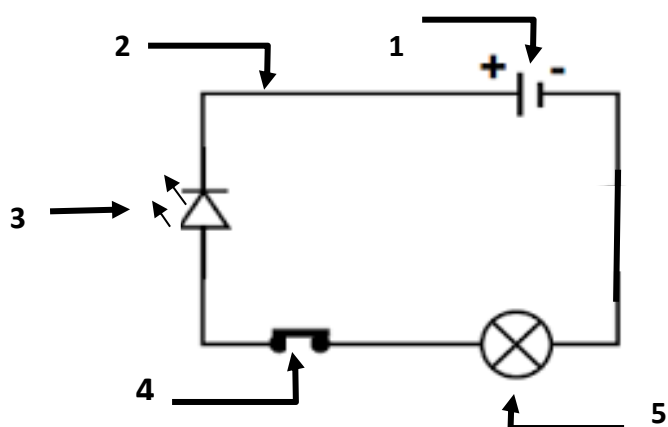

1- اكمل الجدول التالي:

رقم العنصر	اسم العنصر	دور العنصر
1		
2		
3		
4		
5		

2- اعد رسم المخطط السابق بحيث:

- تشتغل كل عناصر الدارة.
- توضح عليه اتجاه الكهرباء.



الوضعية الإدماجية (8ن)

أرادت عائلتك التحكم في مصباح الرواق من مكانين مختلفين. فأخبركم الكهربائي باستعمال نوع محدد من الدارات الكهربائية مع استعمال نوع خاص من القواطع.

التركيب التالي يوضح المخطط الكهربائي المقترح من طرف الكهربائي.


1- سم هذا النوع من الدارات وحدد نوع القاطعة المستعملة.

.....

2- ما هو نوع الربط في هذه الدارة؟

.....

3- كيف يكون توهج المصابيح الثلاثة؟

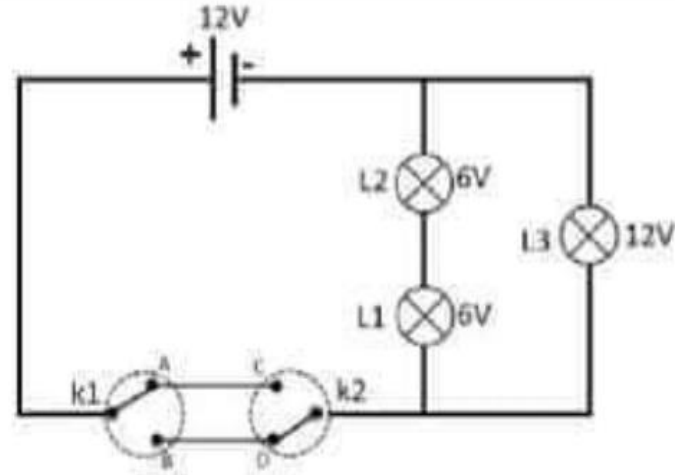

4- أكمل جدول الحقيقة الموافق للتركيب السابق:

حالة المصباح L3	حالة المصابيح (L1, L2)	وضعية القاطعة K2	وضعية القاطعة K1
.....	يتوهج	C	
لا يتوهج			A
.....	لا يتوهج	D	
يتوهج			B

5- اذكر مكان اخر يستعمل فيه هذا النوع من الدارات.

.....