

الوضعية الأولى (6 ن)

أبو احمد كهربائي أراد ان يراجع مع ابنه مادة الفيزياء فقاما بتجربة توهج مصباح الجيب (ampoule) (الوثيقة 1) فأعطاه 3 أعمدة كهربائية دلالة كل واحد منها 1.5V علما ان دلالة مصباح الجيب 4.5V وطرح عليه الأسئلة التالية :




الوثيقة 1

1. برأيك لو نركب بطارية واحدة كيف يكون توهج المصباح ؟
2. حتى يكون توهج المصباح جيد كم نركب من بطارية ؟ وما الهدف من ذلك ؟
3. ارسم مخطط نظامي يبين كيفية تركيب هذه الاعمدة

الوضعية الثانية (6 ن)

بعدها درست خديجة الدرس الذي يدور حول التحكم في مصباح الرواق من مكانين مختلفين (وثيقة 2) ذهبت الى منزلهم وتفقدت مصابيح رواق منزلهم وتأكدت من ذلك اليك الأسئلة التالية :

1. مانوع الدارة التي تتحكم في اناارة مصباح من مكانين مختلفين ؟
2. اكمل الجدول التالي ب : يتوهج / لا يتوهج ( اعد رسم الجدول على ورقة الإجابة )

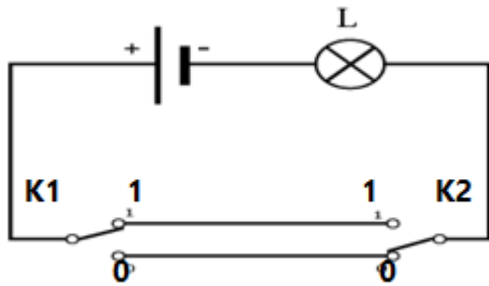


الوثيقة 2


| حالة المصباح | وضعية القاطعة K2 | وضعية القاطعة K1 |
|--------------|------------------|------------------|
|              | 0                | 1                |
|              | 0                | 0                |
|              | 1                | 0                |
|              | 1                | 1                |

3. ماذا تستنتج من الجدول ؟
4. ارسم دائرة كهربائية تتحكم في اناارة مصباحين مربوطين على التفرع من مكانين مختلفين

محمد أستاذ في مادة الفيزياء و ابنه في السنة أولى متوسط . أراد الأستاذ التحقق من مدى استيعاب ابنه الدروس . فرسم له مخططا يحتوي على ثلاث مصابيح و مولد كهربائي و قاطعة كما هو موضح في الوثيقة 3

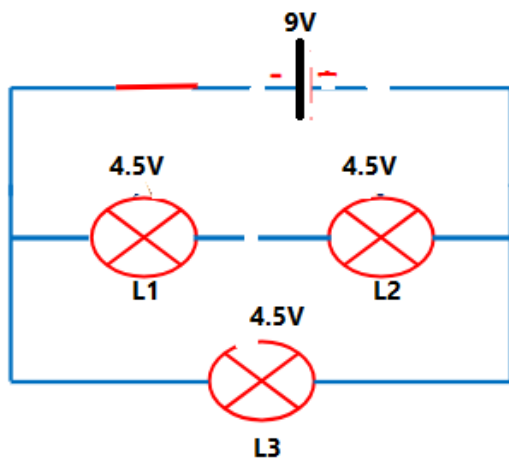

الوثيقة 03

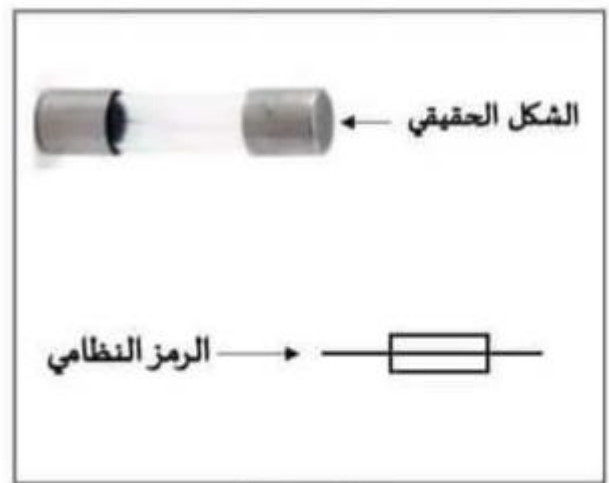

الوثيقة 04

1. اذكر نوع تركيب المصباحين L1 مع L2 ثم نوع تركيب المصباحين L1 مع L3  
 ✓ قام الأستاذ محمد بغلاق القاطعة فتوهج جميع المصابيح ثم نزع المصباح L3
2. برأيك ماذا يحدث ؟ علل اجابتك  
 ✓ أعاد الأستاذ المصباح L3 الى مكانه ثم طلب من ابنه إضافة سلك بين طرفي المصباح L3
3. اعد رسم المخطط بعد إضافة السلك الناقل مبيننا الجهة الاصطلاحية التي يمر عبرها التيار الكهربائي  
 و اشرح ماذا يحدث لعناصر الدارة الكهربائية ؟
4. سم العنصر الموضح في الوثيقة 4 و اذكر سبب استعماله