

الإختبار الأول للثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

القسم : 1م.....

الاسم : اللقب :

الجزء الأول (12 نقطة)

الوضعية الأولى: (06ن)


20

النقطة :


أ- أجب بصح أو خطأ :

- الربط المختلط يضم الربط على التفرع فقط
- للمصباح مربطان غير متماثلان
- يتوهج المصباح توهجا ضعيفا، إذا كانت دلالة المولد أصغر من دلالة المصباح.....
- عند إضافة مصباح في الدارة على التسلسل يزداد توهج المصابيح الأخرى.....
- الخشب والبلاستيك والزجاج والماء النقي هي مواد ناقلة للتيار الكهربائي
- الغرض من ضم الأعمدة على التسلسل هو الحصول على دلالة مناسبة لتشغيل جهاز معين.....

ب- إملأ الجدول التالي :

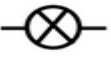						الرمز النظامي
قاطع مغلقة	قاطع مفتوحة			عمود كهربائي		العنصر الكهربائي

الوضعية الثانية: (06ن)

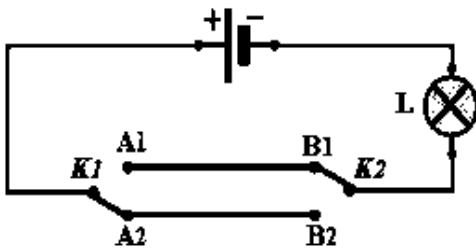

الوثيقة -2-

إليك الدارة الكهربائية الموضحة في الوثيقة -2-

1. كيف تسمى الدارة الكهربائية الموضحة في الوثيقة -2- ؟

وما الهدف من استعمالها ؟

.....
.....

2. اذكر مثالين عن مكان استعمال هذه الدارة في الحياة اليومية؟

أ/-

ب/-


3. أكمل الجدول التالي ب: " يتوهج " او " لا يتوهج "

حالة المصباح	القاطع K1	القاطع K2
.....	A1	B1
.....	A1	B2
.....	A2	B2
.....	A2	B1

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية : (08ن)

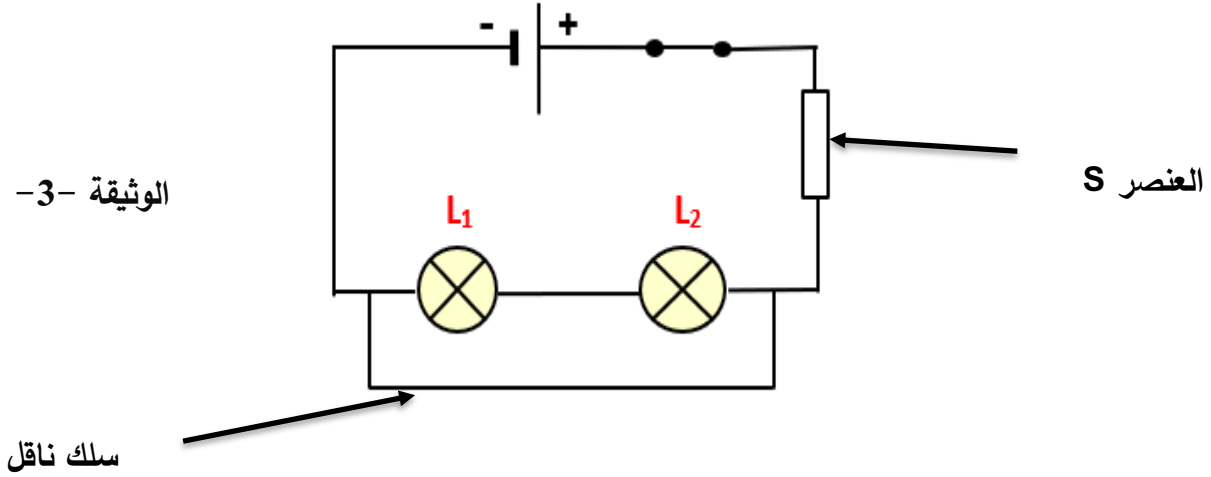في حصة الأعمال المخبرية قام فوج من التلاميذ بأمر من الأستاذ بتركيب الدارة الكهربائية، وأثناء انجاز هذا التركيب قام أحد التلاميذ بوضع سلك ناقل بين طرفي المصباحين كما هو موضح في الوثيقة -3-



1- عند غلق القاطعة ماذا يحدث ؟ وما الهدف من توصيل السلك الناقل بين طرفي المصباحين

.....
.....

2- برأيك ماذا يمثل العنصر S

.....

3- هنالك عدة احتياطات أمنية لحماية الدارات الكهربائية من هذه الظاهرة أذكرها ؟

.....
.....
.....
.....
.....
.....