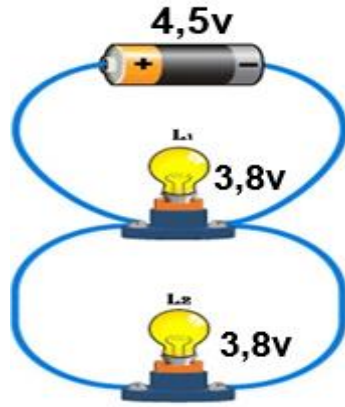


الوضعية الأولى (06 نقاط)

في اطار التحضير لفترة الامتحانات و اثناء المراجعة لدرس تركيب الدارات الكهربائية صادفك التركيب الممثل في الوثيقة 1:



الوثيقة 1

- 1- حدد نوع الربط في هذا التركيب.
- 2- مثل مخطط الدارة الكهربائية للتركيب بالرموز النظامية.
- 3- كيف يكون توهج المصباحين في هذه الحالة؟
- 4- ماذا يحدث للمصباح L_1 عند تلف المصباح L_2 ؟
- 5- اين يستعمل هذا النوع من التركيب؟

الوضعية الثانية (06 نقاط)

قام سمير بتركيب الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل المقابل لكن صديقه ايمن اخبره أن هذا التركيب به العديد من الاخطاء و أن المصباح لا يتوهج بعد غلق القاطعة، حسب الوثيقة 2:



(وثيقة 2)

- 1- في رأيك هل كلام أيمن صحيح؟ علل اجابتك؟
- 2- ماذا سيحدث للبطارية في هذه الحالة؟ و ماذا نقول عنها؟
- 3- ما مخاطر هذا النوع من التوصيل؟ وكيف نتجنب خطورتها؟

الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

خالد وعمر تلميذان في السنة الأولى متوسط، طلب منهم والدهم رسم مخطط يسمح لهم بالتحكم في مصباح من

مكانين مختلفين فكانت اقتراحاتهم موضحة في الوثيقة 4 .


اعتمادا على الوثيقة 4 ومكتسباتك القبلية أجب عما يلي :

1- حدد نوع القاطعتين k2 و k3.

2- بين التركيب الأنسب الذي يسمح بالتحكم في مصباح من

مكانين مختلفين.

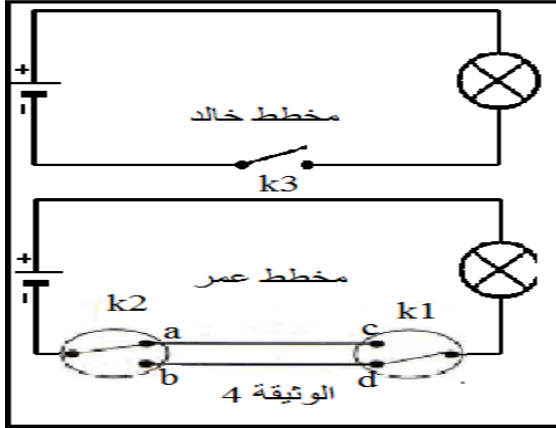3- أكمل جدول الحقيقة الآتي ب: يتوهج او لا يتوهج لدارة عمر :



حالة المصباح	القاطعة k2	القاطعة k1
	a	c
	b	c
	a	d
	b	d

😊 و فقكم الله يا مبدعين 😊