

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

السنة الدراسية: 2023/2022

المستوى: الاولى متوسط

التقويم التحصيلي للفصل الاول في مادة العلوم الفيزيائية

اللقب: الاسم: القسم:

الوضعية الأولى

- I- طلب أستاذ الفيزياء من تلاميذه انجاز مشروع تكنولوجياي ومن اجل ذلك قام احمد بشراء عدة عناصر كهربائية (مصباح- بطاريات -قاطعات-اسلاك توصيل) وانجز احمد دارتين كهربائيتين
- الدارة (1) تحتوي على بطارية (3V) مصباح (3V) وقاطعة بسيطة
 - الدارة (2) تحتوي على بطارية (12V) مصباح (3V) وقاطعة بسيطة
- 1- ارسم المخطط النظامي لكل دارة كهربائية باستعمال الرموز النظامية



الدارة 2



الدارة 1

- 2- ماذا تلاحظ عند غلق القاطعة في الدارة (1) و الدارة (2) مع التعليل؟

.....
.....



II- اما زميل أحمد قام بتجريب المواد التالية

مسطرة بلاستيكية - سلك نحاسي - مسمار حديدي - قطعة ذهب -


ماء مالح - ماء معدني - خشب مبلل.

- 3- صنف هذه المواد في الجدول التالي الى مواد ناقلة ومواد عازلة

مواد عازلة	مواد ناقلة

الوضعية الثانية

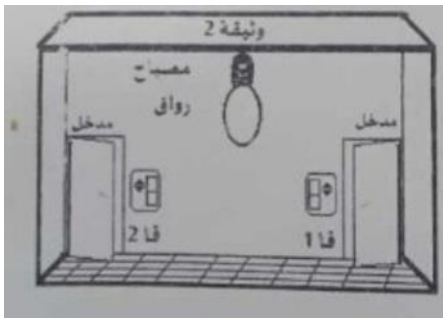بسبب الرواق الطويل الموجود بمنزلكم أصبحت عملية اشعال واطفاء المصباح متعب نوعا ما بسبب تواجد قاطعة واحدة فقط وماهي الا أيام حتى قام ابوك باحضار كهربائي قصد إيجاد حل مناسب لهذا الامر فقام بالتركيب الكهربائي المقابل



- 1- كيف يسمى نوع التركيب الذي انجزه الكهربائي؟

.....

- 2- ما نوع القاطعة المستعملة؟

.....

3- مثل مخطط الدارة الكهربائية بالرموز النظامية (مبيناً الوضعية التي يكون فيها المصباح متوهجاً)



الوضعية الإدماجية

في حصة الأعمال المخبرية قام فوج من التلاميذ بأمر من الأستاذ بإنجاز دائرة كهربائية ممثلة بالمخطط المبين في الوثيقة 3 وإثناء انجاز هذا التركيب قام أحد التلاميذ بوضع سلك بين طرفي المصباح L3 ليتفاجأ الفوج بعدم توهج المصابيح.

-انطلاقاً مما تعلمته ساعد هذا الفوج على فهم ما فعله التلميذ بالإجابة على ما يلي

1- حدد سبب عدم توهج المصابيح L3 و L2 و L1 .

.....

.....

.....

2- فسر هذه الحالة برسم جهة دوران التيار الكهربائي.



3- توقع ما سيحدث لو وضع التلميذ السلك بين طرفي المصباح L1

.....

.....


4- ماهي التدابير اللازمة لحماية الدارة الكهربائية في المنزل؟

.....

.....

.....

الوثيقة 3

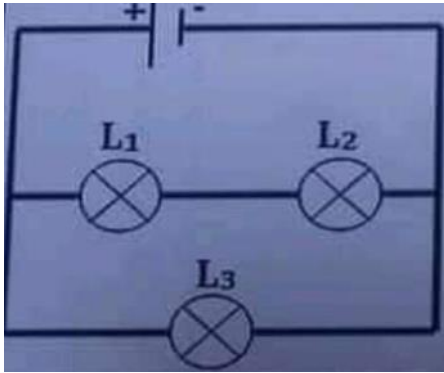

وفقكم الله

