

*الوضعية الأولى: اجب بصحيح او خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد

العبارة	صح	خطأ	التصحيح
القوة المحركة الكهربائية خاصية تتعلق بالمولد			
في الربط على التسلسل شدة التيار تنقسم			
في الربط على التسلسل التوتر الكهربائي ثابت			
التوتر الكهربائي هو سرعة تدفق الدقائق الكهربائية			
كلما زادت قيمة المقاومة زادت قيمة شدة التيار			
يقاس التوتر الكهربائي بجهاز الامبير متر ويوصل على التسلسل			

*الوضعية الثانية:

قصد معرفة استطاعة مصباحين مكتوب على كل منها 14V، قمنا بتوصيلهم على التفرع بمولد توتره 14V

إذا علمت أن المصباح الاول سحب تيار قدره 1A والمصباح الثاني سحب تيار قدره 3A

1: ما هي استطاعة كل منهما، استنتج الاستطاعة الكلية للدارة

2: احسب مقاومة كل منهما

*الوضعية الإدماجية: من اجل دراسة قانون الشدات والتوترات




في دارة كهربائية قام احمد بتركيب دارة تتكون من مولد قاطعة مصباحين ممتثلين

ثم أضاف لها أجهزة القياس كما هو مبين في المخطط

ساعد أحمد في الإجابة عن الأسئلة التالية:

1: مثل جهة دوران التيار الكهربائي في الدارة

2: تمثل الوثيقة اسفله صورة لجهازي القياس

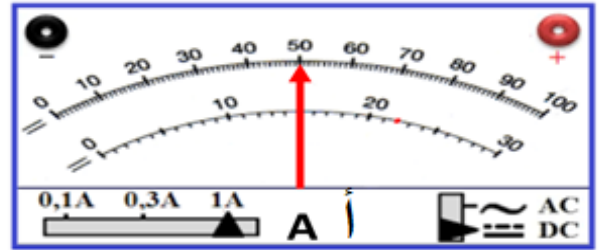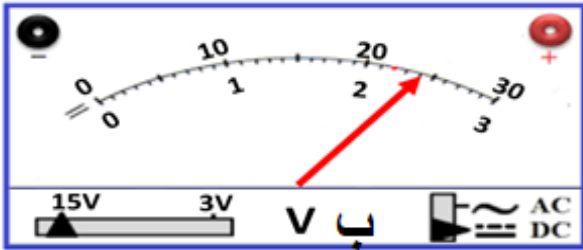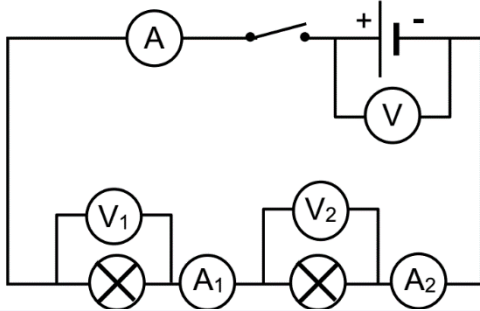

أ: ماذا يمثل كل من الجهاز "أ" و "ب" وما هو دور كل منهما ؟


ب: حدد القيمة المسجلة على كل جهاز ؟

3: اكمل الجدول التالي:

A_t	A_1	A_2	V_t	V_1	V_2

الإجابة النموذجية للاختبار الثالث للعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا الثالثة متوسط

عناصر الاجابة	العلامة مجزأة	المجموع
التمرين الأول: 6نقاط		
العبارة	صح	خطأ
القوة المحركة الكهربائية خاصية تتعلق بالمولد	X	
في الربط على التسلسل شدة التيار تنقسم		X
في الربط على التسلسل التوتر الكهربائي ثابت		X
التوتر الكهربائي هو سرعة تدفق الدقائق الكهربائية		X
كلما زادت قيمة المقاومة زادت قيمة شدة التيار		X
يقاس التوتر الكهربائي بجهاز الامبير متر ويوصل على التسلسل		X
التوتر الكهربائي هو الاختلاف في الحالة الكهربائية بين نقطتين من الدارة		X
كلما زادت قيمة المقاومة كلما نقصت قيمة شدة التيار		X
يقاس التوتر الكهربائي بجهاز الفولط متر ويوصل على التفرع		X
التمرين الثاني 6 نقاط		
حساب الاستطاعة		
حساب استطاعة المصباح الأول		
حساب استطاعة المصباح الثاني		
استنتاج الاستطاعة الكلية		
حساب المقاومة للمصباح الأول		
للمصباح الثاني		
الوضعية الادماجية		
1: تمثيل جهة مرور التيار الكهربائي		
2 أ: ماذا يمثل الجهازين		
الجهاز "أ" يمثل جهاز الامبير متر ودوره قياس شدة التيار الكهربائي		
الجهاز "ب" يمثل جهاز الفولط متر ودوره قياس التوتر الكهربائي		
2 ب: تحديد القيمة المسجلة على كل جهاز		

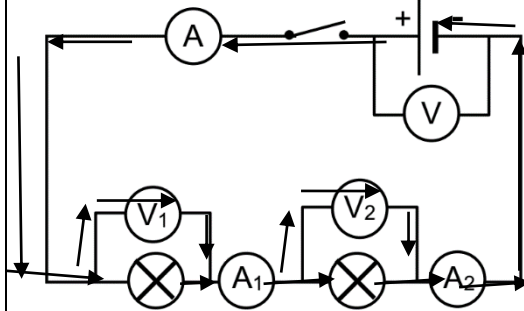

- 2 أ: ماذا يمثل الجهازين
 الجهاز "أ" يمثل جهاز الامبير متر ودوره قياس شدة التيار الكهربائي
 الجهاز "ب" يمثل جهاز الفولط متر ودوره قياس التوتر الكهربائي
 2 ب: تحديد القيمة المسجلة على كل جهاز

3ن	3*1	على جهاز الامبير متر شدة التيار=القراءة * المعيار / السلم I= 50*1/100= 0.5A على جهاز الفولط متر التوتر الكهربائي =القراءة * المعيار / السلم U+24*15/30=1.2V											
	0.25*6	<table><tr><td>A_t</td><td>A₁</td><td>A₂</td><td>V_t</td><td>V₁</td><td>V₂</td></tr><tr><td>0.5A</td><td>0.5A</td><td>0.5A</td><td>1.2V</td><td>0.6V</td><td>0.6V</td></tr></table>	A _t	A ₁	A ₂	V _t	V ₁	V ₂	0.5A	0.5A	0.5A	1.2V	0.6V
A _t	A ₁	A ₂	V _t	V ₁	V ₂								
0.5A	0.5A	0.5A	1.2V	0.6V	0.6V								

المعيار	الاسئلة	المؤشرات	العلامة مجزأة	المجموع
الوجاهة	س1	يمثل جهة التيار الكهربائي	0.5	0.5
	س2	يسمي الأجهزة ويحدد دورها ويحسب القيمة المسجلة	2*0.25	0.5
	س3	يكمل الجدول	2*0.25	0.5
الاستعمال السليم لادوات المادة	س1	يمثل جهة التيار الكهربائي	1	1ن
	س2	يسمي الأجهزة ويحدد دورها ويحسب القيمة المسجلة	3*1	3ن
	س3	يكمل الجدول	0.25*6	1.5ن
الانسجام	كل الاسئلة	التعبير بلغة علمية سليمة التسلسل المنطقي للأفكار	0,5	0,5
الاتقان والابداع	كل الاسئلة	تنظيم الفقرات وضوح الخط واستعمال الرموز والمصطلحات العلمية	0,5	0,5