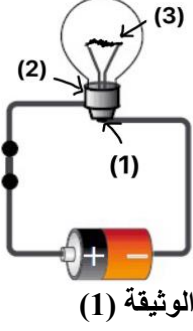


اختبار الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الوضعية الأولى :




الوثيقة (1)

أرادت كوثر تحضير دروس الفيزياء قبل العودة إلى المدرسة فقامت بإحضار مجموعة من العناصر حيث قامت بالتركيب التجريبي الموضح في الوثيقة (1)

1. ساعد كوثر في التعرف على العناصر المرقمة !
- ماذا يمثل العنصران (1) و (2) بالنسبة للمصباح ؟
2. أكمل الجدول بوضع العلامة (X) حيث قامت كوثر باستبدال القاطعة بمواد أخرى :

المواد	مسطرة بلاستيكية	مفتاح حديدي	خشب	سلك نحاسي	قماش	ألومنيوم
يتوهج						
لايتوهج						

الوضعية الثانية :

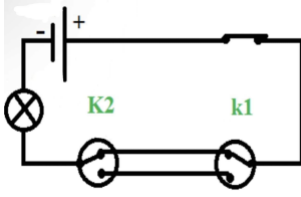


الوثيقة (2)

قام محمد بتركيب دائرة كهربائية في سلم منزلهم من اجل تمكن افراد عائلته من التحكم في مصباح السلم من مكانين مختلفين

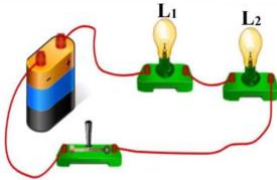1. في رأيك مانوع هذه الدارة ؟
- هل سيتوهج المصباح في هذه الحالة ؟
- اعد رسم مخطط الدارة حيث يتوهج المصباح .
2. أذكر مكانين تستعمل فيهما هذا النوع من الدارات ؟

الوضعية الإدماجية :

في حصة الأعمال المخبرية طلب الأستاذ من سلمى و أحمد تركيب دارتين كهربائيتين بمصباحين فقامت سلمى بالتركيب الموضح في الوثيقة (3)



الوثيقة (3)

1. مانوع الربط لتركيبة سلمى ؟
- أرسم المخطط النظامي لهذه التركيبة ؟
- ماذا يحدث في تركيبة سلمى عند نزع احد المصباحين ؟
أضافت سلمى سلك نحاسي بين طرفي المصباح L1
2. ماذا يحدث للمصباحان L1 و L2 في هذه الحالة و ماذا يمكن أن نقول عن المصباح L1 .
أما احمد فقام بتركيب الدارة حيث عند نزع أحد المصباحين يبقى الآخر مشغلا
3. برأيك مانوع الربط في تركيبة أحمد؟
- أرسم المخطط النظامي لتركيبة احمد ؟
4. أي نوع من الربط يستعمل في المنازل ؟