

الوثيقة 1

التمرين الأول: (06 ن)

قام خالد بفتح لعبته المعطلة، فوجدها تحتوي على دارة كهربائية كما توضحه الوثيقة 1، بعد الفحص لاحظ أن الطرفين a و b غير متصلين ببعض لذلك أحضر مواد مختلفة وقام بتوصيلها بين النقطتين a و b في الدارة الكهربائية.

1- أكمل الجدول أدناه بوضع علامة X في الخانة الصحيحة.


قطعة خشب	قطعة حديد	قطعة معدنية	قطعة زجاج	سلك نحاس

2- أكمل العبارة التالية:


تصنف المواد حسب ناقليتها للكهرباء إلى نوعين: مواد التيار الكهربائي، ومواد التيار الكهربائي.

التمرين الثاني: (06 ن)

طلب الاستاذ من علي و محمد تحقيق تركيبية دارة كهربائية لتوهج مصباحي غرفة الاستقبال، فاستعانا بك من أجل مساعدتهما عندما قاما بإنجاز الدارتين الكهربائيتين التاليتين (التركيبية 01 و 02).

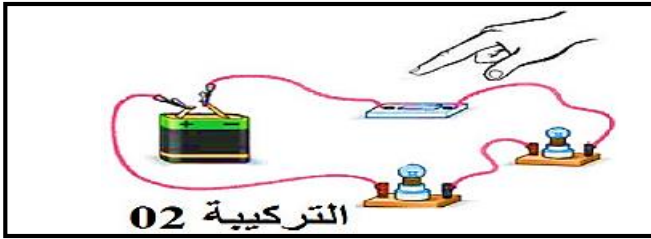


التركيبية 02

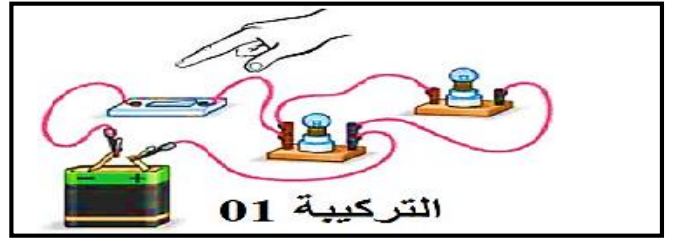

التركيبية 01

1- باستعمال الرموز النظامية مثل المخطط الموافق لكل تركيبية.

 

التركيبية 02: محمد



التركيبية 01: علي

2- اذكر طريقة ربط المصباحين في كل تركيبية.


التركيبية 01 (علي): التركيبية 02 (محمد):

3- عند تلف أحد المصباحين ماذا يحدث للمصباح الآخر في كل تركيبية؟

التركيبية 01 (علي): التركيبية 02 (محمد):

4- برأيك أي التركيبين أصلح للمنزل؟

الوضعية الإدماجية: (08 ن)

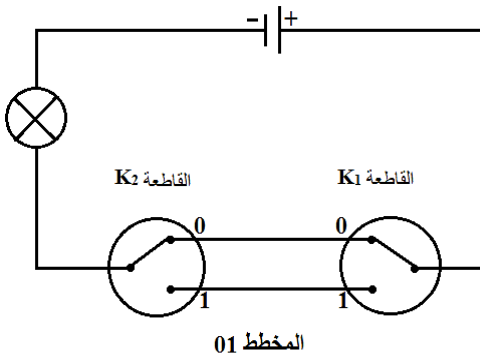


أحضر والد أكرم كهربائيا لمنزله الجديد لإنشاء تركيب كهربائية للتحكم في مصباح الرواق من مكانين مختلفين متباعدين، فقام الكهربائي بتركيب الدارة الكهربائية حسب (المخطط 01) و كان أكرم يلاحظه و يسأل والده ساعد والد أكرم بالإجابة عما يلي:

1- كيف نسمي هذا النوع من الدارات الكهربائية؟

2- أكمل الجدول التالي بـ: (متوهج أو منطفئ)

- بعد التركيب لاحظ الاب أن مصباح واحد غير كافي لذا طلب من الكهربائي إضافة مصباح آخر بحيث يبقى متوهجا عند نزع أو تلف المصباح الاول.

 3- برأيك كيف يكون مخطط الدارة بعد التعديل.



4- أذكر مكان آخر تستعمل فيه هذا النوع من الدارات الكهربائية.