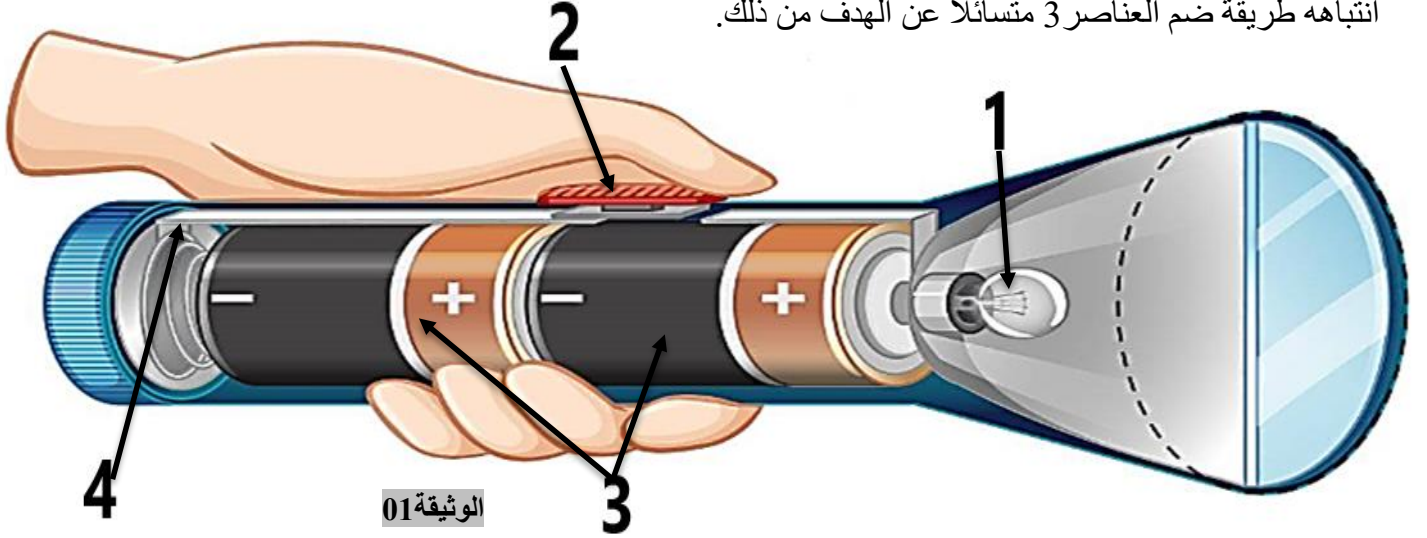



اشترى أحمد مصباح يدوي لاستعماله في الإنارة ليلا، ولما تفحصه وجد به مجموعة من عناصر الدارة الكهربائية لكن شذ انتباهه طريقة ضم العناصر 3 متسائلا عن الهدف من ذلك.



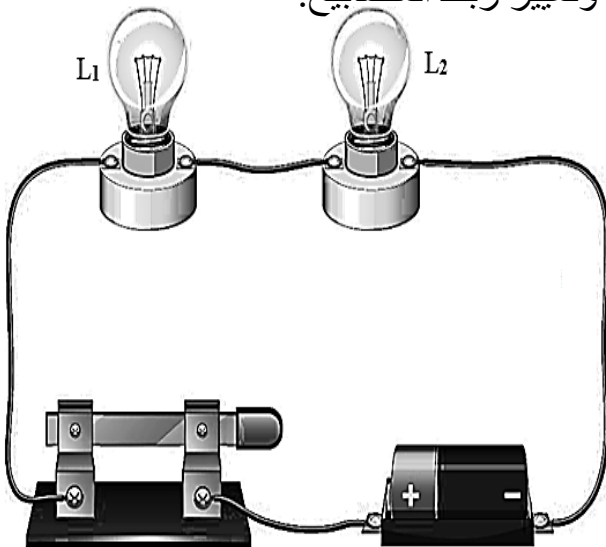1. سمّ العناصر المرقمة.
2. حدد طريقة ربط العناصر المشار إليها بالرقم 3.
- حدد الهدف من ضم العناصر 3.
3. مثل هذه الدارة بمخطط نظامي مبيناً عليه جهة التيار الكهربائي.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

أراد تلميذ إنجاز دارة مبسطة لرواق منزله تسمح في التحكم في إضاءة مصباحين من مكانين مختلفين فأنجز الدارة الموافقة للوثيقة 2، لكن أستاذه نصحه باستخدام قاطعتان وتغيير ربط المصابيح.




1. اذكر طريقة ربط المصابيح.
2. حدد الربط المناسب مع التعليل.
3. أرسم المخطط النظامي للدارة المتواجدة في رواق منزل التلميذ.

الجزء الثاني: 12 نقاط

الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)

السياق: أراد خليل المشاركة في النادي العلمي التي يتم تنظيمه بشكل دوري في المدينة من أجل المنافسة بين المتوسطات، فأنجز مشروع تكنولوجياي متمثل في رافعة كهربائية بها محرك كهربائي ومصباح بهدف تحريك الرافعة والإنارة، وعند تجربته للمشروع لم يتحقق هدفه ونتج عن ذلك سخونة البطارية والأسلاك.

السند:

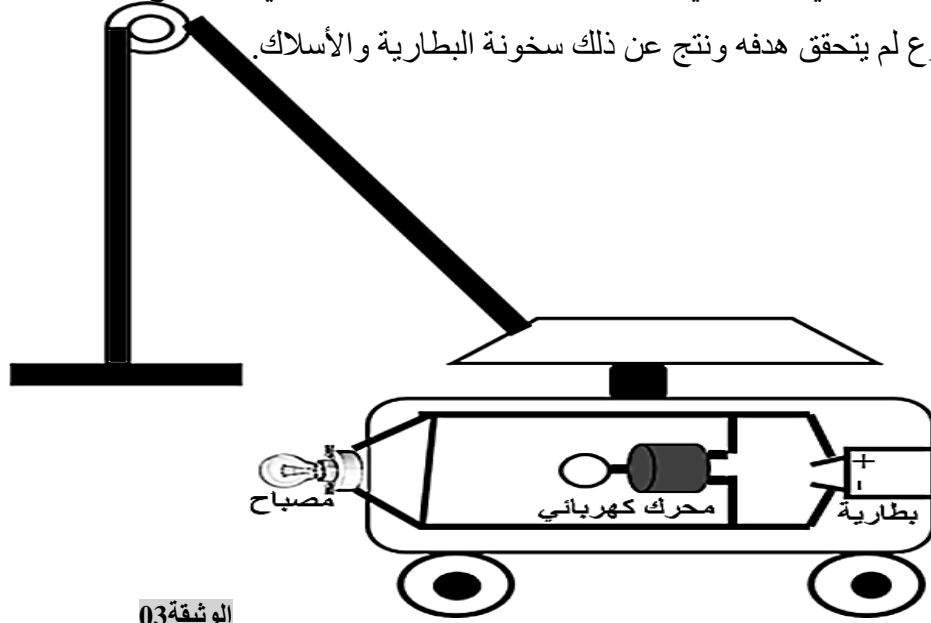

الوثيقة 03

التعليمات: انطلاقاً من مكتسباتك القبلية أجب عمايلي:

1. اكتشف الخلل الذي ارتكبه خليل.
• قدم حلاً لخليل حتى ينجح المشروع.
2. اقترح عناصر كهربائية لكي يصبح مشروعه آمناً من أخطار التيار الكهربائي.
3. أرسم المخطط النظامي للدائرة المنجزة مطبقاً فيها شروط الأمن الكهربائي.

ملاحظة هامة: وضّح خطك واستعمل أدوات الرسم وتجنب كلا من التشطيب والمحي.

من لم يذق مرّ التعلم ساعة ★ ★ ★ تجرّع ذل الجهل طول حياته

أساتذة المادة