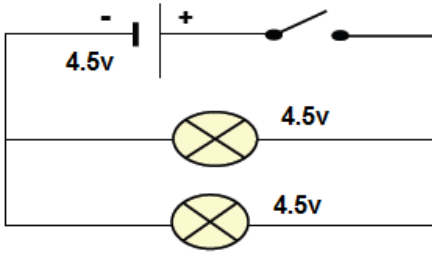


المدة : 1 ساعة ونصف


الاختبار الاول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

المستوى : الأولى متوسط

التمرين الأول: : (6 نقاط)


يملك عمر مصباحين قام بإجراء بعض التجارب المنزلية الموضحة في التركيب المقابل

- 1- اذكر دور المصباح و نوع الربط بين المصباحين
- 2- عند غلق القاطعة صف كيف يتوهج المصباحين .
- 3- ماذا يحدث اذا نزعنا احد المصباحين ؟

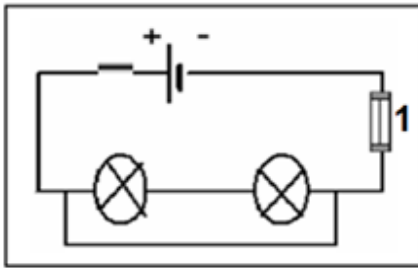التمرين الثاني: (6 نقاط)

قام محمد بإنجاز تركيب تجريبي الموضح في الوثيقة المقابلة

1. سم العنصر 1
2. ماذا يحدث للدائرة اذا وصلنا سلك ناقل بين طرفي المصباحين.
3. اذكر الاخطار الناجمة عن هذه الظاهرة

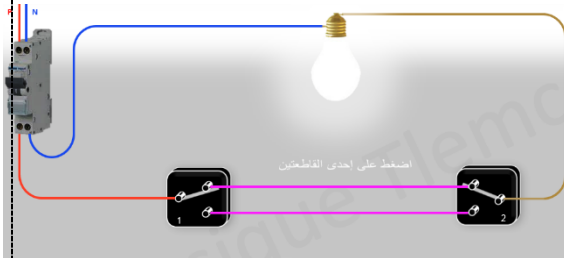الوضعية الإدماجية :

بسبب الرواق الطويل الموجود بمنزلكم اصبحت عملية إشعال وإطفاء المصباح متعبة بسبب تواجد قاطعة واحدة فقط.

وماهي الا ايام حتى قام ابوك بإحضار كهربائي قصد إيجاد حل مناسب لهذا الامر فقام بتركيب المقابل.

1- كيف يسمى التركيب الذي انجزه الكهربائي؟

2- مثل مخطط الدارة بالرموز النظامية

3- اذكر مكانين يتم فيهم استخدام مثل هكذا انواع من الدارات

وبعد مرور عام قرر ابوك اضافة مصباحين قصد تحسين الانارة، وقال: يجب تركيب مصباحين على التسلسل والمصباح الثالث على التفرع بالنسبة للمصباح الاول والثاني.

4- مثل المخطط الكهربائي الخاص بالدائرة التي سينجزها ابوك؟ ثم مثل عليها جهة الاصطلاحية لممر التيار الكهربائي