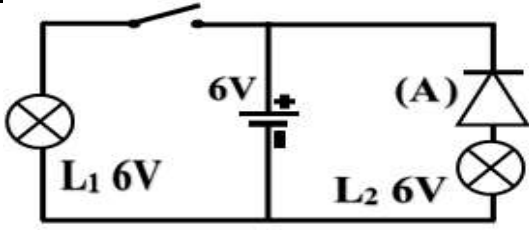


القسم: 1م

الاسم:

اللقب:



التمرين الأول (06 ن):

لاحظ المخطط النظامي الموضح في الشكل المقابل :

(1) - حدد نوع ربط المصباح (L2) مع المصباح (L1) نوع ربط المصباحين:

(2) - سمّ العنصر (A) وما وظيفته في الدارة؟

اسم العنصر (A)	وظيفته (دوره)
.....	

(3) - صف ماذا يحدث للمصباح (L1) والمصباح (L2) عند غلق القاطعة؟ علّل إجابتك؟

(4) - اعد رسم المخطط النظامي حتى يتوهج المصباحان، ثم مثّل عليه الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي.

أرسم المخطط في الإطار المقابل



التمرين الثاني: (06 ن)

قام منير بتركيب الدارة المبين في الشكل (الوثيقة 02)

1- بين اتجاه التيار الكهربائي على الدارة الكهربائية.

2- صف وفسر ما يحدث.


3- كيف يسمى هذا النوع من الدارات؟

أعاد منير تركيب الدارة السابقة مع إضافة العنصر (S). (الوثيقة 03)


4- سمّ العنصر (S).

5- صف وفسر ماذا يحدث للعنصر (S) عند غلق الدارة ؟

6- قدم ثلاث نصائح لتجنب أخطار هذه الدارة.

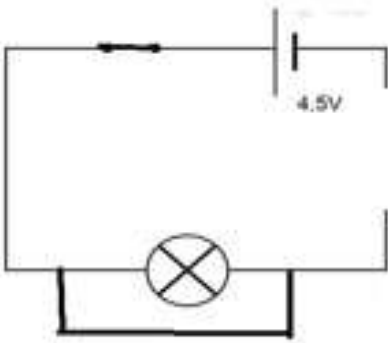

الوثيقة 02

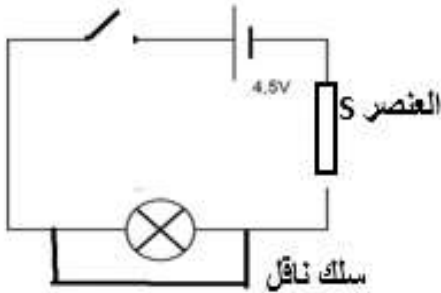

الوثيقة 03


الوضعية الإدماجية: 08 ن

في كل وقت متأخر من الليل تنادي جدة أمجد لكي يطفؤوا مصباح غرفتها لصعوبة نهوضها من السرير فأراد أبو أمجد أن يجعل لها قاطعة ثانية قرب السرير كي يسهل على والدته في إشعال و إطفاء مصباح غرفتها بالاستعانة بالسند الموضح أدناه اجب على ما يلي :

(1) ما نوع الدارة الكهربائية التي يجب على أبو أمجد انجازها ؟

(2) ما هو الشرط الضروري لتحقيق هذه الدارة الكهربائية ؟

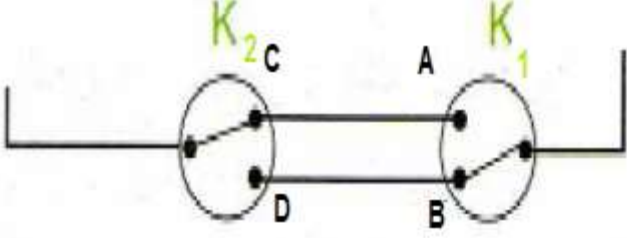(3) أكمل مخطط الدارة الكهربائية الموجودة في السند مع توضيح جهة التيار الكهربائي ؟



السند

(4) أكمل جدول الحقيقة لهذه الدارة الكهربائية

حالة المصباح	وضعية القاطعة K2	وضعية القاطعة K1
	C	A
	D	A
	D	B
	C	B

(5) ارد أبو أمجد إضافة مصباح ثاني للدارة كيف يتم ربطه مع المصباح الأول للحصول على انارة جيدة

-دعم اجابتك بمخطط كهربائي يوضح ذلك ؟

(6) أين نجد هذا النوع من الدارات الكهربائية ؟ (مثالين فقط)

بالتوفيق