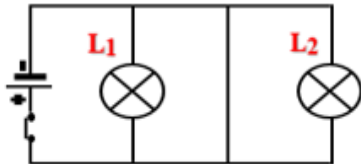
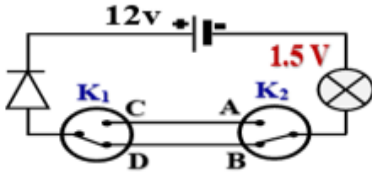
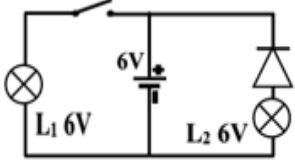
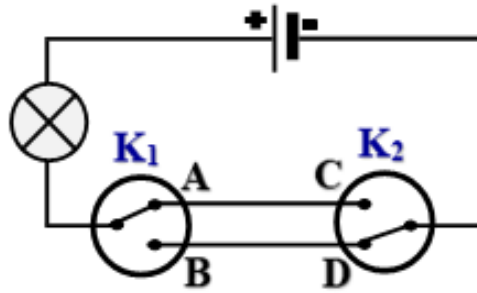



علامات القسم	من 0 إلى 4,99	من 05 إلى 9,99	من 10 إلى 14,99	من 15 إلى 20	عدد التلاميذ	معدل القسم	تاريخ التصحيح
1م1					36		2024 / 12 / 08
2م1					37		2024 / 12 / 09
3م1					38		2024 / 12 / 09
4م1					38		2024 / 12 / 10

نتائج التلاميذ:

التصحيح النموذجي للاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

العلامة		عناصر الإجابة	الرقم															
مجموع	مجزأة																	
6	1 3x	الجزء الأول: ضع علامة (X) على الإجابة أو الإجابات الصحيحة: ①: ما هو العنصر المستقصر في الدارة:  أ) ☒ المصباح (L1). ب) ☐ المصباح (L2). ج) ☒ العمود الكهربائي وعدم اشتغال بقية العناصر. ②: لماذا لم يتوهج المصباح؟  أ) ☐ لأن (K1) و (K2) ليس في نفس الوضعية. ب) ☐ لأن دلالة المولد أكبر من دلالة المصباح فأُتلف (احترق). ج) ☒ لأن الصمام الضوئي منع مرور التيار الكهربائي. ③: عند غلق القاطعة:  أ) ☐ يتوهج المصباحان معًا وعاديًا. ب) ☐ عدم توهج المصباحين. ج) ☒ يتوهج المصباح (L1) ولا يتوهج المصباح (L2).	الوضعية الأولى:															
		الجزء الثاني: <table><tr><th>رقم الدارة</th><th>الدارة (1)</th><th>الدارة (2)</th><th>الدارة (3)</th></tr><tr><td>حالة المصباح</td><td>لا يتوهج المصباح</td><td>يتوهج المصباح بشكل عادي</td><td>لا يتوهج المصباح</td></tr><tr><td>التعليل</td><td>لأن المسطرة البلاستيكية مادة عازلة فلا تسمح بمرور الكهرباء</td><td>لأن دلالة المصباح تتوافق مع دلالة البطارية</td><td>لأن البطارية فارغة (0V)</td></tr></table>		رقم الدارة	الدارة (1)	الدارة (2)	الدارة (3)	حالة المصباح	لا يتوهج المصباح	يتوهج المصباح بشكل عادي	لا يتوهج المصباح	التعليل	لأن المسطرة البلاستيكية مادة عازلة فلا تسمح بمرور الكهرباء	لأن دلالة المصباح تتوافق مع دلالة البطارية	لأن البطارية فارغة (0V)	الوضعية الثانية:		
		رقم الدارة		الدارة (1)	الدارة (2)	الدارة (3)												
حالة المصباح	لا يتوهج المصباح	يتوهج المصباح بشكل عادي	لا يتوهج المصباح															
التعليل	لأن المسطرة البلاستيكية مادة عازلة فلا تسمح بمرور الكهرباء	لأن دلالة المصباح تتوافق مع دلالة البطارية	لأن البطارية فارغة (0V)															
6	1 1 4x1	1. الحل الذي اقترحته على عائلتك: دارة كهربائية ذهاب - اياب 2. المخطط النظامي لدارة الكهربائية التي اقترحته: 3. أكمل الجدول: <table><tr><th>حالة المصباح</th><th>وضعية K2</th><th>وضعية K1</th></tr><tr><td>يتوهج</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>لا يتوهج</td><td>C</td><td>B</td></tr><tr><td>لا يتوهج</td><td>D</td><td>A</td></tr><tr><td>يتوهج</td><td>D</td><td>B</td></tr></table> 	حالة المصباح	وضعية K2	وضعية K1	يتوهج	C	A	لا يتوهج	C	B	لا يتوهج	D	A	يتوهج	D	B	الوضعية الثانية:
حالة المصباح	وضعية K2	وضعية K1																
يتوهج	C	A																
لا يتوهج	C	B																
لا يتوهج	D	A																
يتوهج	D	B																

شبكة تقييم الوضعية الإدماجية

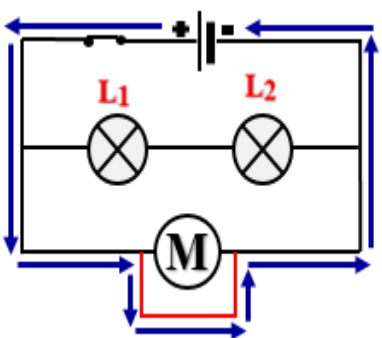العلامة		المؤشرات		المعايير
مجملة	مجزأة			
1.5	0,25 ن 0,25 ن 0,5 ن 0,25 ن 0,25 ن	✓ يعرف ويُشير إلى نوع ربط. ✓ يذكر ما يحدث عند نزع المصباح (L1). ✓ يعرف الدارة المستقصرة ويرسم المخطط النظامي موضعاً الطرق الذي يسلكه التيار. ✓ يعرف الآثار الناتجة عن الدارة المستقصرة . ✓ يقدم حلول لتجنب حدوث استقصار في الدارة .	س 1 س 2 س 3 س 4 س 5	فهم المتعلم لما هو مطلوب الوجهة
5.5	0,25 ن 3 × 0,25 ن 2 × 0,5 ن 0,75 ن 0,5 ن 3 × 0,5 ن 3 ×	1- <u>حدّد نوع الربط في الحالات التالية :</u> • المصباح (L1) مع المصباح (L2) : الربط على التسلسل • المصباح (L1) مع المحرك الكهربائي : الربط على التفرع • المصباح (L1) والمصباح (L2) مع المحرك الكهربائي : الربط على التفرع . 2- <u>عندما نزع المصباح (L1) : ينطفئ المصباح (L2) ويستمر المحرك الكهربائي بالدوران.</u> 3- قام أحمد بوصل سلكاً ناقلاً بين طرفي المحرك الكهربائي فلاحظ انطفاء المصباحين و توقف المحرك عن الدوران. (a) <u>نُسي الدارة الكهربائية في هذه الحالة: الدارة المستقصرة .</u> (b) <u>رسم مخطط الدارة موضعاً الطريق الذي يسلكه التيار الكهربائي:</u>  4- <u>الآثار الناجمة عن هذه الدارة :</u> 1- ارتفاع درجة حرارة الأسلاك وانصهار المادة العازلة. 2- حدوث شرارة كهربائية، نشوب حريق . 3- سخونة وتلف الموصل. 5- <u>الحلول المقترحة لتجنب آثار هذه الدارة :</u> 1- تغليف الأسلاك بمادة عازلة 2- تركيب منصهرة لحماية الأجهزة الكهربائية . 3- استعمال القاطع الآلي في المنازل لحماية الأجهزة والأشخاص .	س 1 س 2 س 3 س 4 س 5	الاستعمال السليم لأدوات المادة توظيف المتعلم لموارده المكتسبة المرتبطة بالمادة في حل الوضعية
0,5		✓ التعبير بلغة علمية سليمة . ✓ التسلسل المنطقي للأفكار. ✓ دقة الإجابة والرسم.	كل الأسئلة	الإنسجام الحلول المقترحة منطقية وسليمة
0,5		✓ وضوح الخط والرسومات . ✓ نظافة وتنظيم ورقة الإجابة .	كل الأسئلة	الإبداع والإتقان تمييز اجابة المتعلم و ظهور الفوارق

