

المستوى: أولى متوسط

المدة: 1 سا

الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الاسم: اللقب: القسم: 1 م العلامة:

الجزء الأول: (12 نقطة)


التمرين الأول: (06 نقاط):

➤ ضع علامة (+) أمام الإجابة الصحيحة.

- (1) - لا اشتعال مصباح يحمل الدلالة (6v) نوصله بعمود توتره: ☐ 1.5 v ☐ 9 v ☐ 4.5 v
- (2) - يشترط للحصول على دائرة كهربائية يسري فيها تيار كهربائي وجود: عمود كهربائي ☐ مصباح ☐ قاطعة ☐
- (3) - للمولد الكهربائي: قطبان متماثلان ☐ قطبان غير متماثلان ☐ مربطان متماثلان ☐
- (4) - الربط على التسلسل يضم: حلقة واحدة ☐ حلقتين ☐ عدة حلقات ☐
- (5) - عندما يكون توصيل مصباحين على التفرع:
إذا أطفأ أحدهما لا يضيء الآخر ☐ إذا أطفأ أحدهما يطفأ الآخر ☐ إذا أطفأ أحدهما يبقى الآخر مضيئاً ☐
- (6) - عندما يكون توصيل مصباحين على التسلسل:
إذا أطفأ أحدهما لا يضيء الآخر ☐ إذا أطفأ أحدهما يطفأ الآخر ☐ إذا أطفأ أحدهما يبقى الآخر مضيئاً ☐

التمرين الثاني: (06 نقاط):

➤ ننجز مخطط لدائرة الكهربائية المقابل:

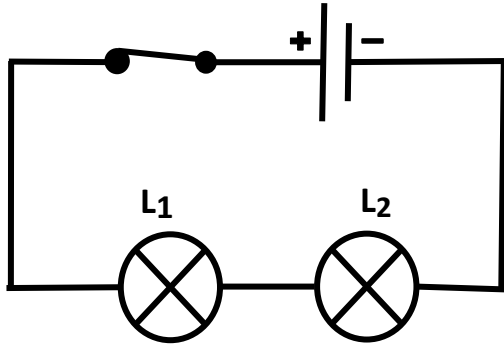

(1) حدد نوع تركيب المصباحين L_1 و L_2 في الدارة؟

.....

(2) نزيل المصباح L_1 ماذا يحدث بالنسبة للمصباح L_2 ؟

(3) أضف إلى المخطط مصباحاً L_3 مع المصباحين L_1 و L_2 للحصول على ربط مختلط .

(4) عندما نزيل المصباح L_2 ، ماذا يحدث بالنسبة للمصباحين L_1 و L_3 ؟

.....


.....

* لاشتعال وإطفاء مصباح اضاءة سلم عمارة أو رواق في العمارة تستعمل قاطعتين من مكانين مختلفين.

1/- كيف نسمي هذا النوع من الدارات؟

* بعد التعرف على هذه الدارات أحضر أيمن مجموعة من العناصر الكهربائية المكونة لها ورتبها حسب الشكل الموضح في (الوثيقة -3-) وطلب منك أن تساعد في ذلك :

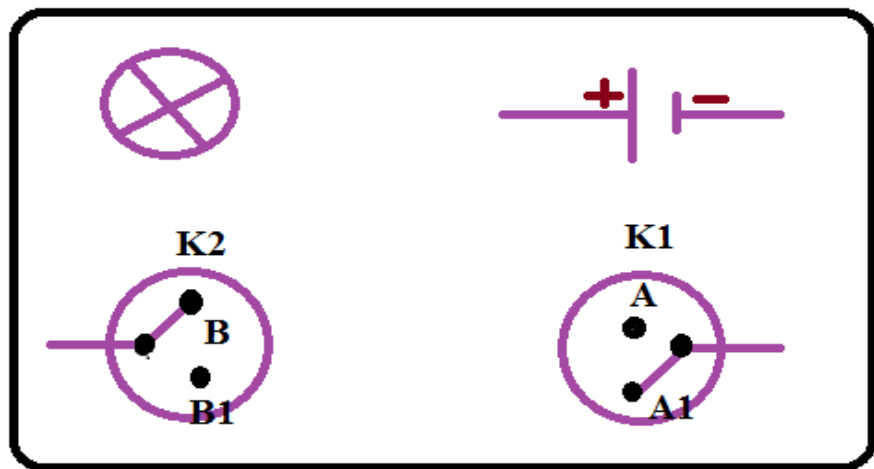2/- ساعده على اكمال مخطط هذه الدارة الكهربائية برسم اسلاك التوصيل؟ (الوثيقة -3-)



3/- متى يتوهج المصباح ————— ؟

4/- اكمل جدول الحقيقة لهذه الدارة ، يرمز لمصباح متوهج بـ (1) والمنطفيء بـ (0)

حالة المصباح	القاطعة K2	القاطعة K1
	B1	A
	B	A1
	B	A
	B1	A1