

الاسم و اللقب :

الوضعية الأولى :

إليك الوثيقة 01 لدراسة العنصر الكهربائي (المصباح) الذي يُنير بيوتنا و ذلك بالإجابة على ما يلي:

1/ سَمِّ العناصر المرقمة: 1.

2. 3.

2/ كُتِبَ على مصباح التوهج الموضح في الوثيقة 01 العبارة (6V).

أ. ماذا تمثل العبارة (6V) في مصباح التوهج؟

.....

ب. ماذا يحدث عند توصيل هذا المصباح الكهربائي مع البطاريات التالية:

. بطارية مكتوب عنها (6V)

.....

. بطارية مكتوب عنها (3V)

.....

. بطارية مكتوب عنها (12V)

.....

الوضعية الثانية:

في حصة الاعمال المخبرية قام فوجين من التلاميذ هذه التجارب

I. الفوج 1 قام بتركيب الدارة الكهربائية المبينة في هذه الوثيقة 1 .

1. سَمِّ العناصر المرقمة

1.

2.

3.



4.

2. ماذا تعني العلامة + و العلامة - في العنصر 1

.....

.....

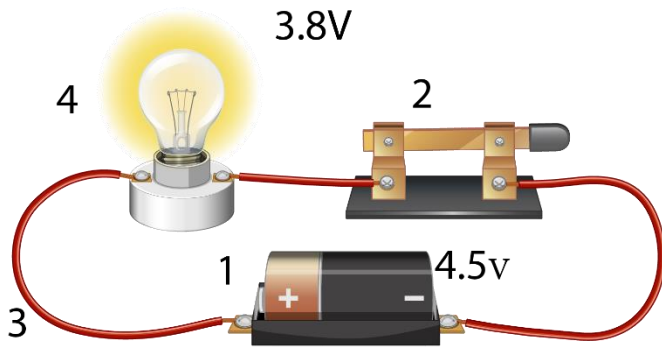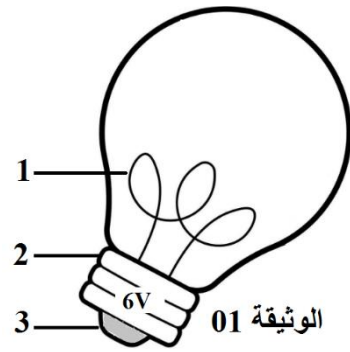3. ارسم المخطط النظامي لهذه الدارة ثم مثل عليها جهة



II. الفوج 2 قام بتركيب الدارة الكهربائية المبينة في هذه الوثيقة 2 .

1. ما نوع الربط بين المصباحين في الدارة المقابلة

.....

2. عند غلق القاطعة صف كيف يتوهج المصباحين

.....

.....

