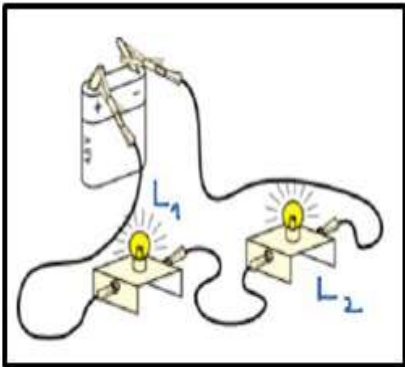


الوحدات التعليمية المدروسة : (الظواهر الكهربائية)

- ✓ الدارة الكهربائية
- ✓ النواقل و العوازل
- ✓ اشتعال مصباح التوهج
- ✓ تركيب الدارات الكهربائية

نص التقويم المستمر للثلاثي الأول

	1/ اربط بسهم بين العنصر الكهربائي و دوره: الإنارة و تحديد جهة الكهرباء تضخّ الدقائق الكهربائية في الدارة الكهربائية الدوران وصل عناصر الدارة الكهربائية مع بعضها التحكم في فتح و غلق الدارة الأسلاك الكهربائية القاطعة البسيطة البطارية المحرك الكهربائي الصمام الضوئي 2/ أجب ب " صحيح " أو " خطأ " مع تصحيح الخطأ إن وُجد : ✓ الخشب، الماء النقي و الزجاج مواد ناقلة للكهرباء ✓ الغرض من ضمّ الأعمدة الكهربائية على التسلسل الحصول على دلالة مناسبة لتشغيل جهاز معين ✓ للمولد الكهربائي مربطان متماثلان ✓ تتشكل الدارة الكهربائية على التفرع من حلقة واحدة تضمّ المولد الكهربائي	الوضعية الأولى (10 نقطة)
	قامت مجموعة من تلاميذ السنة الأولى متوسط بتركيب الدارة التالية: 1. ماذا تعني الكتابة 12 V المسجلة على البطارية؟ 2. حدّد نوع ربط المصباحين L1 و L2 3. ارسم المخطط المناسب لهذه الدارة الكهربائية ، مع تحديد الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي 4. إذا كان كل مصباح يحمل الكتابة 6V في التركيب السابق ⚡ اذكر كيف يتوهج المصباحين مع التعليل	الوضعية الثانية (10 نقطة)