

السلسلة ①: الظواهر الكهربائية

التمرين الأول: اربط كل جهاز بالمنبع الكهربائي المناسب:

- آلة حاسبة كهرباء القطاع
- غسالة البطاريات
- لوحة للتسخين
- آلة تصوير
- خلاط المطبخ
- مدفأة كهربائية
- تلفاز
- مكواة
- ساعة
- حاسوب

التمرين الثاني:

اليك مجموعة متنوعة من المصابيح:

العدد	الدلالة	الأدوات
1	6v	مولد
1	3.5v	مصباح
1	6v	
1	12v	
1	/	قاطعة
بكفاية	/	اسلاك التوصيل

① هل المولد المستعمل يصلح لتشغيل أس مصباح؟

② مثل المخطط النظامي ليتوهج المصباح توهجا عاديا

التمرين الثالث:

لدى إيمان ثلاث مصابيح تحمل الدلالات التالية: 3.8v ، 12v ، 24v وبطارية تحمل الدلالة 12v. قاطعة بسيطة و أسلاك. و قامت

بتوصيلها وفق الشكل التالي و في كل مرة تستبدل المصباح بمصباح ذو دلالة أخرى

1. في رأيك ما هو المصباح الذي يكون توهجه جيد مع البطارية.

• كيف يكون توهج كل مصباح من المصابيح المتبقية.

2. ارسم مخطط الدارة باستعمال الرموز النظامية.

