


السلسلة ②: الظواهر الكهربائية

التمرين الأول:

قام امين بتحقيق الدارة الكهربائية الموضحة بالشكل.

① ما هدف أمين من تحقيق هذه التجربة؟

② أكمل الجدول التالي اعتمادا على التجربة

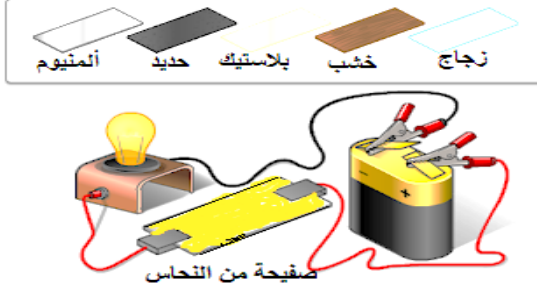


حالة المصباح	نحاس	زجاج	خشب	بلاستيك	حديد	ألمنيوم
نوعية الجسم						

التمرين الثاني:

أراد والد رائدة واسحاق تركيب مصباحين فاقترحا ابناه التوأم اللذان يدرسان في السنة أولى متوسط المخططين

الموضحين التاليين:

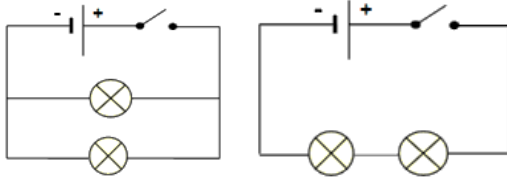

① حدد نوع الربط في كل من المخططين.

② عند غلق القاطعة حدد حالة كل مصباح.

③ إذ نزعنا أحد المصباحين ماذا يحدث للمصباح الآخر في كل مخطط.

④ أعد رسم المخطط ثم مثل جهة التيار الكهربائي.

التمرين الثالث:

طلب الأستاذ من التلاميذ تمثيل تركيب كهربائية لاشتعال مصباح، فكانت النتائج كالتالي أنظر الوثيقة:

من بين الأشكال الثلاثة، عين التمثيل الصحيح مع التبرير؟

بعد نهاية اختيار التركيب الصحيح تفحص الأستاذ دلالة المصباح فكانت 12v ودلالة المولد 4.5v.

هل المولد يصلح لتشغيل المصباح بشكل عادي؟ علل؟

