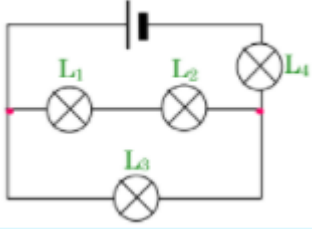


السلسلة ③: الظواهر الكهربائية

التمرين الأول:




ننجز المخطط الكهربائي كما هو موضح في الشكل:

1. ما المصباح الواجب فكه لإطفاء المصابيح الأخرى؟
2. نزع المصباح L_2 ماذا يحدث لكل مصباح.
3. أعد رسم المخطط وحدد عليه جهة التيار الكهربائي بعد نزع المصباح L_2 .

التمرين الثاني:

إليك التركيب التالي:

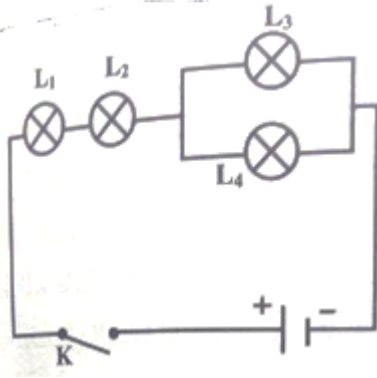

- ① ماهي المصابيح الموصولة على التسلسل والتفرع؟
- ② عند غلق القاطعة ماذا يحدث في الدارة؟
- ③ عند نزع المصباح L_3 هل يتوهج المصباح L_4 ولماذا؟
- ④ عند نزع المصباح L_2 هل يتوهج المصباحين L_3 و L_4 .

التمرين الثالث:

لاحظ الرسم في التالي:



- ① وصل المصباح بالبطارية المناسبة باستعمال سلكين كهربائيين لتشغيل المصباح عاديا.
- ② ارسم المخطط الكهربائي للتركيب السابق.
- ③ عند توصيل البطارية ذات الدلالة 9V بالمصباح ذو الدلالة 3V ماذا يحدث؟

