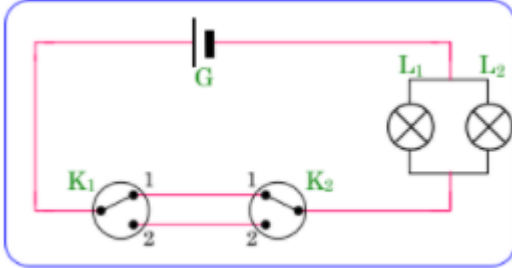


السلسلة ④: الظواهر الكهربائية

التمرين الأول:

1. انطلاقا من مخطط دارة من نوع ذهاب إياب أكمل جدول التالي:




	L_2	L_1	K_2	K_1
			ج	ب
			ج1	ب
			ج1	ب1
			ج	ب1

2. فك أحد المصباحين، ماذا تلاحظ؟ علل.

3. ما هي ميزة هذه الدارة؟

التمرين الثاني:

عرض عليك زميلك مخططا لدارة كهربائية.

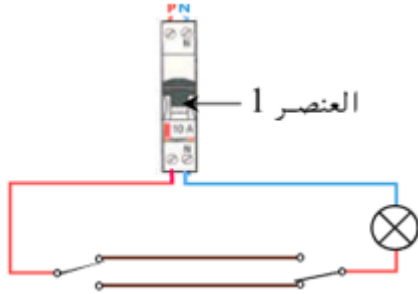

① أذكر مكونات الدارة الكهربائية الممثلة في المخطط المقابل.

② سم نوع هذه الدارة.

③ علل سبب استخدام قاطعتين في هذا النوع من الإنارة.

④ أذكر أماكن تستخدم فيها هذه الانارة.

التمرين الثالث:

أثناء تواجدك مع أصدقائك في مخيم، انقطع التيار الكهربائي عن الخيمتين نتيجة عطب كهربائي، ولإعادة إضاءتهما اقترح كريم تركيبا كهربائيا معيناً وذلك باستعمال بطارية سيارة ومعدات توجد بصندوقها، بعد الانتهاء من عمله أضيئت خيمة واحدة فقط، فقام بوضع المصباح الأول مكان المصباح الثاني والعكس، فأضيئت الخيمة الثانية فقط، فتسائل عن مدى صحة تركيبه ثم تدخل سمير قائلا: اقترح عليكم تركيبا بديلا لكنه تفاجأ بعدم إضاءة الخيمتين معا تعجب أصدقائه للأمر فتدخلت أنت لحل المشكلة.

السندات: المعدات المتوفرة

ثلاث مصابيح ذات الدلالة 12V أحدها متلف، أسلاك التوصيل، بطارية السيارة 12V، قواطع للتيار

① أجب كريم عن تساؤله؟

② فسر سبب عدم إضاءة الخيمتين معا؟

③ قدم لأصدقائك حلا مناسباً لإضاءة الخيمتين معا

