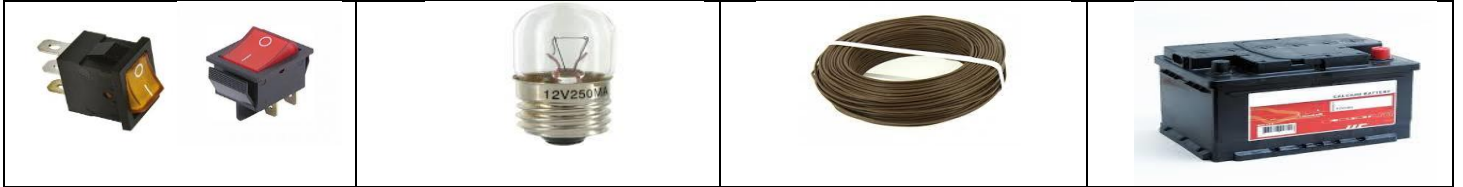


وضعية الانطلاق

خرجت مع أصدقائك في رحلة تخييم، و بعد نصب ثلاثة خيام أرادوا إضاءتها مع المحيط الخارجي، باستعمال بطارية سيارة 24 V و تجهيزات كهربائية أخرى (قواطع ، أسلاك ، مصابيح مختلفة 3V 6V 12V 18V) و لكن أشكل عليهم ذلك فطلبوا منك المساعدة و أوكلوا إليك مهمة إنارة المخيم.

التعليمات:

1. حدد مستعينا بمخطط العناصر الكهربائية الضرورية لتحقيق الإنارة و كيفية الربط بينهما.
2. قدم مقترحا قابلا للتحقيق للتحكم في إضاءة المحيط الخارجي للمخيم من مكانين مختلفين
3. بين لأصدقائك كيفية الحفاظ على البطارية و باقي التجهيزات الكهربائية عند التوصيل الكهربائي
4. اقترح بطاقة توصيات بالأمن الكهربائي تعلق في المخيم



وضعية الانطلاق

خرجت مع أصدقائك في رحلة تخييم، و بعد نصب ثلاثة خيام أرادوا إضاءتها مع المحيط الخارجي، باستعمال بطارية سيارة 24 V و تجهيزات كهربائية أخرى (قواطع ، أسلاك ، مصابيح مختلفة 3V 6V 12V 18V) و لكن أشكل عليهم ذلك فطلبوا منك المساعدة و أوكلوا إليك مهمة إنارة المخيم.

التعليمات:

1. حدد مستعينا بمخطط العناصر الكهربائية الضرورية لتحقيق الإنارة و كيفية الربط بينهما.
2. قدم مقترحا قابلا للتحقيق للتحكم في إضاءة المحيط الخارجي للمخيم من مكانين مختلفين
3. بين لأصدقائك كيفية الحفاظ على البطارية و باقي التجهيزات الكهربائية عند التوصيل الكهربائي
4. اقترح بطاقة توصيات بالأمن الكهربائي تعلق في المخيم



وضعية الانطلاق

خرجت مع أصدقائك في رحلة تخييم، و بعد نصب ثلاثة خيام أرادوا إضاءتها مع المحيط الخارجي، باستعمال بطارية سيارة 24 V و تجهيزات كهربائية أخرى (قواطع ، أسلاك ، مصابيح مختلفة 3V 6V 12V 18V) و لكن أشكل عليهم ذلك فطلبوا منك المساعدة و أوكلوا إليك مهمة إنارة المخيم.

التعليمات:

1. حدد مستعينا بمخطط العناصر الكهربائية الضرورية لتحقيق الإنارة و كيفية الربط بينهما.
2. قدم مقترحا قابلا للتحقيق للتحكم في إضاءة المحيط الخارجي للمخيم من مكانين مختلفين
3. بين لأصدقائك كيفية الحفاظ على البطارية و باقي التجهيزات الكهربائية عند التوصيل الكهربائي
4. اقترح بطاقة توصيات بالأمن الكهربائي تعلق في المخيم

