

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المؤسسة: قريش محمد-سيدي
موسى-الشلف

المستوى: أولى متوسط

المدة: 1/2 سـ

التاريخ: 2020/2019

البطاقة رقم: 01

الميدان الأول: الظواهر الكهربائية

الوحدة التعليمية : وضعية انطلاقية

الأستاذ: باشا محمد

القيـم

مركبات الكفاءة

الكفاءة الختامية

- الاعتراز بالوطن والقيم الثابتة -استخدام اللغة العربية -حماية البيئة من التلوث ويلتزم بالقواعد :العدالة-التضامن-الاحترام-... -استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال		- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية - يمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي - يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي		- يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي	
يلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا -التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص النتائج -استعمال المصطلحات العلمية والترميز العالمي -ينمذج وضعيات للتفسير وحل المشكلات				الكفاءة العرضية	
الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل	
	20د	يقرون الوضعية جيدا يفكرون فيها ضمن أفواج	احمد تلميذ متفوق في دراسته أرادت المؤسسة ان يمثلها في مسابقة الكهربائي الصغير فقدمت له الدعوة فعندما حان وقت المسابقة طلب منه تصميم تركيب كهربائي يحتوي على عناصر كهربائية بحيث : 1-يركب دارة كهربائية لاشتعال مصباح او اكثر وتشغيل محرك كهربائي 2-يتحكم في اشتعال مصباح من مكانين مختلفين 3-يبين كيف تأخذ الاحتياطات الأمنية لتشغيل هذه الدارت المطلوب: تخيل نفسك مكان احمد ونفذ ماطلب منك؟	نص الوضعية:	
	40د	يطرحون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة وتكتب في دفتر النشاطات لتأكد من صحتها عند نهاية الميدان	الكهربائي الصغير 	المهمة:	السند:

نص الوضعيـة:

احمد تلميذ متفوق في دراسته أرادت المؤسسة ان يمثلها في مسابقة الكهربائي الصغير فقدمت له الدعوة فعندما حان وقت المسابقة طلب منه تصميم تركيب كهربائي يحتوي على عناصر كهربائية بحيث :

- 1-يركب دائرة كهربائية لاشتعال مصباح او اكثر وتشغيل محرك كهربائي
- 2-يتحكم في اشتعال مصباح من مكانين مختلفين
- 3-يبين كيف تأخذ الاحتياطات الأمنية لتشغيل هذه الدارات



المطلوب:

تخيل نفسك مكان احمد ونفذ ماطلب منك ؟

نص الوضعيـة:

احمد تلميذ متفوق في دراسته أرادت المؤسسة ان يمثلها في مسابقة الكهربائي الصغير فقدمت له الدعوة فعندما حان وقت المسابقة طلب منه تصميم تركيب كهربائي يحتوي على عناصر كهربائية بحيث :

- 1-يركب دائرة كهربائية لاشتعال مصباح او اكثر وتشغيل محرك كهربائي
- 2-يتحكم في اشتعال مصباح من مكانين مختلفين
- 3-يبين كيف تأخذ الاحتياطات الأمنية لتشغيل هذه الدارات



المطلوب:

تخيل نفسك مكان احمد ونفذ ماطلب منك ؟

نص الوضعيـة:

احمد تلميذ متفوق في دراسته أرادت المؤسسة ان يمثلها في مسابقة الكهربائي الصغير فقدمت له الدعوة فعندما حان وقت المسابقة طلب منه تصميم تركيب كهربائي يحتوي على عناصر كهربائية بحيث :

- 1-يركب دائرة كهربائية لاشتعال مصباح او اكثر وتشغيل محرك كهربائي
- 2-يتحكم في اشتعال مصباح من مكانين مختلفين
- 3-يبين كيف تأخذ الاحتياطات الأمنية لتشغيل هذه الدارات



المطلوب:

تخيل نفسك مكان احمد ونفذ ماطلب منك ؟