
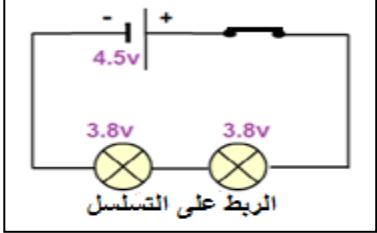
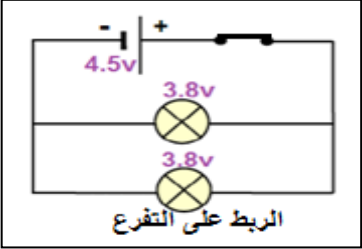
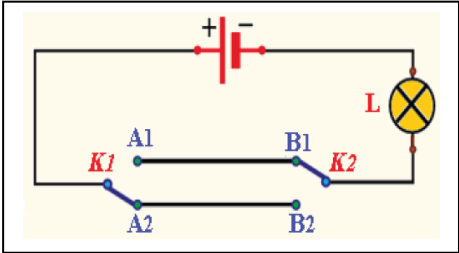


المؤسسة: بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الأولى متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان: الظواهر الكهربائية	المقطع التعليمي: الدارة الكهربائية	الوضعية التعليمية 01: وضعية الانطلاق (الأم)	المدة: 1سا + 1سا

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
نص الوضعية الأم	نص الوضعية الأم: خلال حصة الأعمال المخبرية أخذ سمير بطارية (4.5V) و ثلاثة مصابيح (3V) و قام بتوصيلهم فتفاجئ من إضاءة المصابيح ضعيفة، أما زميلته أحلام في الفوج الثاني وصلت البطارية بمحرك كهربائي (12V) فلم يذُر المحرك بالرغم أن البطارية جديدة. و لدى عودته الى المنزل وجد سمير أباه يشرع في انجاز تركيب كهربائية في رواق المنزل حيث يتم التحكم في المصباح من مكانين مختلفين، لذلك استعمل قاطعتين بسيطتين فلم ينجح التركيب.	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطلبون توضيحات و - يحاولون استيعاب الوضعية. - يطرحون فرضيات مختلفة .	
			
تحليل الوضعية الأم	المطلوب: ساعد سمير بالإجابة عما يلي: 1- انطلاقا من مكتسباتك القبلية ماذا تعني القيمتين 4.5V و 3V؟ 2- في رأيك ما سبب عدم دوران محرك أحلام؟ كيف يمكن جعلها تتوهج بصفة عادية؟ ارسم مخططا لدارة كهربائية توضح فيها ذلك. 3- ما هو سبب توهج المصابيح بشدة ضعيفة؟ 4- كيف يمكن جعلها تتوهج بصفة عادية؟ ارسم مخططا لدارة كهربائية توضح فيها ذلك. 5- اقترح حلاً مناسباً لنجاح التركيب لاشعال مصباح من مكانين مختلفين. 6- كيف يمكننا حماية الأجهزة الكهربائية من التلف في حالة الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي؟	- يقومون بجمع الفرضيات وتسجيلها في السبورة لكل فوج. - يحاولون تحديد المشاكل المطروحة في الوضعية. - تسجيل الفرضيات في كراس النشاطات لحلها في نهاية المقطع.	

معايير و مؤشرات التقويم

الملاحظات	مؤشرات	معايير
	- شرح و توضيح الوضعية من قبل الأستاذ و إزالة الغموض في فهم الوضعية و تعلماتها دون التعمق في شرح المفاهيم البنائية. - دفع التلاميذ لإكتساب موارد أخرى تمكنهم من معالجة الوضعية (دفعهم للبحث و التساؤل و حب المعرفة).	الترجمة السليمة للوضعية
- تمثيل الدارات برسومات تخطيطية. - شروط الأمن و السلامة الواجب إتخاذها.	1- القيمتين 4,5V و 3V تمثل دلالة كل من البطارية و المصباح على التوالي. 2- سبب عدم دوران محرك أحلام هو أن دلالة المحرك أكبر من دلالة البطارية، لجعله يدور بصفة عادية يجب تغيير البطارية بأخرى دلالتها تتناسب مع دلالة المحرك. 3- سبب توهج المصابيح بشدة ضعيفة هو توصيلها على التسلسل.  4- لجعلها تتوهج بصفة عادية يجب ربطها على التفرع، كما يوضح هو موضح في المخطط التالي:  5- سبب عدم نجاح التركيب هو استعمال قاطعتين بسيطتين، و لنجاح التركيب يجب استعمال قاطعتين ذهاب - إياب.   6- يمكننا حماية الأجهزة من التلف في حالة الارتفاع المفاجئ للتيار بإضافة منصهرات و القاطع التفاضلي. 	الاستخدام السليم لأدوات المادة
	التسلسل المنطقي للأفكار و الانسجام في التفسير المقدم، الإبداع في الإجابة.	الانسجام
	تنظيم العمل، وضوح الخط و الرسومات.	التميز و الإتقان

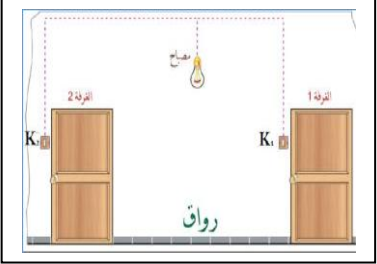