


الميدان الأول : الظواهر الكهربائية

الكفاءة الختامية : يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي.

الوحدة التعليمية 02 : اشتعال مصباح التوهج

مركبات الكفاءة : - يعرف كيف تشتغل دائرة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائي

معايير ومؤشرات القويم : مع 1: يركب دائرة كهربائية محترما شروط التشغيل
- يعرف دلالات كل من المولد والمصباح
ينتقي المولد المناسب لتشغيل مصباح أو عدد من المصابيح تشغيلا عاديا

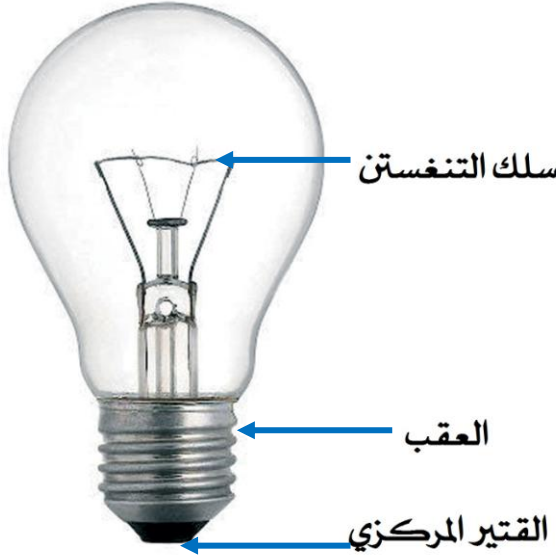المراحل	انشطة الاستاذ	انشطة التلميذ	المدة
الوضعية الجزئية	قام محمد بتغيير مصباح تالف لمصباح الجيب الخاص به و بمجرد ان اغلق القاطعة احترق المصباح الثاني . 1- برأيك ما الذي جعل المصباح الثاني يحترق	يقرؤون الوضعية الجزئية يكتفكرون فيها ضمن افواج يقدمون فرضياتهم	سلطان
سلطان	<u>1- مريطي المصباح</u> <u>تجربة 01 :</u> اليك مصباح التوهج قم بتفكيكه بحذر و تعرف على مكوناته .	سلطان سلطان سلطان سلطان يتفحصون مصباح التوهج جيذا و يحاولون التعرف على مكوناته	05د
النشاطات التجريبية			
إرساء الموارد المعرفية	لمصباح التوهج مريطان متماثلان هما العقب و القيتير المركزي و هما متصلان بطرفي سلك التنغستن عن طريق ساقين معدنيتين ملحمين بها	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	05د

2. الطريقة الملائمة لاشتعال مصباح التوهج

تجربة 02 :

لديك مجموعة مختلفة من مصابيح كهربائية و اعمدة كهربائية تفحصها جيدا و أقرأ الدلالات المكتوبة عليها .



1- وصل المصباح ذو الدلالة (3.5V) بالمولد ذو الدلالة (1.5V) ثم (4.5V) ثم (12V) .
ماذا تلاحظ ؟ . ماذا تستنتج ؟ .

الملاحظة :

عند توصيل المصباح بالمولد ذو الدلالة (1.5V) يتوهج توهجا ضعيفا و عند توصيله بالمولد ذو الدلالة (4.5V) يتوهج توهجا عاديا و عند توصيله بالمولد ذو الدلالة (12V) يحترق المصباح

النشاطات
التجريبية

يساهمون في إرساء الموارد
المعرفية

- لمصباح التوهج دلالة يجب مراعاتها عند استعماله .
- للمولد الكهربائي دلالة لها أهمية في اشتعال المصباح .

إرساء الموارد
المعرفية

موقع الأستاذ لخضاري وليد : <https://sites.google.com/view/lakhdariwalid>

البريد الالكتروني : walidlakhdari87@gmail.com