

المستوى: اولى متوسط	المؤسسة: قريش محمد-سيدي موسى- المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا الشلف
الميدان: الظواهر الكهربائية	البطاقة رقم: 04
المقطع التعليمي 1: الدارات الكهربائية	المدة: 1 س
الوحدة التعليمية: اشتغال مصباح التوهج	التاريخ: 2020/2019
	الأستاذ: باشا محمد

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية -يمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي -يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي	-يركب دارة كهربائية محترما شروط التشغيل. - يعرف دلالات بعض العناصر الكهربائية (مصباح - مولد) - ينتقي المولد المناسب لتشغيل مصباح أو عدد من المصابيح تشغيلاً عادياً	- يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترماً قواعد الأمن الكهربائي .
--	--	--

المراجع

العقبات المطلوب تخطيها

السندات التعليمية المستعملة

- المنهاج، الوثيقة المرفقة، الكتاب المقرر، مذكرات الجيل الأول، مواقع الانترنت .	-دلالات المصابيح -دلالات المولد	أعمدة كهربائية مختلفة الدلالة - مصابيح مختلفة الدلالة - قاطعة - أسلاك توصيل
---	------------------------------------	---

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
مهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	استرجاع بعض المفاهيم	05	
وضعية جزئية	طلب الأستاذ من ايمن وعلي انجاز مشروع دارة كهربائية لتشغيل مصباح ولما اغلقا القاطعة لوحظ ان المصباح توهج بصفة عادية عند دارة ايمن بينما توهجه ضعيفا في دارة علي -بما تفسر هذا الاختلاف للتوهج في الدارتين؟ 	- يقرؤون الوضعية جيدا - يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة	05	


1- مربطي المصباح:

نشاط 1:

يقدم الأستاذ للتلاميذ مجموعة من المصابيح مختلفة الدلالة ويطلب منهم :
تفكيك احد المصابيح والتعرف على مكوناته (مرباط المصباح)



يتعرف على بعض مكونات المصباح:

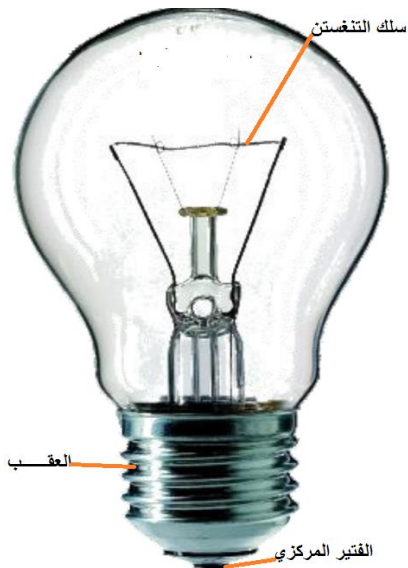

15 د

المصباح : هو عنصر كهربائي وظيفته التوهج والكشف عن مرور التيار الكهربائي له مربطان متماثلان ناقلان للكهرباء **العقب و الفتير المركزي** وهما متصلان بطرفي سلك **التنغستن** ويفصل بينهما بمادة عازلة .


05 د

يسجلون النتيجة على الكراس

2- الطريقة الملائمة لإشتعال مصباح التوهج:

نشاط (02): دلالة مصباح التوهج ودلالة المولد :

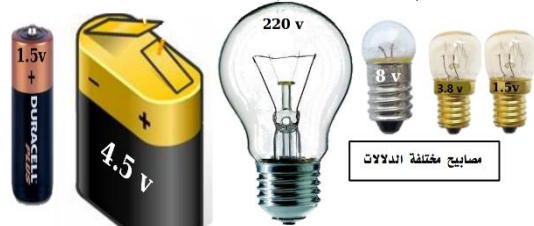
يقدم للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائي (أعمدة كهربائية مختلفة الدلالة- مصابيح مختلفة الدلالة - قاطعة - أسلاك توصيل) ويطلب منهم :



- تحقيق تركيبة تسمح بالتشغيل العادي للمصباح وذلك باختيار عمود كهربائي مناسب ؟
- تقديم مخطط كهربائي لهذه الدارة مع توضيح الدلالات المناسبة عليه ؟

15 د

المخطط الكهربائي لهذه الدارة:

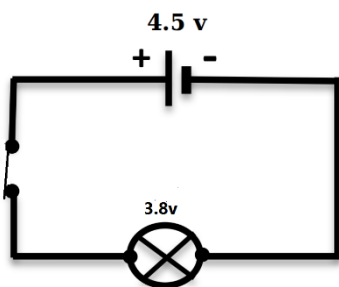

يسجلون النتيجة على الكراس

05 د

- لمصباح التوهج دلالة ، يجب مراعاتها عند استعماله .
- للمولد الكهربائي دلالة لها أهمية في اشتعال .
- لتوهج المصباح توهجا عاديا يجب أن تكون دلالاته **متناسبة** مع دلالة المولد

10 د

تمرين 26 ص 75


المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (1): الظواهر الكهربائية
المقطع (1): الدارات الكهربائية
الحصة التعليمية: اشتعال مصباح التوهج

الوضعية الجزئية:

طلب الأستاذ من أيمن وعلي انجاز مشروع دائرة كهربائية لتشغيل مصباح ولما اغلقا القاطعة لوحظ ان المصباح توهج بصفة عادية عند دائرة أيمن بينما توجهه ضعيفا في دائرة علي
 بما تفسر هذا الاختلاف للتوهج في الدارتين؟

1- مربي سطي المصباح :

نشاط 1:

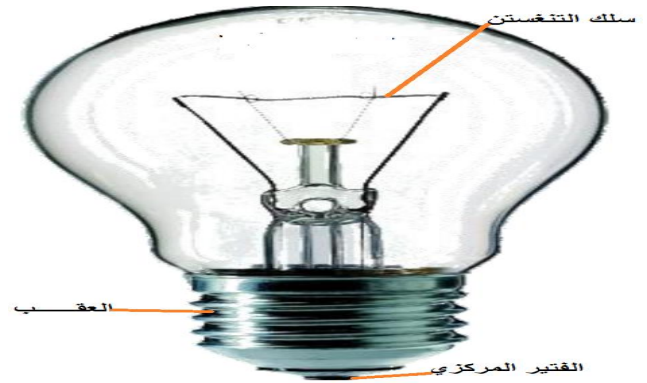


نتيجة:

- **المصباح :** هو عنصر كهربائي وظيفته التوهج والكشف عن مرور التيار الكهربائي له مربوطان متماثلان ناقلا للكهربياء **العقب و الفتير المركزي** وهما متصلان بطرفي **سلك التنغستن** ويفصل بينهما بمادة عازلة .

2- الطريقة الملائمة لاشتعال مصباح التوهج :

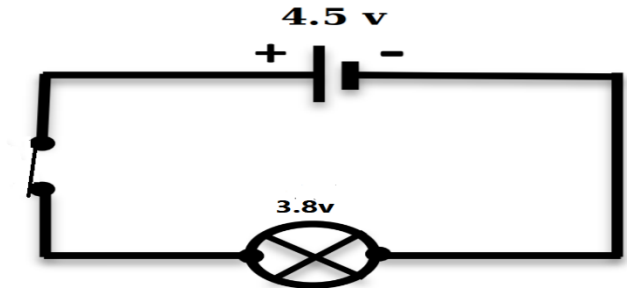نشاط (02): د لالة مصباح التوهج ودلالة المولد :



نتيجة:

- لمصباح التوهج دلالة ، يجب مراعاتها عند استعماله .
- للمولد الكهربائي دلالة لها أهمية في اشتعال .
- لتوهج المصباح توهجا عاديا يجب أن تكون دلالتة متناسبة مع دلالة المولد

تقويم: