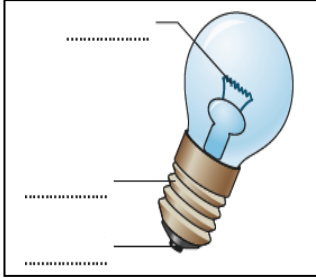


المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الأولى متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان: الظواهر الكهربائية	المقطع التعليمي : الدارة الكهربائية	الوضعية التعليمية 03 : اشتعال مصباح التوهج	المدة : 1 سا
الأهداف التعليمية : - يركب دارة كهربائية محترما شروط التشغيل. - يعرف دلالات بعض العناصر الكهربائية (مصباح - مولد) . - يختار المولد المناسب لتشغيل مصباح أو عدة مصابيح تشغيليا عاديا.		العقبات المطلوب تخطيها : - يتعرف على دلالة المصباح . - يتعرف على دلالة البطارية .	
خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: - وضعية تجريبية لاستكشاف الطريقة المناسبة لاشتغال مصباح اشتغالا عاديا من خلال دلالاته و دلالة المولد.		السندات التعليمية المستعملة: أعمدة كهربائية مختلفة الدلالة، مصابيح مختلفة الدلالة، أسلاك توصيل.	

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
تمهيد	مراجعة المكتسبات القبلية بطرح أسئلة حول درس ما هي الدارة الكهربائية.	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01: عندما تعرف عمر على مكونات الدارة الكهربائية أراد أن ينجز دارة كهربائية بسيطة فذهب إلى بائع الخردوات فطلب منه بعض الأدوات الكهربائية اللازمة لصنع دارة، فرد عليه البائع ما هي دلالة المصباح و البطارية التي تحتاجهما. فاحتار عمر في ذلك. • برأيك ماذا يقصد البائع بدلالة المصباح و البطارية؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1. مربطي المصباح: النشاط 01: خذ مجموعة من المصابيح الكهربائية مختلفة الدلالات و أنجز ما يلي: - قم بتفكيك المصباح ثم تعرف على مكوناته (مربطيه). 	- يقرؤون النشاط جيدا . - يقدم لهم المصباح لتفكيكه للتعرف على مكوناته. 	
إرساء المورد المعرفي	النتيجة: مصباح التوهج: هو عنصر كهربائي وظيفته التوهج و الكشف عن مرور التيار الكهربائي له مربطان متماثلان ناقلان للكهرباء العقب و الفتير المركزي و هما متصلان بطرفي سلك التفتستن عن طريق ساقين معدنين ملحمين بهما.		

2. لطريقة الملائمة لاشتعال مصباح التوهج:

➡ دلالة مصباح التوهج و دلالة المولد:

النشاط 02:

إليك الأدوات الكهربائية التالية: أعمدة مختلفة الدلالة (1.5v، 4.5v، 9v) و مصباح دلالاته (3.8v) و أسلاك التوصيل و قاطعة.




أعمدة كهربائية و مصباح

- حقق التركيبة التجريبية التي تسمح بتوهج المصباح و قم بتغيير في كل مرة بطارية ذات دلالة مختلفة.

- ماذا تلاحظ؟

- اقترح مخططا كهربائيا للدائرة ذات التوهج العادي و قم بتوضيح الدلالات المناسبة عليها؟

الملاحظة:

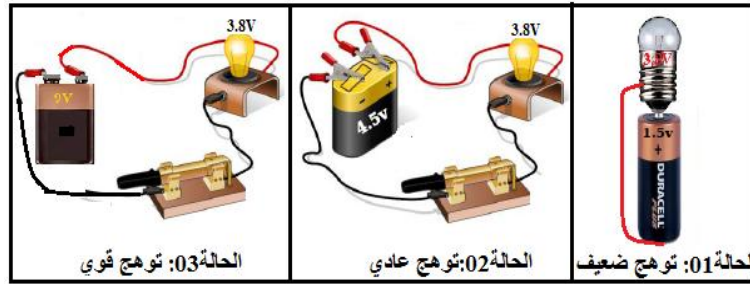


الحالة 03: توهج قوي

الحالة 02: توهج عادي

الحالة 01: توهج ضعيف

دلالة البطارية	دلالة المصباح	شدة إضاءة المصباح
1,5V	3,8V	ضعيفة
4,5V	3,8V	عادية
9V	3,8V	قوية ثم يتلف

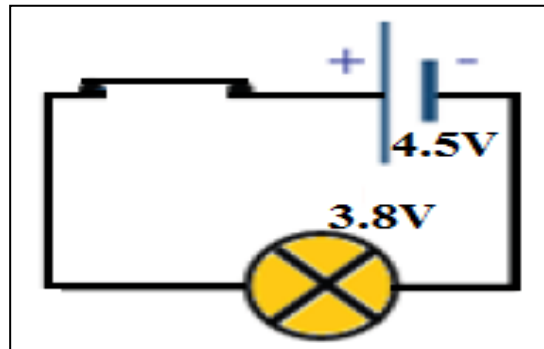- المخطط الكهربائي للدائرة الكهربائية ذات التوهج العادي.



النشاط
التعلمي
02
ومناقشته

		النتيجة: - لمصباح التوهج دلالة يجب مراعتها عند استعماله. - للمولد الكهربائي دلالة لها أهمية في اشتعال المصباح. - لكي يكون توهج المصباح توهجا عاديا يجب أن تكون دلالته متناسبة مع دلالة المولد. - إذا كانت دلالة المولد أقل بكثير من دلالة المصباح يتوهج توهجا ضعيفا. - إذا كانت دلالة المولد أكبر بكثير من دلالة المصباح يتلف المصباح.	إرساء المورد المعرفي
		التمارين: 12، 13 ص 73 21 ص 74 26، 27 ص 75	تقويم الموارد المعرفية