


المستوى: اولى متوسط	المؤسسة: قريش محمد-سيدي موسى- الشلف	المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا
الميدان: الظواهر الكهربائية	البطاقة رقم: 06	المدة: 1س
المقطع التعليمي: 1: الدارات الكهربائية	التاريخ: 2020/2019	الأستاذ: باشا محمد
الوحدة التعليمية: الدارة الكهربائية: "ذهاب-إياب"		

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية- يمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي	يتعرف على الإنارة "ذهاب - إياب" ومبدأ تشغيلها . يحقق دارة "ذهاب - إياب" مستعينا بمخطط ويشغلها	- يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .
المراجع	العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة
- المنهاج، الوثيقة المرفقة، الكتاب المقرر، مذكرات الجيل الأول، مواقع الانترنت .	مبدأ عمل دارة "ذهاب-إياب"	أعمدة كهربائية- مصابيح - قاطعتين "ذهاب-إياب" - أسلاك توصيل

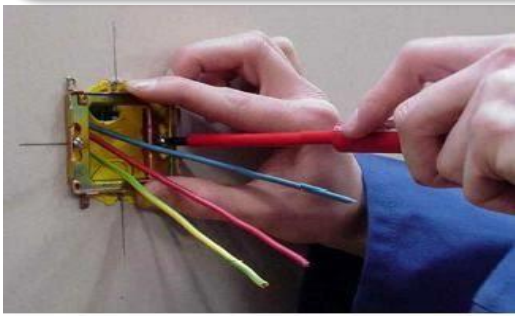المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
1 مهلة	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	استرجاع بعض المفاهيم	05د	
وضعية جذرية	بعد الإنتهاء من وضع سقف البيت طلب الأب من عامل صيانة الكهرباء ان يركب في كل غرفة قاطعتين واحدة عند باب الدخول والثانية بالقرب من سرير النوم . - في رأيك كيف يتم تركيب هذه الدارة؟ -قدم مخطط نظامي لهذه الدارة ؟ 	- يقرؤون الوضعية جيدا - يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة	05د	


1- الدارة الكهربائية: "ذهب-أياب"

نشاط 1:

يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية (عمود كهربائي 4.5V - مصباح 3.8v - قاطعتين: ذهب-أياب - أسلاك توصيل)



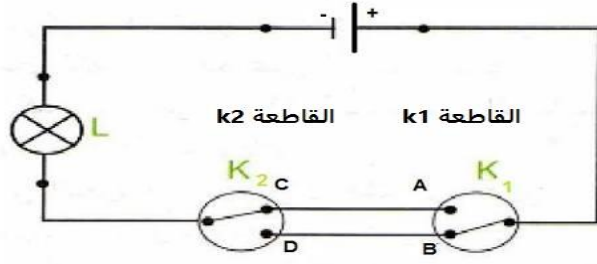س1:- حقق تركيب دارة كهربائية اعتمادا على المخطط التالي



س2: اكمل الجدول التالي ب: **مشتعل أو منطفي:**

المواضع	وضعية (K1)	وضعية (K2)	حالة المصباح
1	A	C	
2	B	C	
3	B	D	
4	A	D	

س3: كيف يمكننا التحكم في إشعال المصباح ؟

س4: متى يشتعل المصباح ؟

2- جدول الحقيقة لتشغيل دارة: ذهب-أياب

نشاط 2: يرمز للمصباح المشتعل بالرمز 1 والمصباح المنطفي بالرمز 0.

- اكمل جدول الحقيقة التالي:

المواضع	وضعية (K1)	وضعية (K2)	حالة المصباح
1	A	C	
2	B	C	
3	B	D	
4	A	D	

- للتحكم في الإضاءة من مكانين مختلفين (متباعدين) كالأروقة أو الإضاءة الخارجية كالحدايق نستعمل تركيب الدارة **من النوع (ذهب-أياب)**


- القاطعة ذهب-أياب هي قاطعة مزدوجة لها ثلاثة مرابط بينما



القاطعة البسيطة تملك اثنين فقط .

تمارين 1-2-3 ص 88

ج1: تحقيق تركيب الدارة :

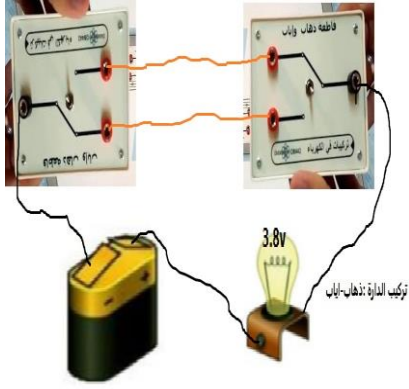

35-

ج2: اكمل الجدول ب: **مشتعل أو منطفي:**

المواضع	وضعية K1	وضعية K2	حالة المصباح
1	A	C	مشتعل
2	B	C	منطفي
3	B	D	مشتعل
4	A	D	منطفي

ج3: يمكننا من التحكم في إشعال المصباح من مكانين مختلفين

ج4: يشتعل المصباح إذا كانت الدارة مغلقة وهذا يحدث إذا كانت القاطعتين لهما نفس الوضعية .

اكمل جدول الحقيقة:

المواضع	وضعية K1	وضعية K2	حالة المصباح
1	A	C	1
2	B	C	0
3	B	D	1
4	A	D	0

05-

يسجلون النتيجة على الكراس

10-

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (1): الظواهر الكهربائية

المقطع (1): الدارات الكهربائية

الحصة التعليمية: الدارة الكهربائية: "ذهاب-إياب"

الوضعية الجزئية:

بعد الإنتهاء من وضع سقف البيت طلب الأب من عامل صيانة الكهرباء ان يركب في كل غرفة قاطعتين واحدة عند باب الدخول والثانية بالقرب من سرير النوم .


- في رأيك كيف يتم تركيب هذه الدارة؟

قدم مخطط نظامي لهذه الدارة؟؟

1- الدارة الكهربائية: "ذهاب-إياب":

نشاط 1:

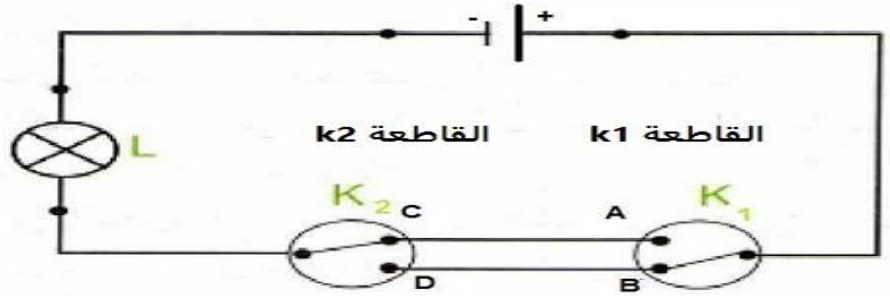مخطط الدارة: حقق التركيبة التالية اعتمادا على المخطط التالي :



الملاحظة:

يشعل المصباح إذا كانت الدارة مغلقة وهذا يحدث إذا كانت القاطعتين لهما نفس الوضعية

2 جدول الحقيقة لتشغيل دارة كهربائية: "ذهاب-إياب":

نشاط (02):

يرمز للمصباح المشتعل بالرمز 1 والمصباح المنطفئ بالرمز 0.

المواضع	وضعية K1	وضعية K2	حالة المصباح
1	A	C	1
2	B	C	0
3	B	D	1
4	A	D	0

نتيجة:

- للتحكم في الإضاءة من مكانين مختلفين (متباعدين) كالأروقة او الإضاءة الخارجية كالحدايق نستعمل تركيب الدارة **من النوع (ذهاب-إياب)**



- القاطعة ذهاب-إياب هي قاطعة مزدوجة لها ثلاثة مرابط بينما القاطعة البسيطة تملك اثنين فقط

تقويم:

تمارين: 1-2-3 ص 88

الأستاذ: باشا محمد